WS2811-Relais - Variante "ABC-Bremsmodul" Ver.: 1.1

Die Platine „530 WS2811 Relais“ kann in verschiedenen Version aufgebaut werden.
Die möglichen Varianten:

- Platine zur Herzstückpolarisation
- Relaisplatine für bis zu 8 Relais (6 getrennte Relais und zwei parallel angesteuerte Relais)
- ABC-Bremsmodul

Variante: "ABC-Bremsmodul"

Stückliste

Anzahl	Bezeichnung	Beschreibung	Bestellnummer	Alternativen, Bemerkungen
1	Platine	Platine mit Revision 1.1 oder neuer	530a-Modul WS2811 Relais	
2	C1, C2	Elko, radial, 470 µF, 16 V, RM 3,5	M-A 470U 16	
9	C1R, C2R, C3R, C3, C4, C5, C6, C7, C8	Keramikkondensator, 100nF, RM 2.5mm	Z5U-2,5 100N	
1	CON1	Wannenstecker, 6-pol	WSL 6G	
10	D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10	Gleichrichterdiode, 400 V, 3 A, DO-201	UF 5404	
10	D11, D12	Schottkydiode, 40 V, 3 A, DO-201AD	1N 5822 DIO	
2	IC1, IC2	IC-Sockel 16-polig für IC1 und IC2	GS 16P	IC1 und IC2 sind NICHT kurzschlussfest, daher unbedingt einen Sockel verwenden
2		ULN2003AN - Seven-Darlington-Arrays, DIP-16	ULN 2003 AN	
3	K1_AB, K1_CD, K1_EF	Bistabiles Relais - HFD2-L, 2xUM	HFD2-L 5V	
1	K_RES_G	Subminiaturrelais, 1x UM, 125VAC/60V 1A, 5V	G5V-1 5V	
LED7	LED, gelb	LED, 3mm, gelb	LED 3MM GE	
LED8, LED10, LED12	LED, grün	LED, 3 mm, grün	LED 3MM GN	
LED9, LED11, LED13	LED, rot	LED, 3mm, rot	LED 3MM RT	


Anzahl	Bezeichnung	Beschreibung	Bestellnummer	Alternativen, Bemerkungen
1	ABC	Stiftleiste - 4-pol, RM 3,5 mm, 90°	RND 205-00113	Alternative: J7 Stiftleiste, 4-pol: MPE 150-1-004
1		Steckbare Schraubklemme - 4-pol, RM 3,5 mm, 0°	RND 205-00091	
1	OPT_LED	Wannenstecker, 8-pol	Pollin 451167	Wannenstecker 8-pol bei Reichelt nicht lieferbar
3	R1, R2, R10	Widerstand, 150 Ohm, 0.6W, 1% Braun-Grün-Schwarz-Schwarz-**Braun**	METALL 150	5% Toleranz gehen auch
7	R9, R12, R13, R14, R15, R16, R17	Widerstand, 470 Ohm, 0.6W, 1% Gelb-Lila-Schwarz-Schwarz–**Braun**	METALL 470	
2	RN1, RN2	Widerstandsnetzwerk, 1KOhm, 8-Pin, Sternschaltung	SIL 8-7 1,0K	
3	U3H, U5H, U6H	WS2811, Bauform SMD-SOP8	z.B.: eBay, Amazon, Aliexpress	Nicht im Warenkorb enthalten

Der freundliche Warenkorb bei Reichelt, enthält alles bis auf die Platine, den 8-pol Wannenstecker und den WS2811-ICs.


Bestückung - Aufbauanleitung

Oberseite

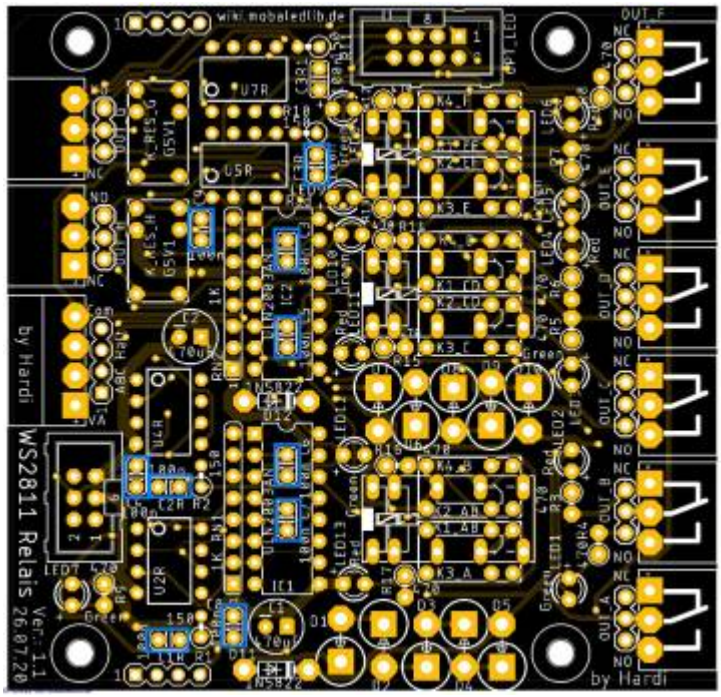
Den Anfang machen die Keramikkondensator C1R, C2R, C3R, C3 - C8 (je 100nF)



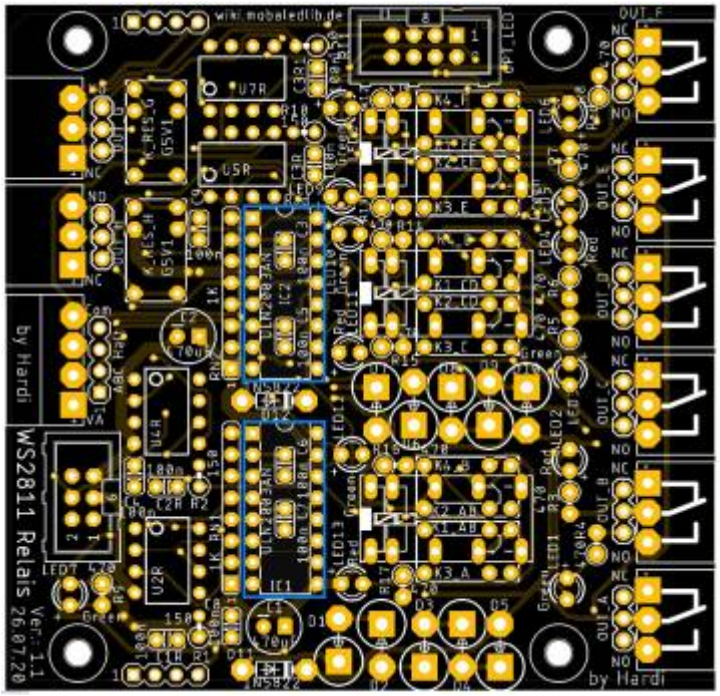
gefolgt von den beiden Sockel für die ULN2003AN,



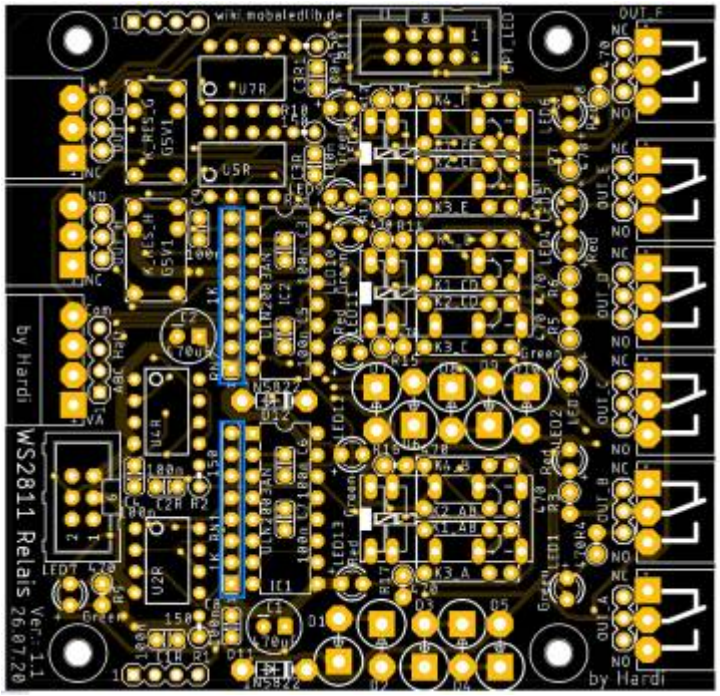
sowie die beiden Widerstandsnetzwerke RN1 und RN2.
Bei diesen bitte auf die Markierung am Gehäuse achten.
Meistens ist dort ein Punkt am Gehäuse, dieser muss in Pin1 der Lötstelle (rechteckiges Lötpad)



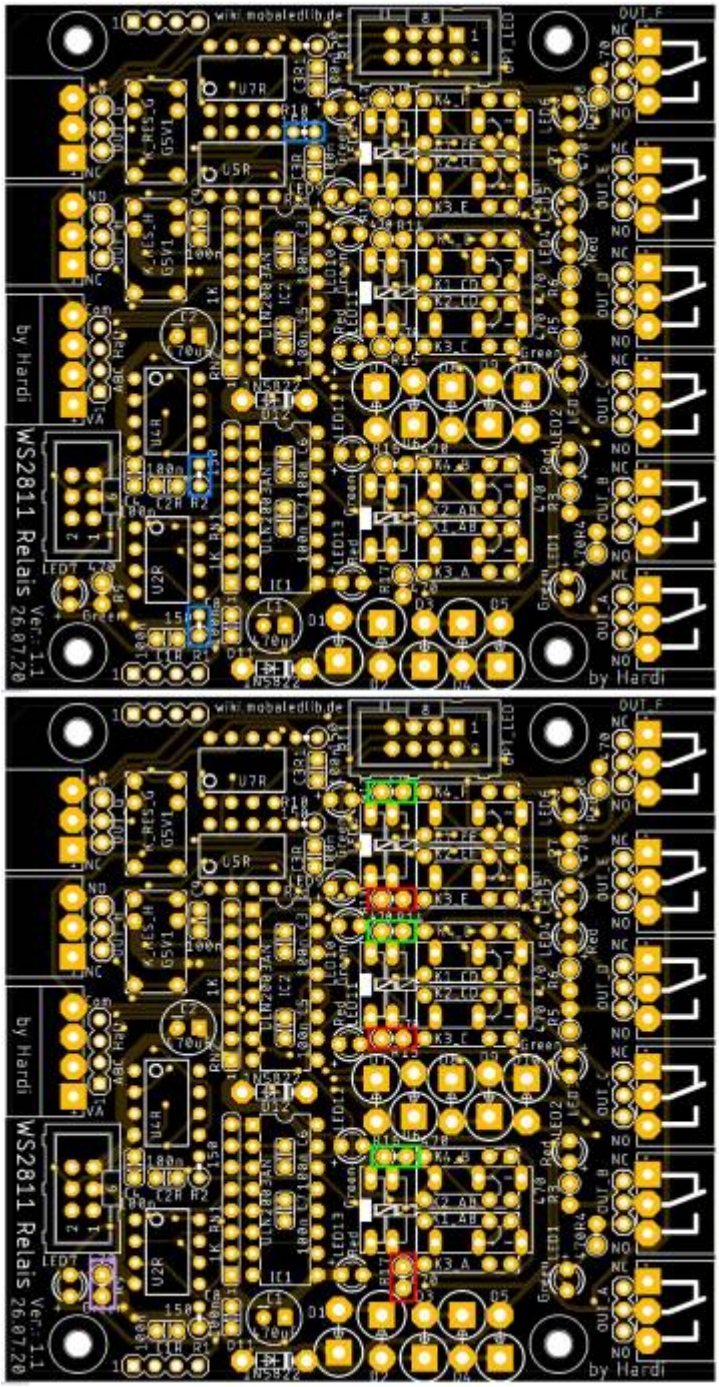
Im Anschluss folgen die drei Widerstände R1, R2 und R3 mit 150 Ohm,
sowie die 7 Widerstände mit 470 Ohm für die LEDs.



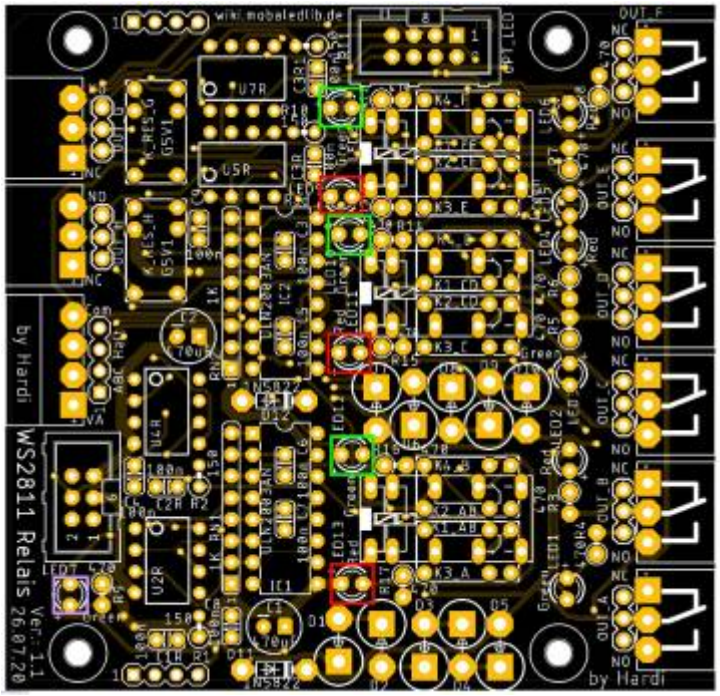
Als nächstes kommt die gelbe LED7 für die Anzeige der Spannungsversorgung und die jeweils drei grünen und roten LEDs für die Anzeige der Relaisansteuerung. Die Pluspole sind dabei jeweils auf der linken Seite oder unten.



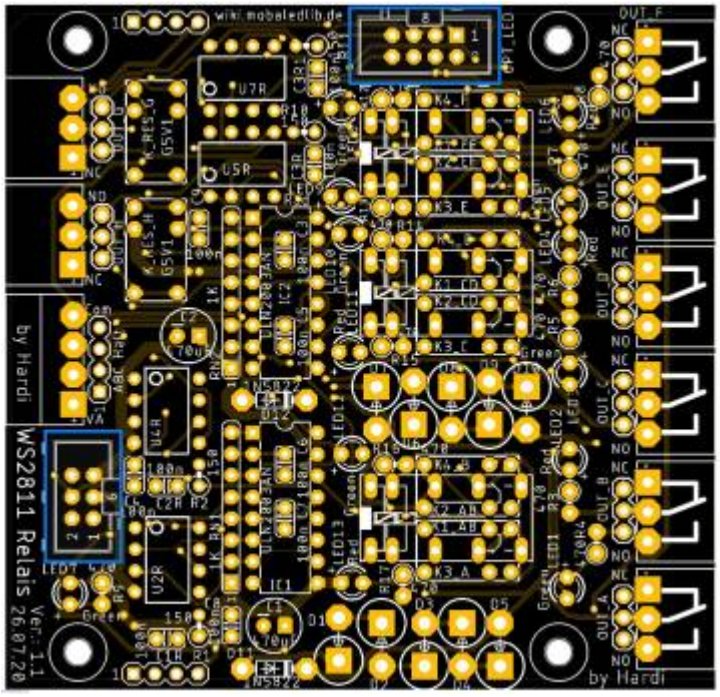
Danach folgt der Wannenstecker CON1 auf der linken Seite und OPT-LED am oberen Rand




die Stiftleiste für den Ausgang „ABC“,

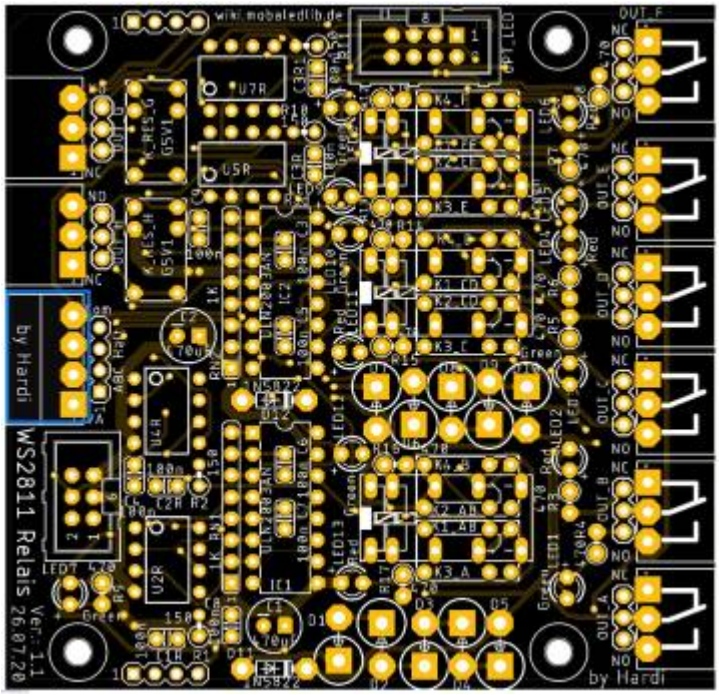

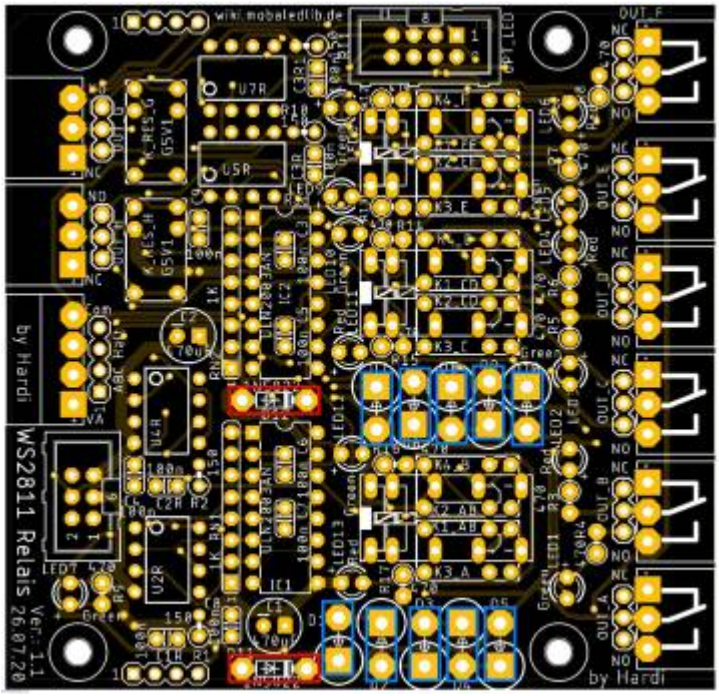
und die 10 Gleichrichterdioden D1 - D10 (blau), sowie die Schottkydioden D11 und D12 (rot).
Bei den Dioden unbedingt auf die Polarität achten.
Der Ring der Diode muss jeweils beim großen Ring auf der Platine sein bzw mit dem Ring übereinstimmen.



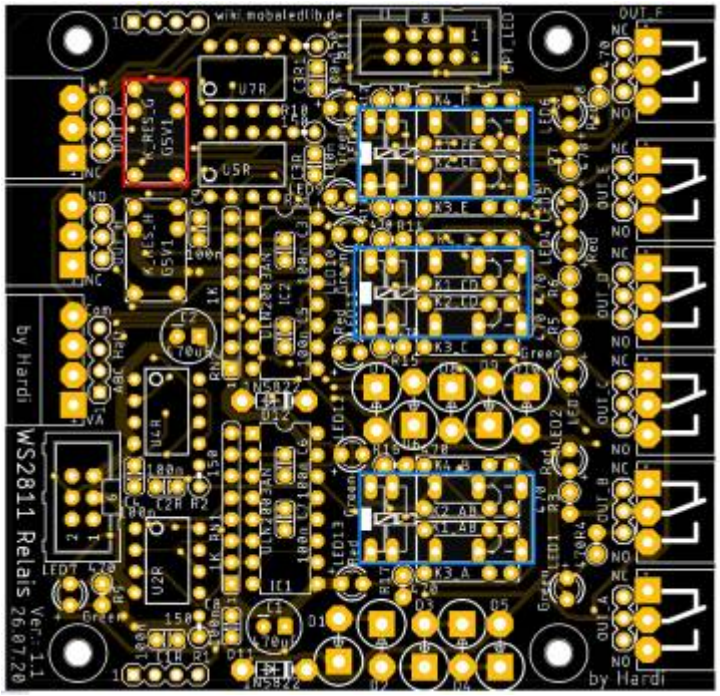Die nächsten Bauteile sind die drei Relais mit 2xUM (blau) und das Relais mit 1xUM (rot)




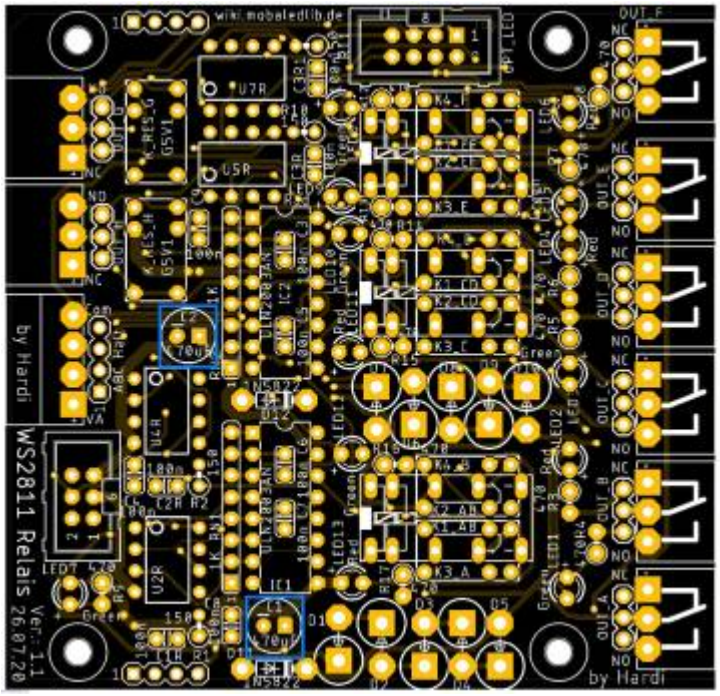Da die beiden Elektrolytkondensator C1 & C2, mit 470µF, die höchsten Bauteile sind, folgen diese zum Schluss auf der Oberseite.



Unterseite

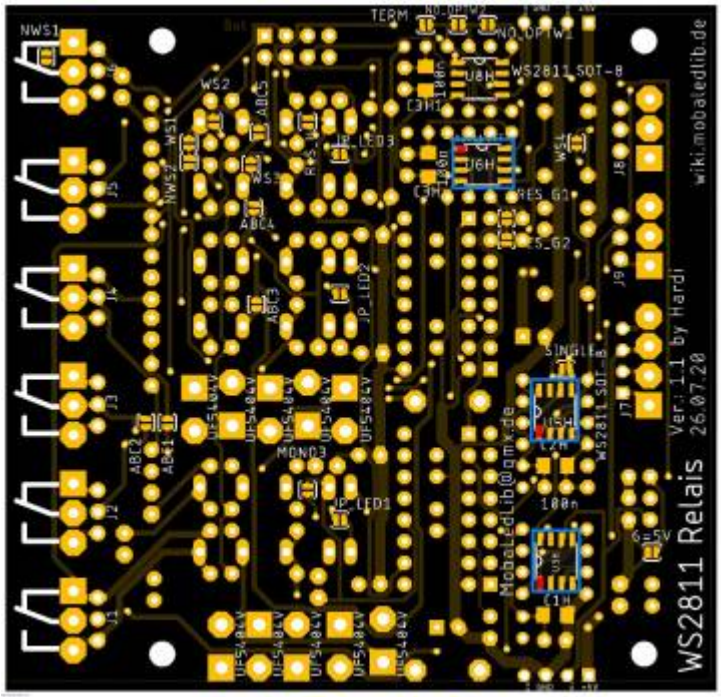Auf der Unterseite sind nun nur noch die drei WS2811 einzulöten.
Pin1 ist auf dem Bild hervorgehoben.




Lötjumper Variante "ABC-Bremsmodul"


Die nachfolgenden Lötjumper sind die Defaultwerte und können von dem Abweichen was man benötigt.
Eine komplette Erklärung aller Lötjumper ist hier zu finden.
Für das ABC-Bremsmodul, aufgebaut nach der obigen Anleitung, sind die folgenden Lötjumper notwendig.

- ABC1
- ABC2
- ABC3
- ABC4
- ABC5
- ABC5
- WS1
- WS2
- WS3
- WS4
- RES_G1
- TERM
- NO_OPT_W2

Der Jumper „6=5V“ (rot) kann geschlossen werden, wenn an dem Pin6 des Wannensteckers zusätzliche 5V zur Verfügung stehen zur Versorgung der Platine.
Nicht schließen, wenn dort mehr als 5V eingespeist werden.

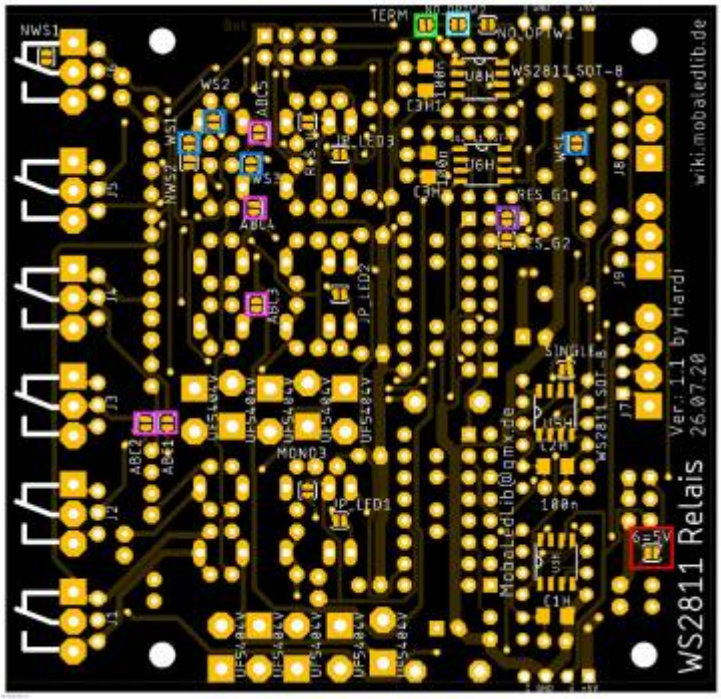
WS2811 Relais
Ver.: 1.1 by Hardi
26.07.20
wiki.mobaledlib.de
MobaLedLib@gmx.de
TERM
NO_OPTW1
WS2811_SOT-8
JP_LED3
JP_LED2
JP_LED1
RES_G1
RES_G2
SINGLE
MONO3
ABC1
ABC2
ABC3
ABC4
ABC5
UF5404V
5V

Schaltplan

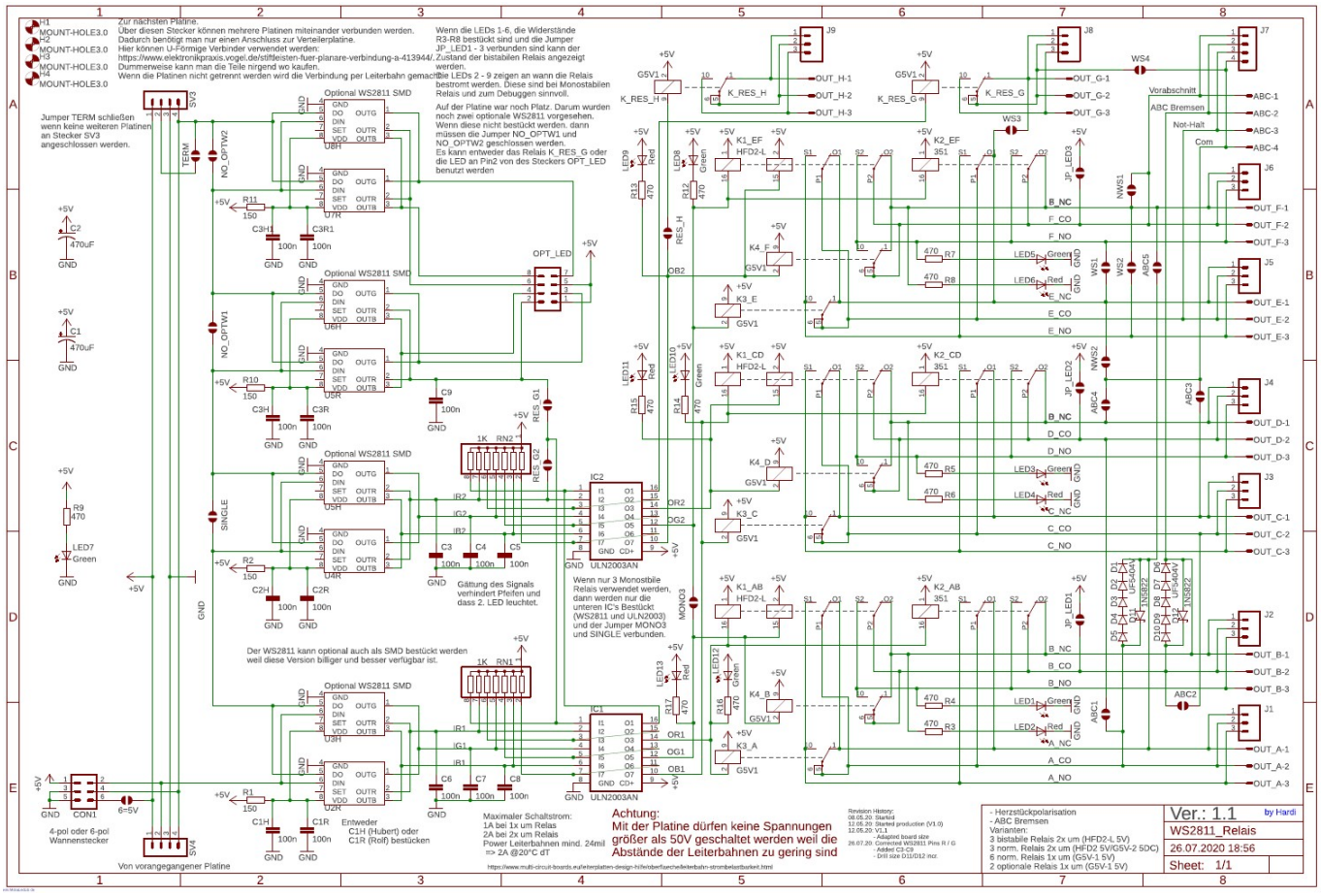
Jumper TERM schließen wenn keine weiteren Platinen an Stecker SV3 angeschlossen werden.
Optional WS2811 SMD
Der WS2811 kann optional auch als SMD bestückt werden weil diese Version billiger und besser verfügbar ist.
Gättung des Signals verhindert Pfeifen und dass 2. LED leuchtet.
Wenn nur 3 Monostibile Relais verwendet werden, dann werden nur die unteren IC's Bestückt (WS2811 und ULN2003) und der Jumper MONO3 und SINGLE verbunden.
Maximaler Schaltstrom:
1A bei 1x um Relais
2A bei 2x um Relais
Power Leiterbahnen mind. 24mil
=> 2A @20°C dT
Achtung:
Mit der Platine dürfen keine Spannungen größer als 50V geschaltet werden weil die Abstände der Leiterbahnen zu gering sind
Ver.: 1.1
WS2811_Relais
26.07.2020 18:56
Sheet: 1/1

From:
https://wiki.mobaledlib.de/ - **MobaLedLib Wiki**

Permanent link:
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/530de_ws2811-relais_v1-1_abc-bremse?rev=1604858157

Last update: **2020/11/08 18:55**