# Sicherungsverteiler 220

**Die Platine bekommt man als registrierter Benutzer im MobaLedLib-Shop**
Direktlinks zum Shop: Platine

## Benötigte Werkzeuge:

- Lötkolben
- Lötzinn
- Seitenschneider
- Lupe

---

## Vorwort

Die Platine 220 wurde von Dominik entworfen und uns zur Verfügung gestellt.

Wenn man abweichend von der Empfehlung, Steckernetzteile zu verwenden, eine zentrale Versorgung der Verbraucher wählt, kann diese Platine zum Einsatz kommen.

---

## Wahrnhinweis

**Als erster und wichtigster Grundsatz beim Aufbau der Stromversorgung, Finger weg von der Verdrahtung am 230V Netz!!!!!!**

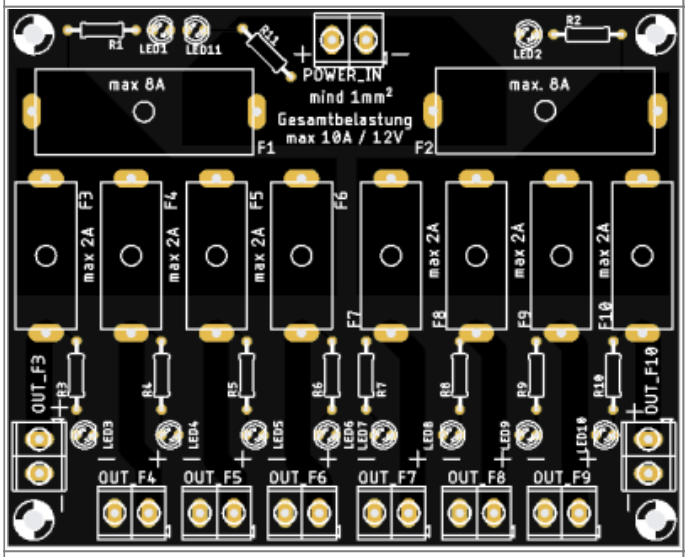
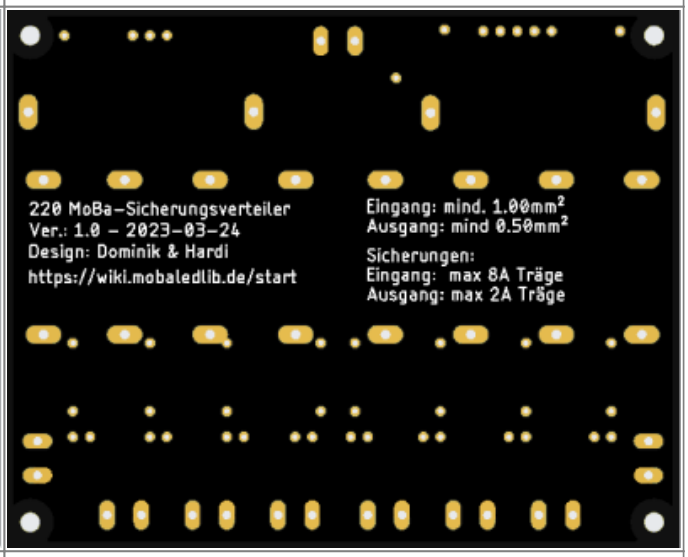
---

## Stückliste:

| Anzahl | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 9 | Power , JP3 - JP10 | Anschlussklemme, 2-pol, Ø 2 mm, RM 5,08 |
| 11 | LED1 - LED11 | LED, 3mm, orange |
| 2 | F1, F2 | Sicherungshalter 6x30 mit Kappe |
| 8 | F3 - F10 | Sicherungshalter 5x20 mit Kappe |
| 11 | R1 - R11 | Widerstand, Metallschicht, 150 Ohm*, 0207, 0,6 W, 1% (*je nach Spannung, welche verteilt wird - siehe Varianten) |
| 2 | F1, F2 | Sicherungen 8A (6x 30mm) |
| 8 | F3 - F10 | Sicherungen 2A (5x 20mm) |

## Aufbau der Platine

Da die Bestückung keine große Herausforderung darstellt, wird auf eine Bebilderung verzichtet. 🙂
Es wird mit den Widerständen und LED's angefangen. Danach können die Sicherungshalter und Anschlussklemmen bestückt werden.

| Oberseite | Unterseite |
|---|---|
|  |  |
| Ansicht 1 (Bestückung) | Ansicht 2 (Bestückung) |

| Oberseite | Unterseite |
| --- | --- |
|  |  |

## Schaltplan

## Gehäuse

Im Online-Shop gibt es dieses Gehäuse in verschiedenen Farben,
oder hier zum freien Download

From:
https://wiki.mobaledlib.de/ - **MobaLedLib Wiki**

Permanent link:
**https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/sicherungsverteiler_220de?rev=1708248802**

Last update: **2024/02/18 10:33**