

# Erweiterungen der Hauptplatine (V 1.0)

Die Hauptplatine in den Varianten „DCC“, „CAN“ und „LocoNet“ kann durch die nachfolgenden Erweiterungen um nützliche Funktionen ergänzt und erweitert werden. Dabei ist die Methode der Ansteuerung (M-CAN, DCC, LocoNet, Selectrix) egal. Die Erweiterungen funktionieren in allen Varianten identisch.

## Taster für Funktionstests und Einstellung der Servos


### Stückliste

Reichert Warenkorb: [MLL100\\_v1-EW-Taster](#)


Anzahl	Bezeichnung	Beschreibung	Bestellnummer	Alternativen, Bemerkungen
1	Board	100DE Hauptplatine	ALF 100DE Arduino für LEDs Master	
1	LED BLAU	LED, 3 mm, blau	<a href="#">KBT L-7104MBDK</a>	
1	LED GELB	LED, 3mm, gelb	<a href="#">LED 3MM GE</a>	
1	LED WEISS	LED, 3mm, weiß	<a href="#">LED EL 3-2850KW</a>	
1	R4	Widerstand, 470 Ω	<a href="#">METALL 470</a>	
2	R5, R6	Widerstand, 1,00 KΩ	<a href="#">METALL 1,00K</a>	
3	S1, S2, S3	Kurzhubtaster	<a href="#">TASTER 3301</a>	Es können auch die besseren Taster: - <a href="#">DTL 2 BL</a> - <a href="#">DTL 2 GE</a> - <a href="#">DTL 2 WS</a> verwendet werden
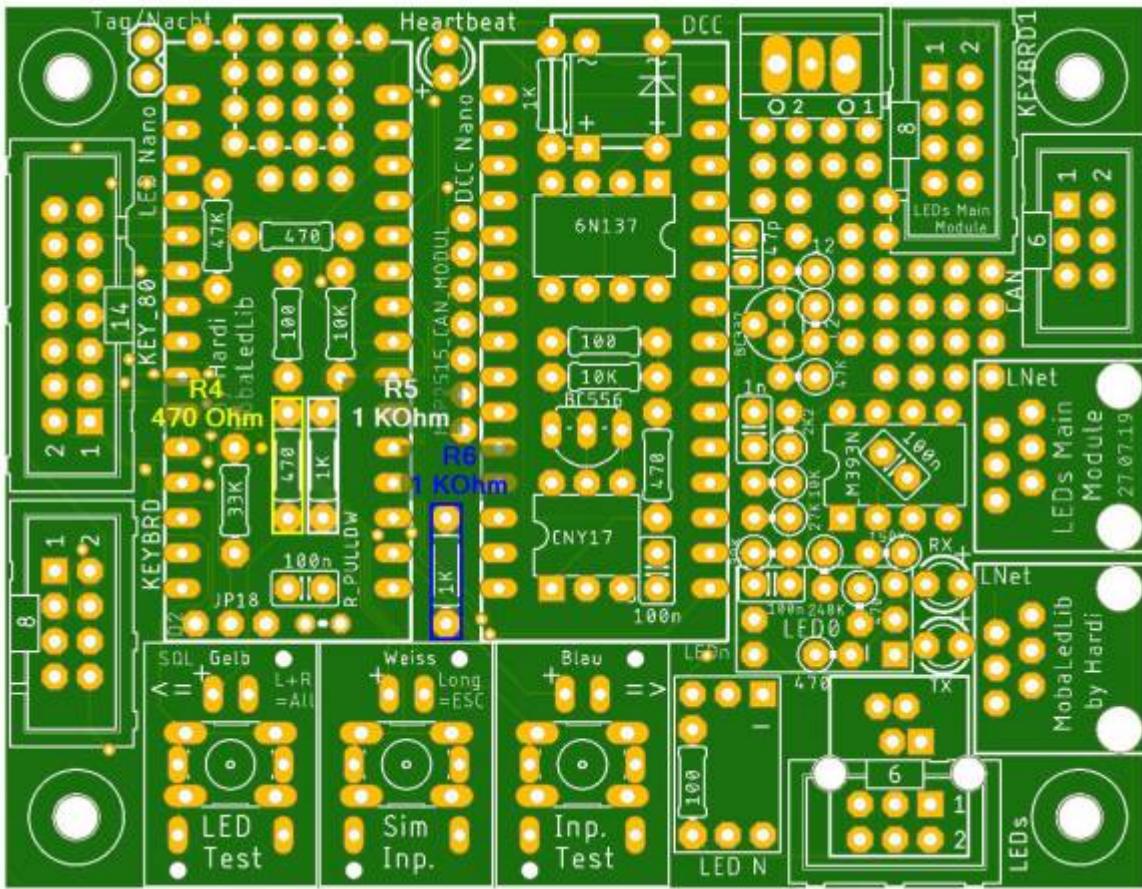
## **Bestückung - Aufbauanleitung**


Den Anfang machen die Widerstände R4 ( $470\ \Omega$ ), R5 und R6 (je  $1,0\ K\Omega$ )



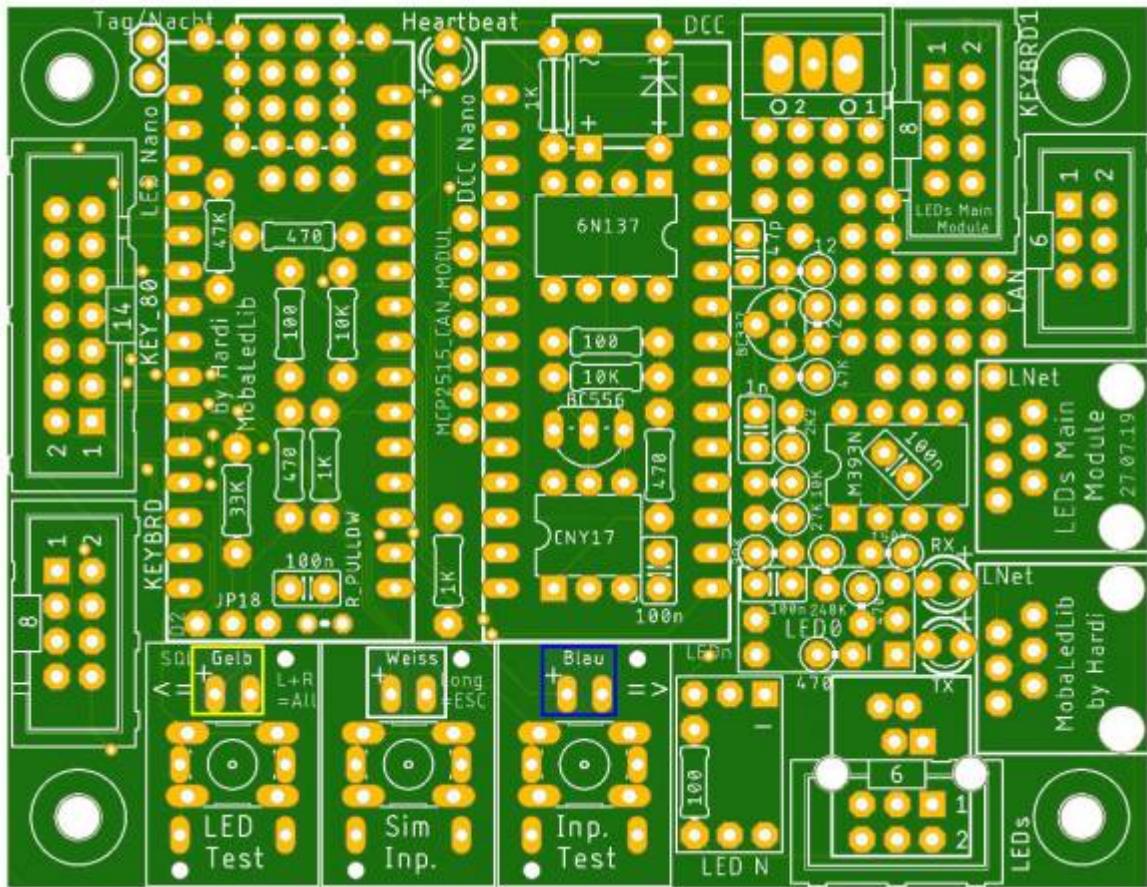
danach folgen die LEDs. Das lange Beinchen der LED kommen dabei auf die linken Seite, wo das Plus auf der Platine ist.




und zum Schluss die drei Taster

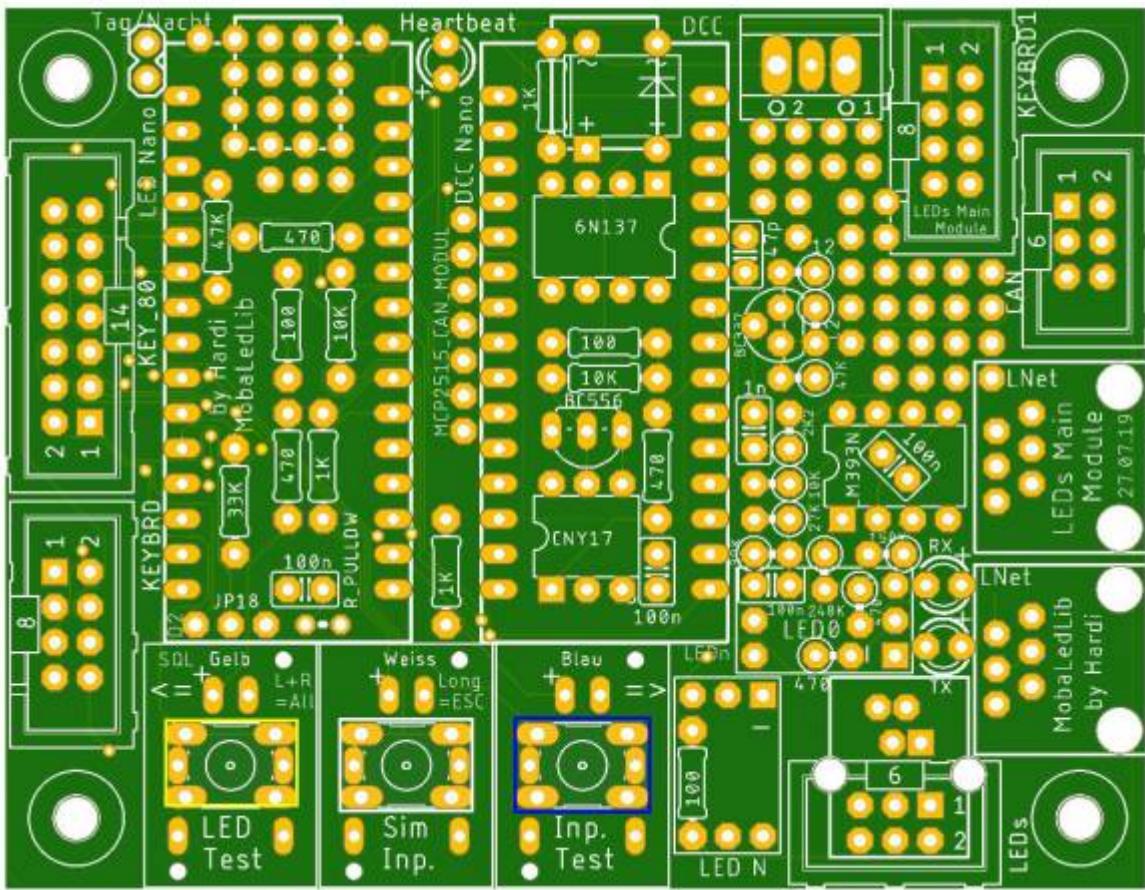

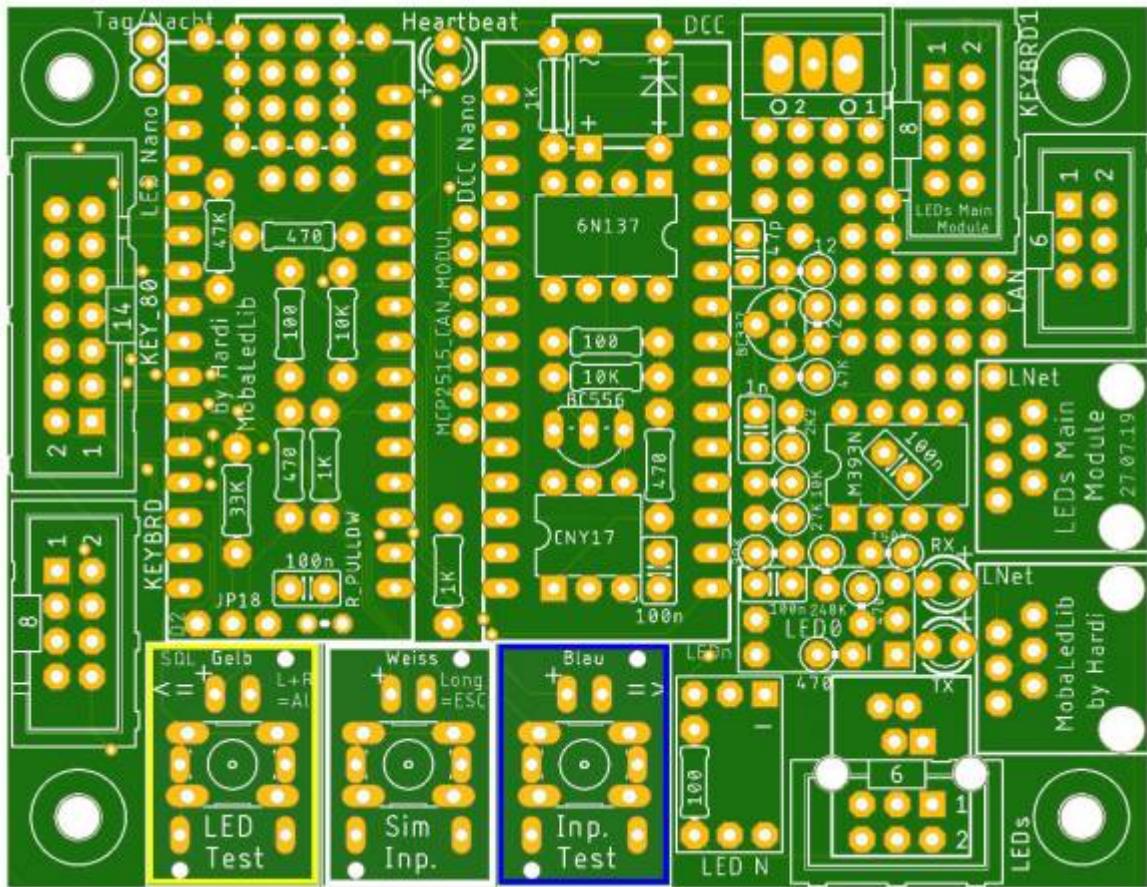oder wer eine bessere Qualität haben will die „Alternativen Taster“


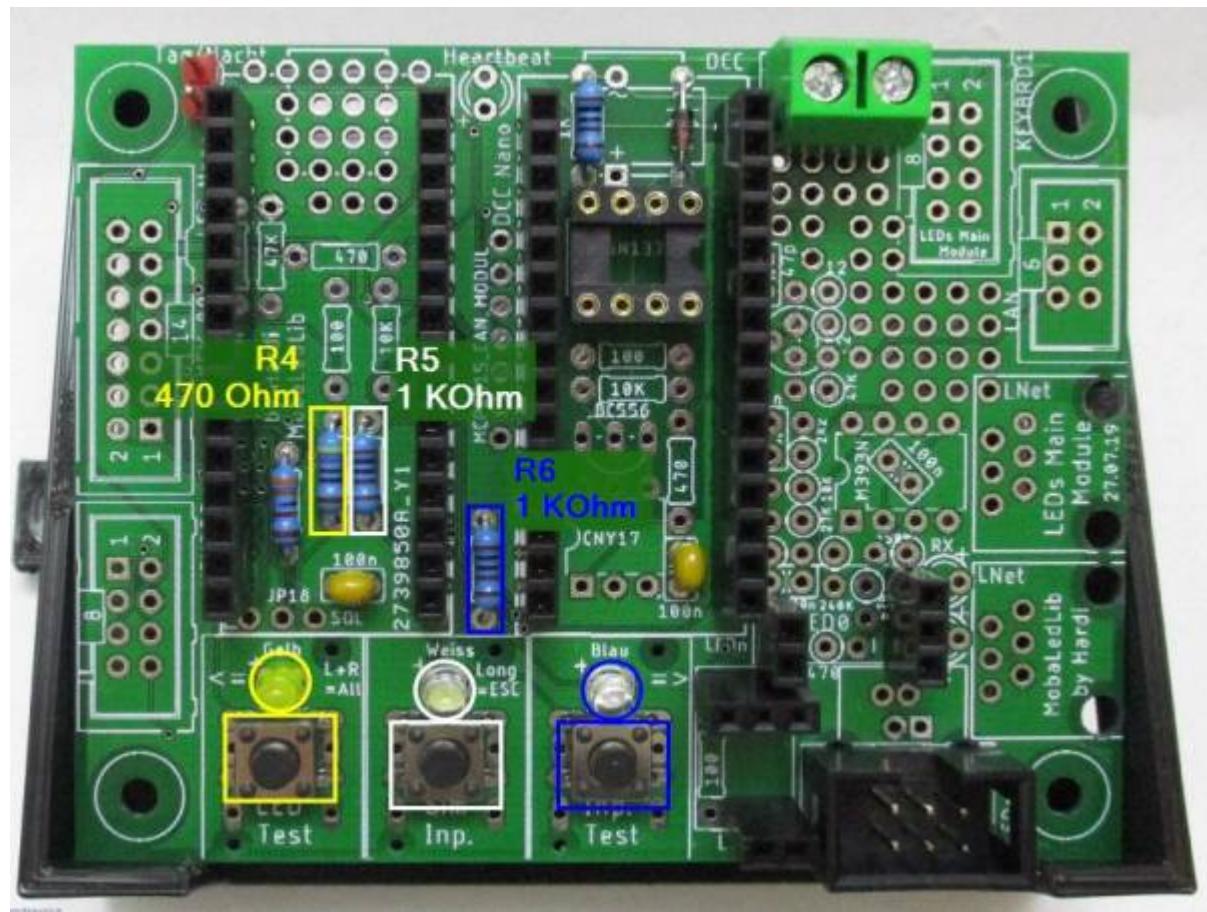
### **Bild der fertigen Platinenerweiterung mit Beschriftungen**



# Erweiterung für die PushButton-Platine und die Analoge Tastererkennung


## Stückliste

Reichert Warenkorb: [MLL100\\_v1-EW-4017](#)


Anzahl	Bezeichnung	Beschreibung	Bestellnummer	Alternativen, Bemerkungen
1	Board	100DE_v2 Hauptplatine	ALF 100-2.0a Arduino für LEDs Master	
1	C7	Keramikkondensator, 1µF	<a href="#">Z5U-5 1,0µ</a>	Nur notwendig, wenn die Analoge Taster verwendet werden sollen. Achtung: Nicht Bestücken wenn 80 digitale Taster eingelesen werden sollen
1	LED1	LED, 3 mm, grün, 3800 mcd, 30°	<a href="#">LED 3MM GN</a>	
1	R3	Widerstand, 470 Ω	<a href="#">METALL 470</a>	
1	R7	Widerstand, 47,0 KΩ	<a href="#">METALL 47,0K</a>	
1	R12	Widerstand, 100 Ω	<a href="#">METALL 100</a>	
1	R27	Widerstand, 22,0 KΩ	<a href="#">METALL 22,0K</a>	Nur notwendig wenn die Analoge Taster verwendet werden sollen.
1	KEY_80	Wannenstecker, 14-pol	<a href="#">WSL 14G</a>	
2	KEYBRD, KEYBRD1	Wannenstecker, 8-pol	Pollin ( <a href="#">451167</a> ) oder AliExpress	Nicht im Warenkorb bei Reichelt enthalten.
1	Litze	Litze, ca 20 cm, 0.14mm², isoliert		für die notwendigen Verbindungen auf der Unterseite der Platine. Nur notwendig, wenn die Analoge Taster verwendet werden sollen.
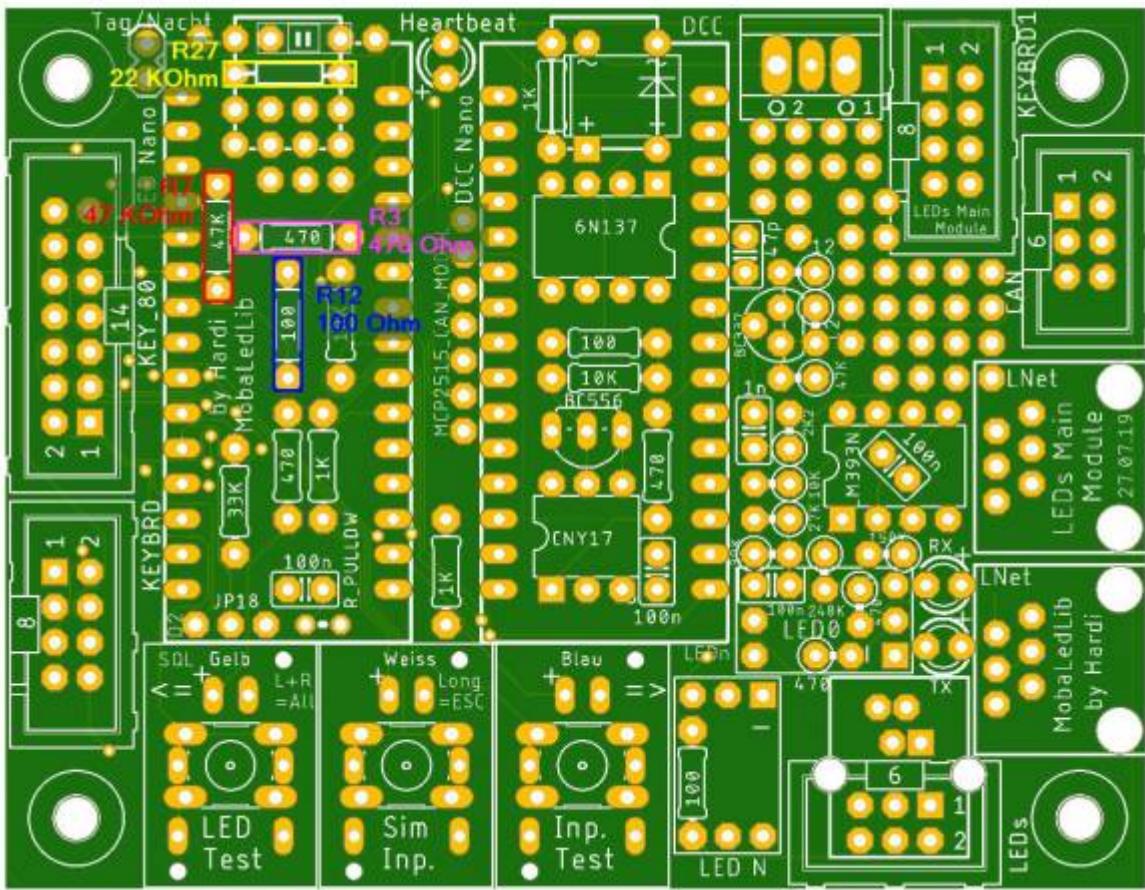
## Bestückung - Aufbauanleitung


Den Anfang machen, wie üblich, die Widerstände R3 (470  $\Omega$ ), R7 (47,0 K $\Omega$ ), R12 (100  $\Omega$ ) und R27 (22,0 K $\Omega$ )



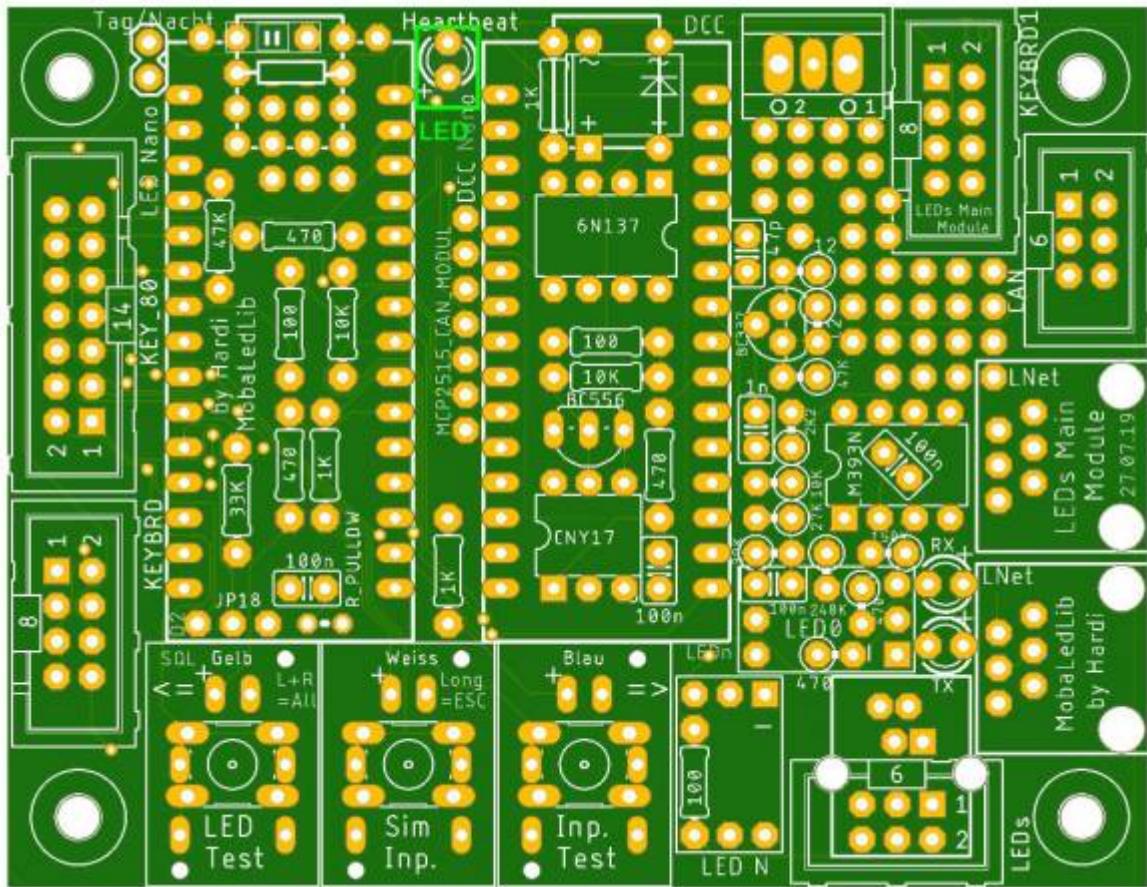
danach folgt die LED. Das lange Beinchen der LED kommen dabei nach unten, dorthin wo das Plus auf der Platine ist.



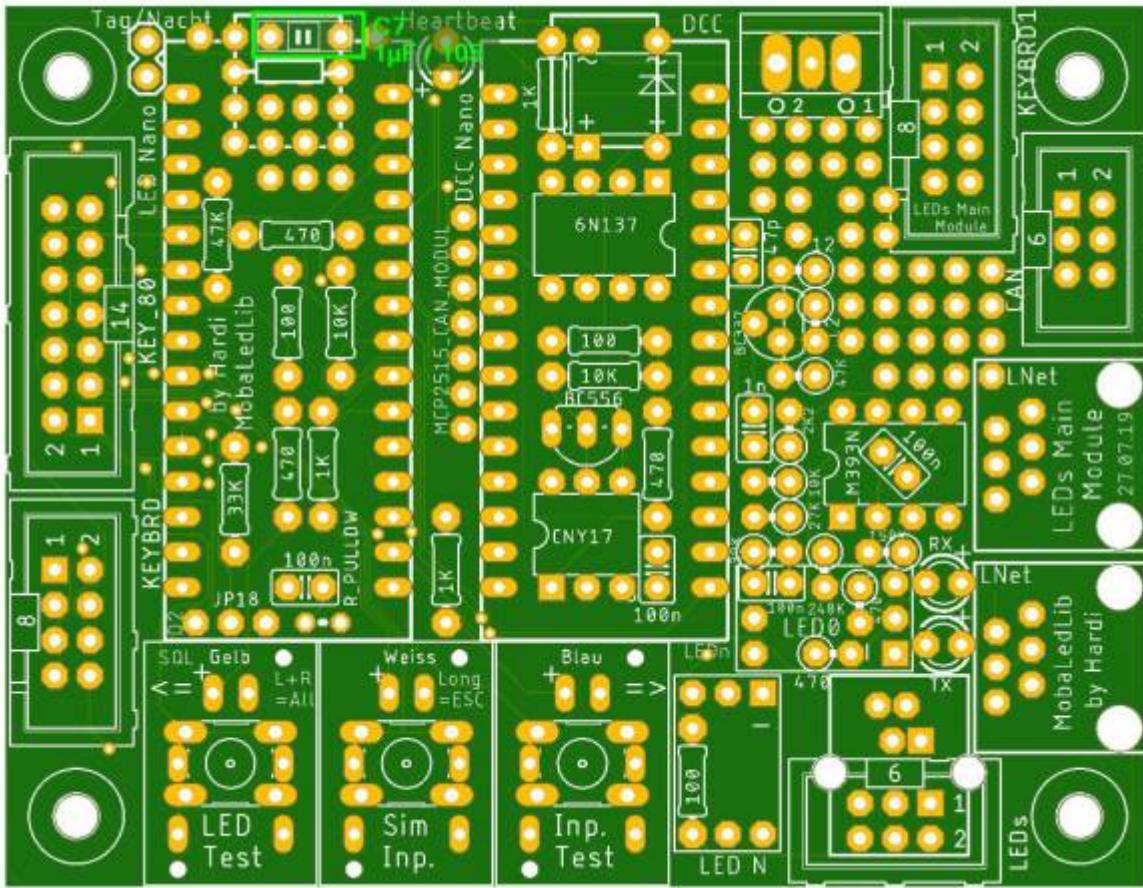Als nächstes folgt der Keramikkondensator C7 (1,0 µF).




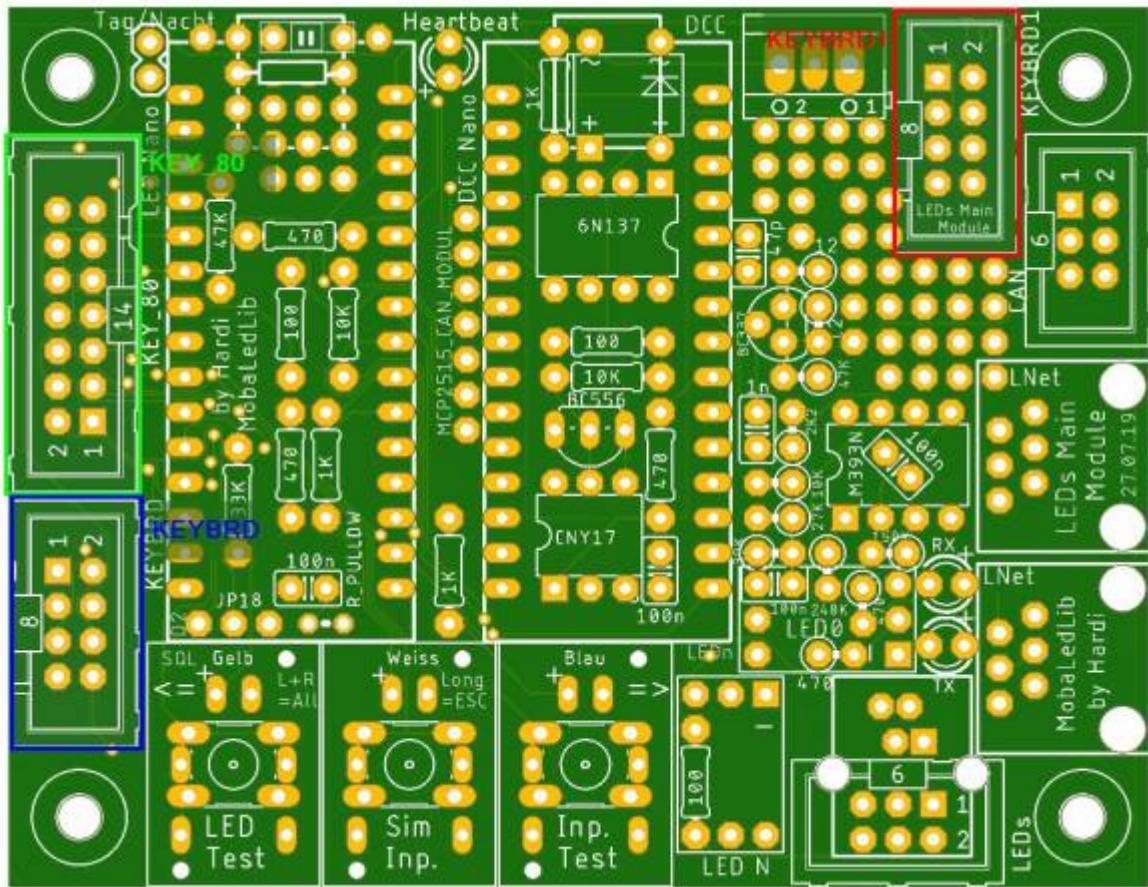
Den Abschluss machen die drei Wannenstecker KEY80, KEYBRD und KEYBRD1.




Damit die Erkennung der analogen Taster funktioniert, müssen auf der Unterseite der Platine drei Verbindungen hergestellt werden. Diese sind auf den nachfolgenden Bildern aufgezeigt.

### VCC

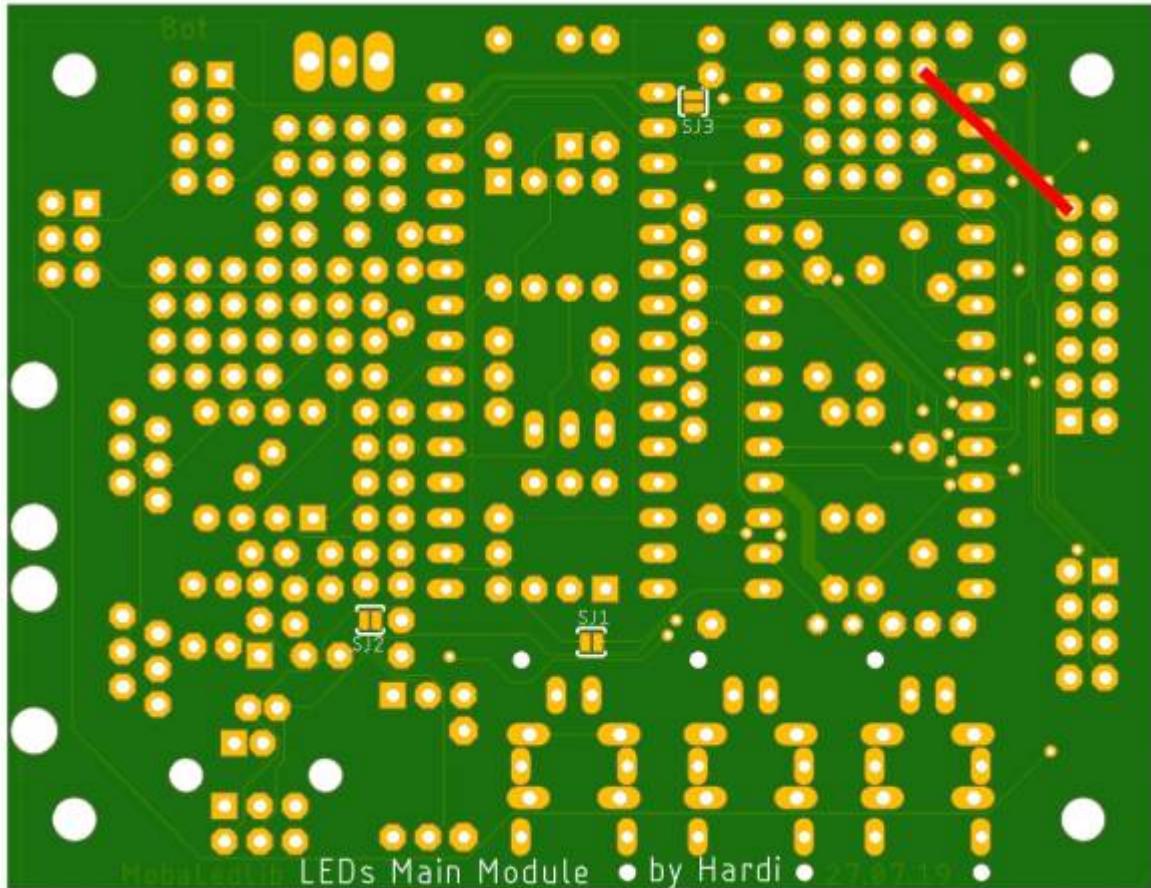


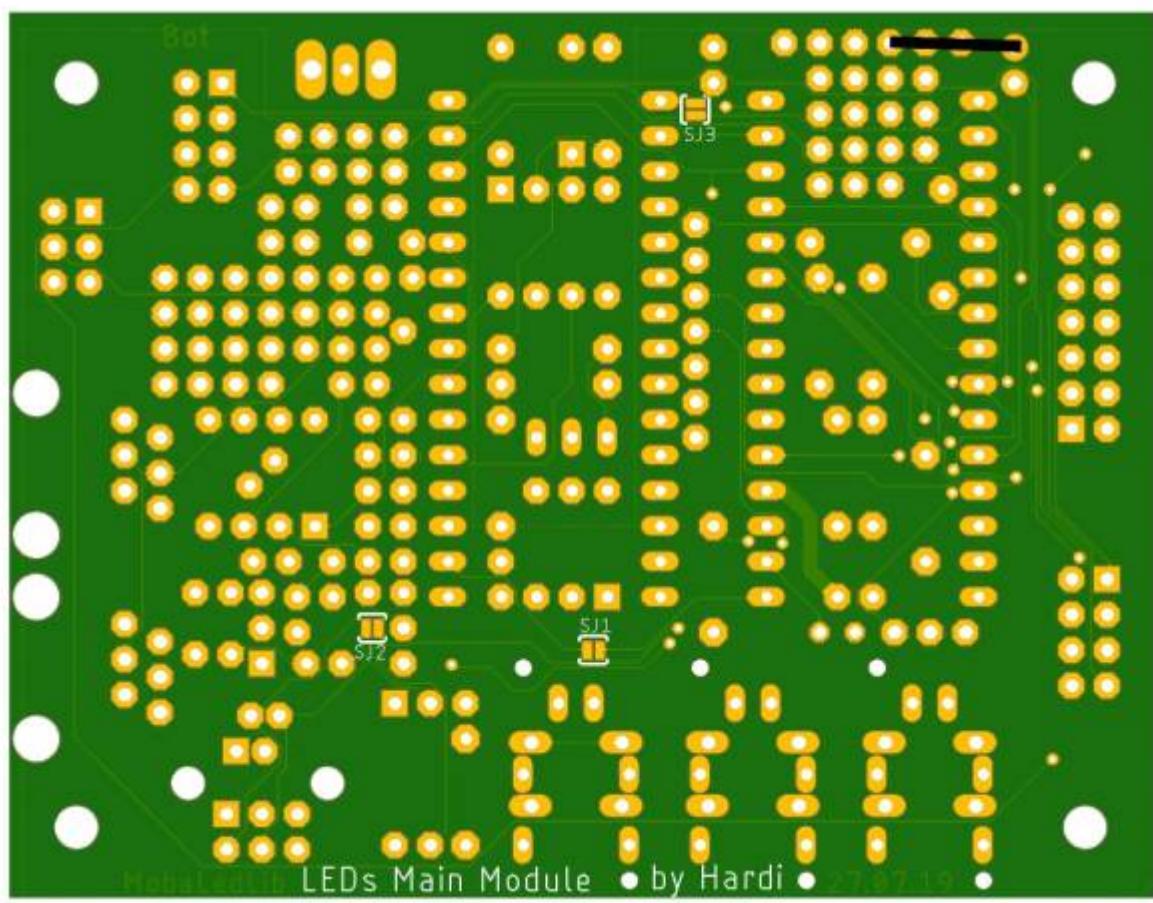**GND**

## Signal

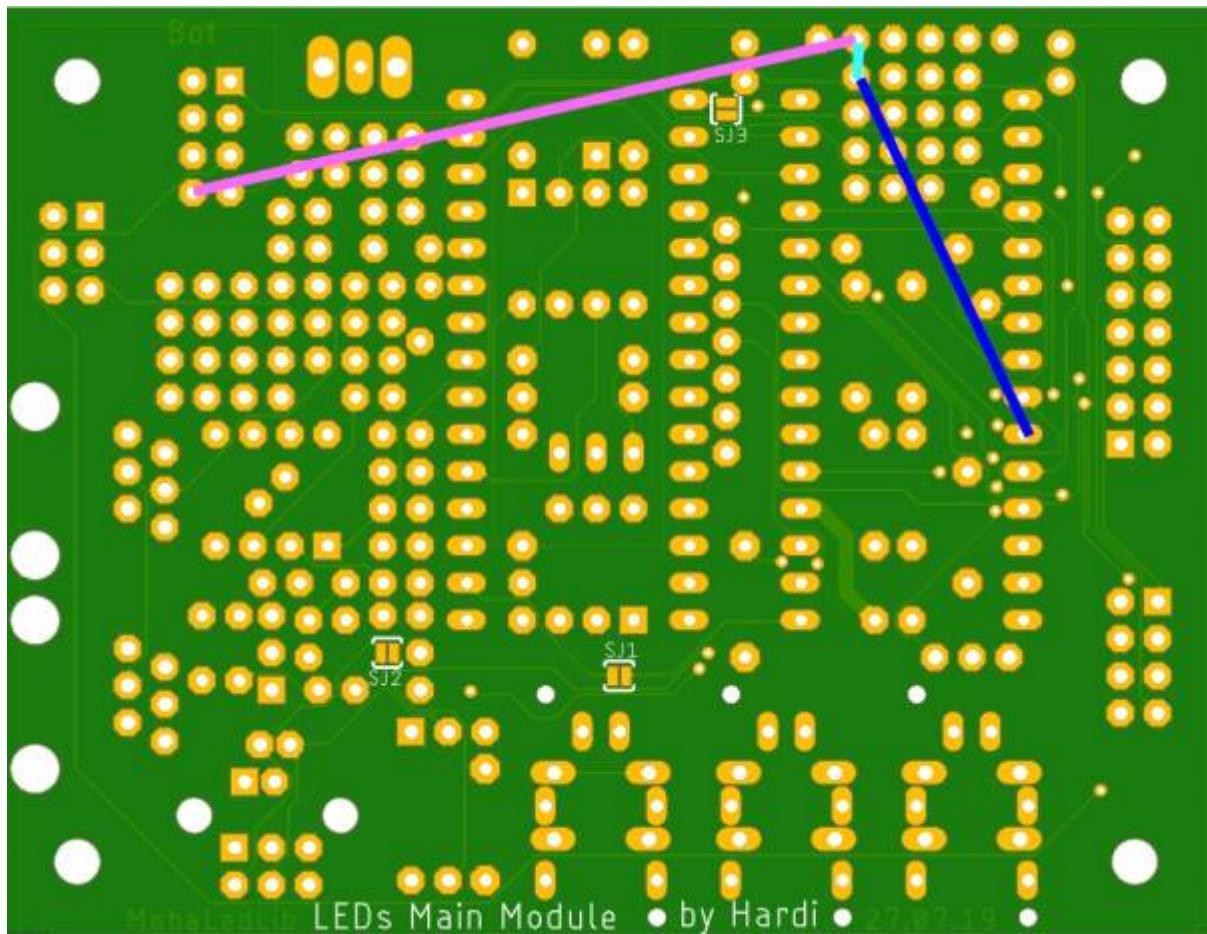
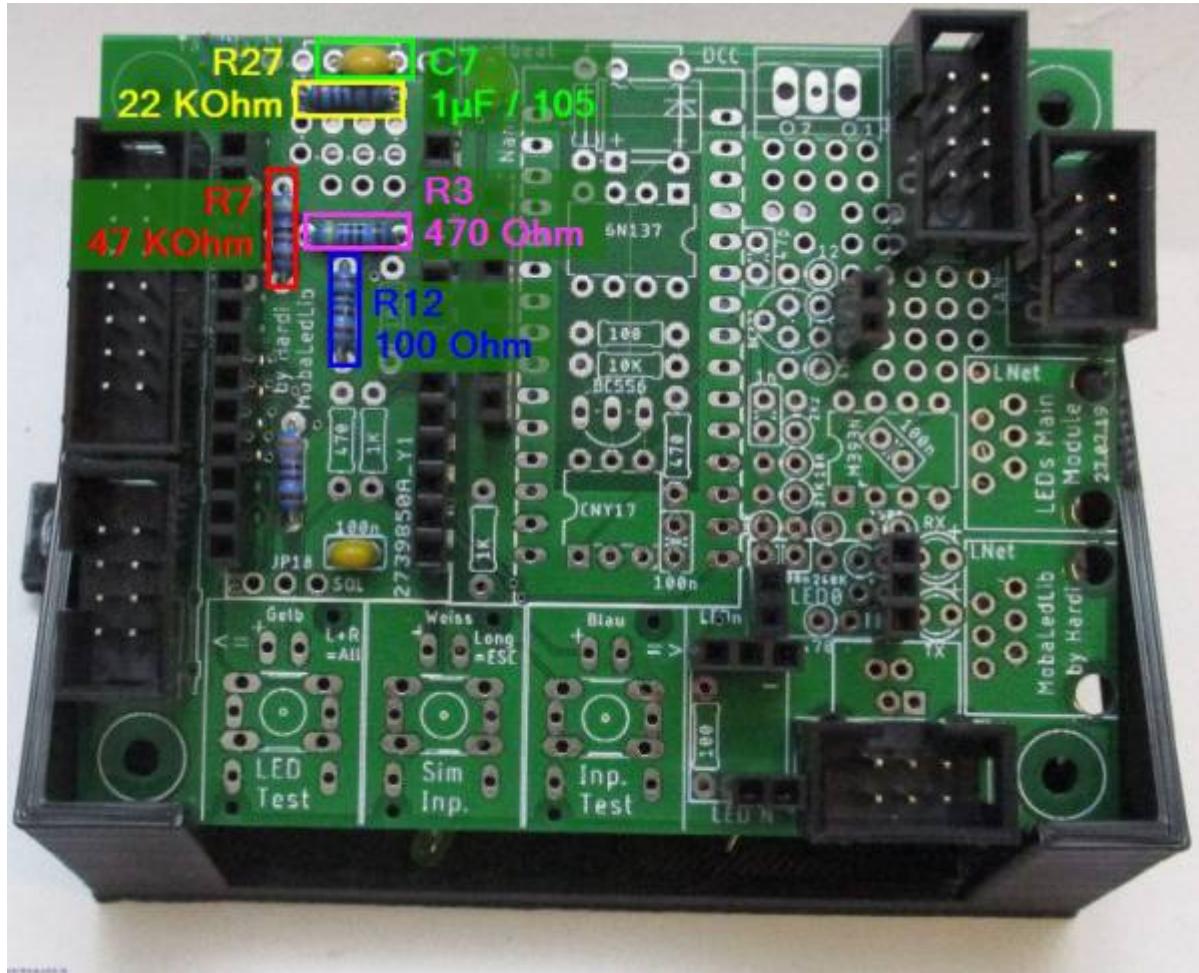
## Bild der fertigen Platinenerweiterung mit Beschriftungen



From:

<https://wiki.mobaledlib.de/> - MobaLedLib Wiki

Permanent link:

[https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/100de\\_hauptplatine\\_v1-0\\_erweiterungen?rev=1636883854](https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/100de_hauptplatine_v1-0_erweiterungen?rev=1636883854)

Last update: 2021/11/14 10:57

