

# 102DE LichtMaschine Pro (V 1.0.0)

⇒ [Anleitung zur Beta 1](#)

⇒ [Anleitung zur Beta 2](#)

Sämtliche Komponenten der MobaLedLib sind, sofern nichts anderes angegeben wurde, nur für 5V Versorgungsspannung ausgelegt. Dies betrifft vor allem den ESP, die WS2812, die WS2811 und sämtliche verwendete ICs.



...in Arbeit!



Ziel der neuen LichtMaschine Pro lag während der Entwicklung hauptsächlich in der Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit.


- Alle Anschlüsse auf die Außenseiten für einfachen und übersichtlichen Zugang

- klar definierte Auswahl der Teile zur Reduzierung der Fragen bei Anfängern
- Die Platine wird neben den Bauelemente-Sets und einem umfangreichen Profi-Starter-Set im MLL-Shop angeboten
- Reduzierung der Gehäusevarianten
- Reduzierung der Fehlerquellen durch deutlich weniger selbst einzubauende Teile
- Verzicht auf Lösungen zweiter Wahl (CAN ohne galvanische Trennung und SX ohne Komparator)
- Deutliche Reduzierung der nötigen Jumper

Die LichtMaschine Pro wird komplett SMD vor bestückt geliefert. Alle vier Protokolle (DCC, CAN, Selectrix und LNet) sind bereits vorhanden und müssen durch nur wenige Bauteile ergänzt werden.
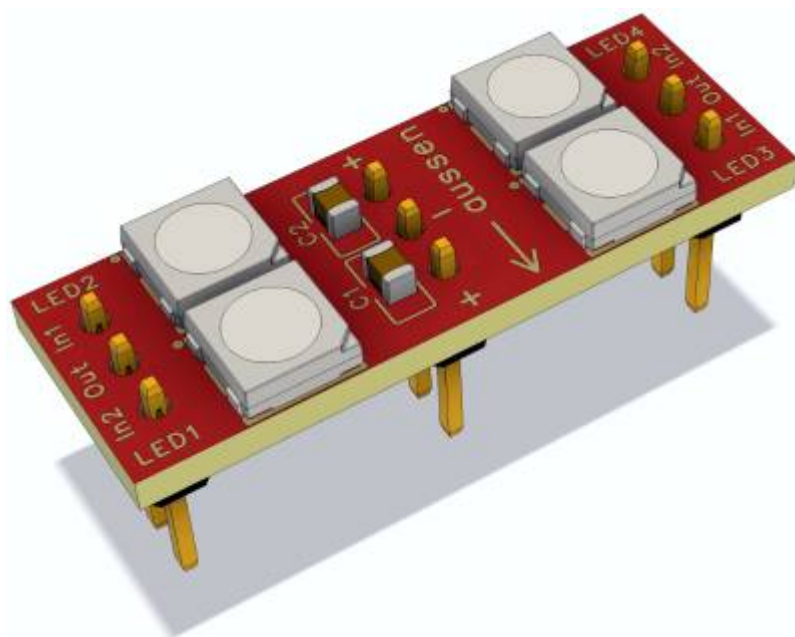
### Was die LichtMaschine Pro zusätzlich mitbringt:

- Integrierter MLL-Ring als zentrales Lebenszeichen (Ergänzung zu Heartbeats mit nur ca. 120kb Speicherbedarf und nur 12 von 660 RGBs im Kanal 7)
- Heartbeat 0 und Heartbeat N an jedem Kanal!
- Eigenentwickeltes und austauschbares WS2812 Breakout. Austauschbar im Falle eines Kurzschlusses



- Ausfallende Heartbeats signalisieren gleichzeitig den Defekt der zugehörigen Sicherung
- SMD Vorbestückung für alle Protokolle
- Codierschalter zur Auswahl der Protokolle (DCC, CAN, Selectrix, LNet, DCC & CAN)
- nativer DMX512 Ausgang über 3,5mm Klinke
- kombinierte 5 und 12 Volt über dreipolige Klemmleiste
- reine 5 Volt über USB-C
- Spannungsregler (optional) mit 15W Leistung (5V\*3A) zur Versorgung der acht LED Kanäle, jeweils mit 500mA einzeln abgesichert
- Bei Nutzung des Spannungsreglers oder dem kombinierten 5/12V-Anschluss, können alle acht LED Kanäle global über gemeinsam abgesicherte 1A mit 12 Volt an Pin 6 versorgt werden
- Kontroll-LEDs für die Eingangssignale DCC, SX und LNet
- integrierte Anschlüsse für beleuchtetes MobaLedLib-Logo und „1,3“ OLED Display

## Stromversorgung

Die LichtMaschine Pro bietet drei Möglichkeiten der Stromversorgung für unterschiedliche Szenarien.

- reine 12 Volt Spannungsversorgung über dreipolige Klemmleiste (ein Schaltregler ist für die Versorgung mit 5 Volt nötig, z. B. Gapterc LC78\_05-3.0)
- kombinierte 5 und 12 Volt Spannungsversorgung über dreipolige Klemmleiste, RM3,5mm (**Low** 5v, - GND, **High** 12V), es ist kein Schaltregler nötig
- reine 5 Volt Spannungsversorgung über USB-C, Pin 6 im Wannenstecker (12V) ist ohne Funktion

Die LichtMaschine Pro lässt sich auch weiterhin ganz ohne zusätzliche Spannungsversorgung betreiben.

Solange der ESP32 über seine USB Buchse mit einem PC verbunden ist, kann die Spannungsversorgung nach wie vor an den Verteilern erfolgen.

Bei größeren Anlagen sollte man hier aber Vorsicht walten lassen. Die USB Schnittstelle von PCs und Notebooks kann hier schnell überlastet werden.

## Löt- und Trennjumper

Die Platine verfügt über zehn Löt- und drei Trennjumper. Sieben davon kommen nur zum Einsatz, wenn man den 7pol. DIP Switch nicht bestückt, um sein verwendetes Protokoll zu kodieren. Die übrigen Löt- und Trennjumper werden als Option vorgehalten, um in Zukunft einen ESP32-S3 mit vollem Funktionsumfang nutzen zu können.

## Stückliste

| Anzahl | Bezeichnung                                      | Bezeichnung                                    | Bemerkungen |
|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 2      | KEYBRD_0, KEYBRD1                                | Wannenstecker, 8-polig, gerade                 |             |
| 1      | KEY80                                            | Wannenstecker, 14-polig, gerade                |             |
| 9      | CH0, CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, MLL-Ring | Wannenstecker, 6-polig, gerade                 |             |
| 9      |                                                  | Pfostenbuchse, 6-polig, mit Zugentlastung      |             |
| 1      | Term                                             | Stiftleisten 2,54 mm, 1×02, gerade             |             |
| 3      | A-Btn/LDR, Key80/CH1, DMX/CH6, CH5/S3-7          | Stiftleisten 2,54 mm, 1×03, gerade             |             |
| 2      | U1, U2                                           | Buchsenleiste 19pol. gerade, RM 2,54, H: 8,5mm |             |
| 2      | U3, U4                                           | Buchsenleiste 22pol. gerade, RM 2,54, H: 8,5mm |             |
| 12     | für Breakout                                     | Buchsenleiste 3pol. gerade, RM 2,54, H: 8,5mm  |             |
| 1      | I2C                                              | Buchsenleiste 4pol. 1reihig 14mm               |             |
| 1      | LDR                                              | Buchsenleiste 2pol. 1reihig gewinkelt          |             |
| 5      |                                                  | Kurzschlussbrücke, blau, RM 2,54, vergoldet    |             |
| 5      |                                                  | Kurzschlussbrücke, schwarz, RM 2,54            |             |
| 5      |                                                  | Kurzschlussbrücke, gelb, RM 2,54               |             |
| 5      |                                                  | Kurzschlussbrücke, grün, RM 2,54               |             |
| 5      |                                                  | Kurzschlussbrücke, rot, RM 2,54                |             |

| Anzahl | Bezeichnung               | Bezeichnung                                                          | Bemerkungen                                                                       |
|--------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1      |                           | Photowiderstand                                                      |                                                                                   |
| 1      | SW1                       | DIP-Schalter 7 Pin                                                   | (Protokollauswahl)                                                                |
| 1      | DCC                       | Steckbare Schraubklemme – 2-pol, RM 3,5 mm, 0° (DCC)                 |                                                                                   |
| 1      |                           | Stiftleiste – 2-pol, RM 3,5 mm, 90° (DCC)                            |                                                                                   |
| 1      | 12V / Gnd / 5V            | Steckbare Schraubklemme – 3-pol, RM 3,5 mm, 0° (Spannungsversorgung) |                                                                                   |
| 1      |                           | Stiftleiste – 3-pol, RM 3,5 mm, 90° (Spannungsversorgung)            |                                                                                   |
| 1      | USB                       | KH-TYPE-C-2P (USB.C)                                                 |                                                                                   |
| 8      | FH1 – FH8                 | Feinsicherung 500mA                                                  |                                                                                   |
| 1      | FH9                       | Feinsicherung 1000mA                                                 | <b>Nur verwenden, wenn 12V an Pin 6 erwünscht.</b>                                |
| 1      | XLR                       | PJ-3136-B (DMX)                                                      | Buchse hat je nach Auslieferung 5 bzw 6 Pins. Beide Versionen sind funktionsfähig |
| 1      | RJ12-Buchse               | DS1133-S60BPX (LNet)                                                 |                                                                                   |
| 3      | LS1/RS1, LS2/RS2, LS3/TS3 | Kurzhubtaster 6x6mm, Höhe: 25mm, 12V, vertikal                       |                                                                                   |
| 1      | LL1/LR1                   | LED 3 mm diffus gelb 588 nm 130 mcd                                  |                                                                                   |
| 4      | LL2/LL3, DLED, LLED, BLED | LED 3 mm diffus weiß 700 mcd                                         |                                                                                   |
| 2      | LED12, LL3/LR3            | LED 3 mm diffus blau 465 nm 2800 mcd                                 |                                                                                   |
| 1      | LED5                      | LED 3 mm diffus grün 570 nm 38 mcd                                   |                                                                                   |
| 8      |                           | LED Abstandshalter                                                   |                                                                                   |
| 4      |                           | BreakOut WS2812B (4fach)                                             |                                                                                   |
| 1      | U1                        | ESP32 Yellow 38P                                                     |                                                                                   |

### Optional folgende Bauteile für CAN

| Anzahl | Bezeichnung | Bezeichnung                               |
|--------|-------------|-------------------------------------------|
| 1      | CS          | JST B4B-ZR-3.4(LF)(SN) (MS2-Stecker)      |
| 1      | CAN         | Wannenstecker, 6-polig, gerade            |
| 1      |             | Pfostenbuchse, 6-polig, mit Zugentlastung |
| 1      | 050551      | B0505S-W5R3 (DC/DC-Wandler)               |

### Optional folgende Bauteile für SX

| Anzahl | Bezeichnung | Bezeichnung     |
|--------|-------------|-----------------|
| 1      | SX_RJ45     | R-RJ45R08P-B000 |
| 1      | SXDIN       | DIN-504B-M10    |

### Optional folgende Bauteile für LNet

| Anzahl | Bezeichnung | Bezeichnung                                              |
|--------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 1      | RJ13        | DS1133-S60BPX (in allen Varianten enthalten) RJ12-Buchse |

### Optional Display

| Anzahl | Bezeichnung | Bezeichnung                |
|--------|-------------|----------------------------|
| 1      |             | OLED-Display 128×64 (1,3") |

### Optional Spannungswandler 12 Volt / 5 Volt


| Anzahl | Bezeichnung | Bezeichnung                  |
|--------|-------------|------------------------------|
| 1      | LC78_05-3.0 | Spannungswandler LC78_05-3.0 |
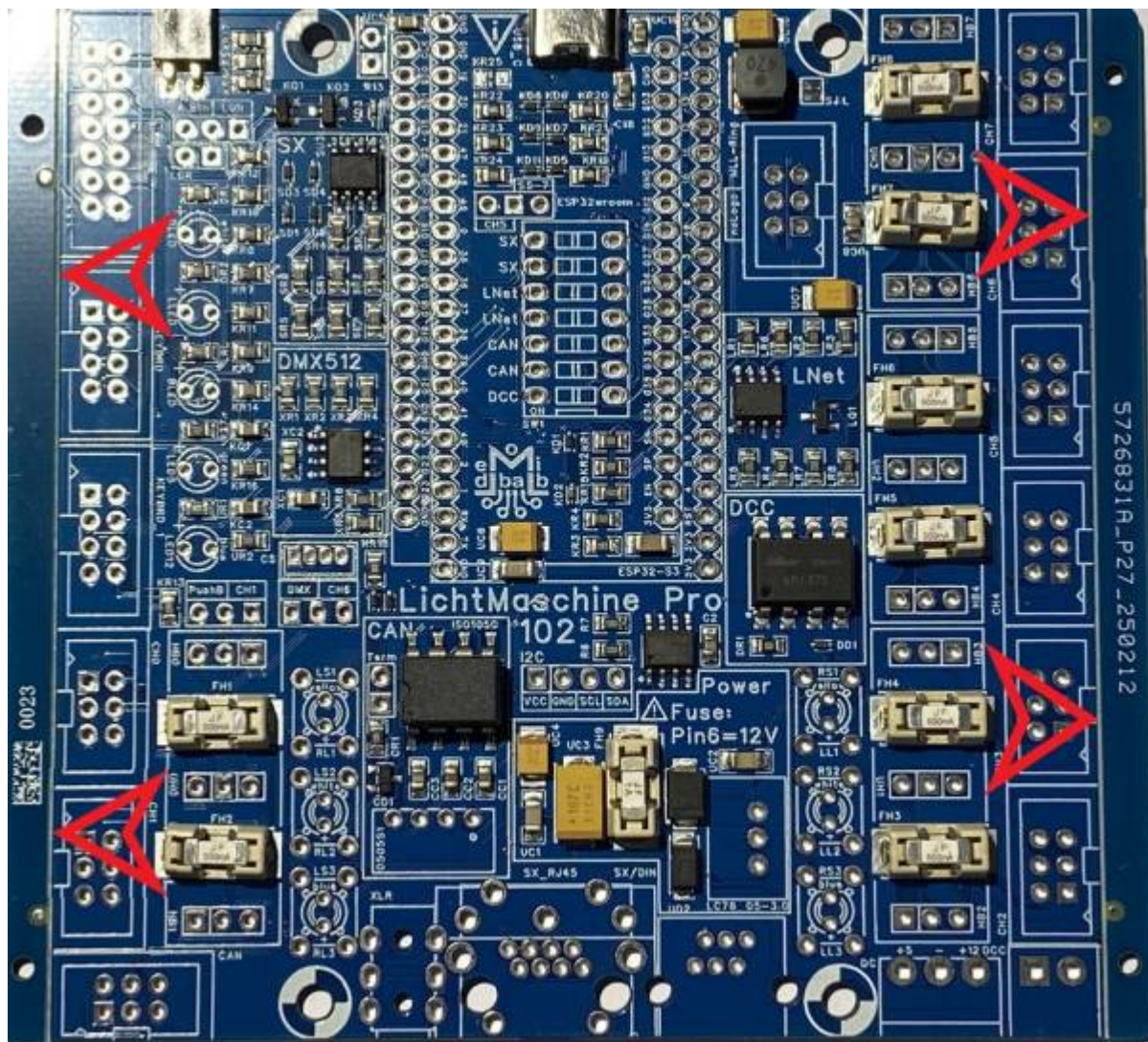
## Bestückung

⚠⚠⚠ Bitte, wenn möglich, bleifreies Lötzinn benutzen!! ⚠⚠⚠  
Beim Löten der Wannenstecker und der anderen Buchsen immer das Gegenstück  
einstecken, damit sich die heiß werdenden Kontakte nicht im Kunststoff  
bewegen..


Die neue Platine hat an zwei Seiten einen Streifen, der für die automatische Bestückung benötigt wird.






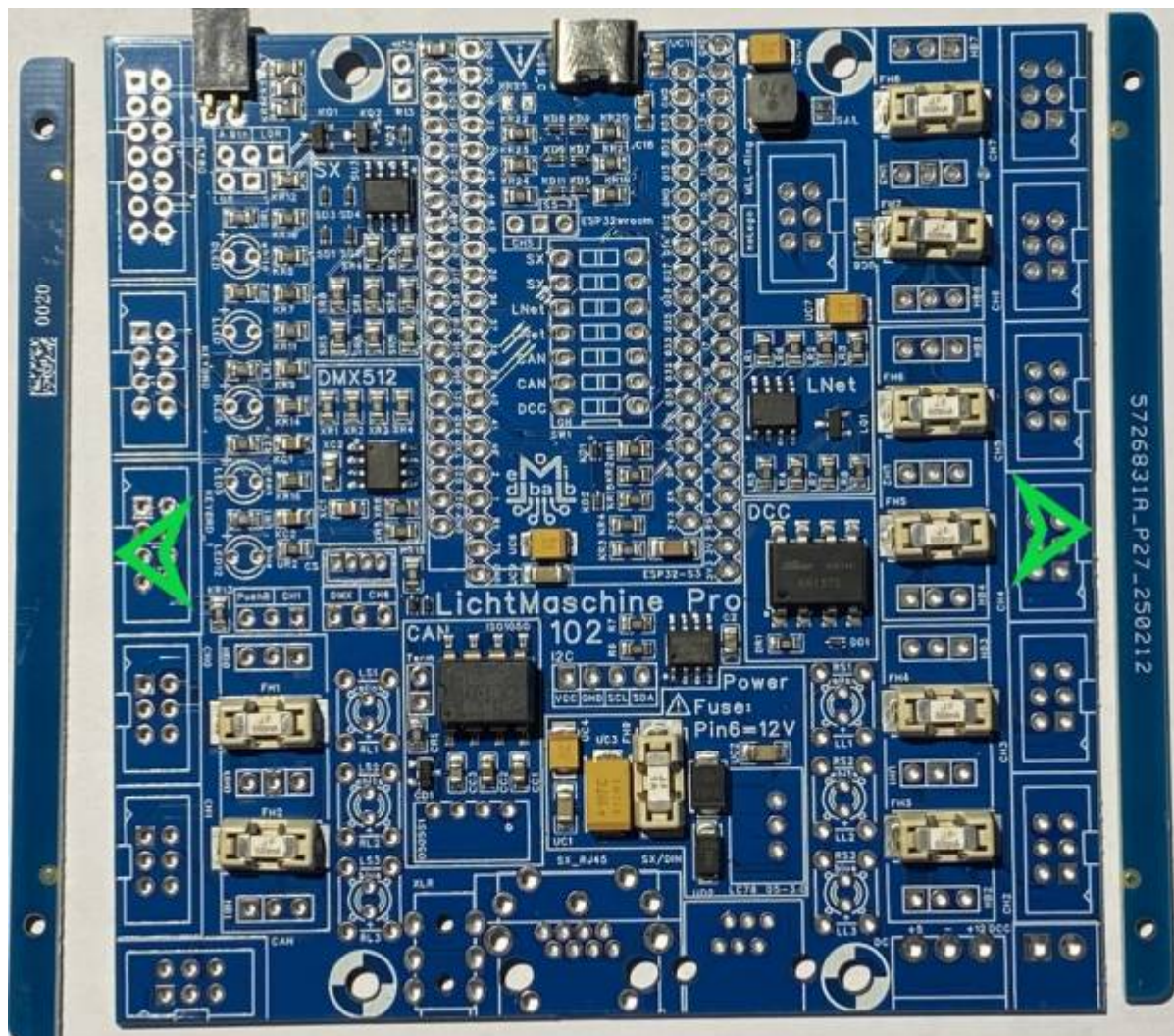Diese zwei Streifen können mit einer Flachzange einfach vorsichtig abgebrochen werden. Erst dann passt die Platine ins Gehäuse.





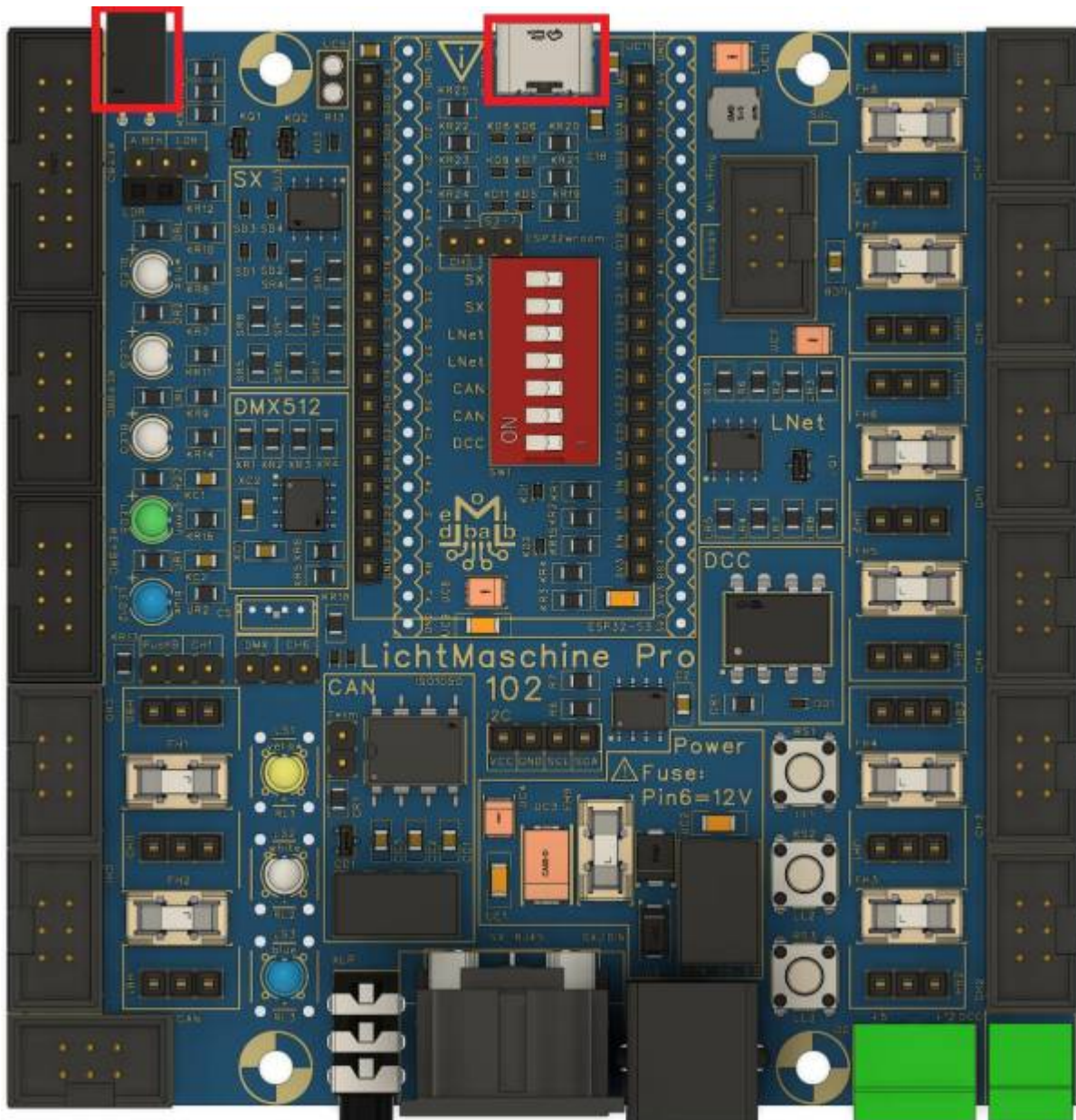Den Anfang macht die **USB-C-Buchse** und die **2-polige Buchse mit den gebogenen Beinchen**, sie sind die niedrigsten Teile. Es ist darauf zu achten, dass die Metalllaschen des USB-C-Gehäuses gut verlötet werden und es keine kalte Lötstelle gibt. Sonst ist die mechanische Festigkeit der Buchse gefährdet.




Es können auch die 8 Sicherungen **500 mA** für die LED-Kanäle eingesetzt werden. Achtung beim Auspacken, die Teile können leicht fortspritzen.


Wichtig ist auch, dass die **1 Ampere-Sicherung** an der richtigen Stelle eingesetzt wird.

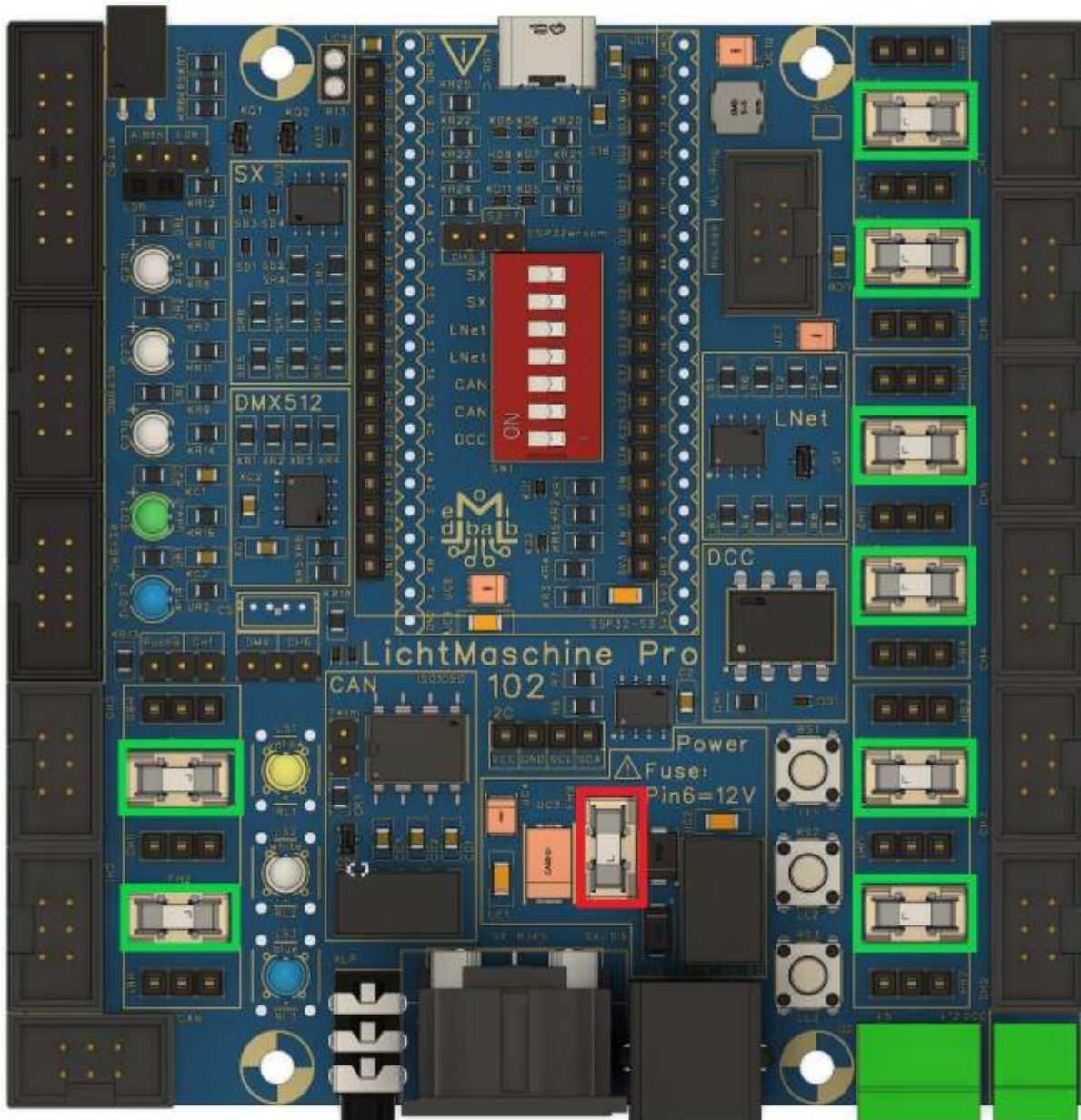⚠⚠⚠ Sie darf aber nur eingesetzt werden, wenn an Pin 6 der Wannenstecker 12 V vorhanden sein soll! ⚠⚠⚠






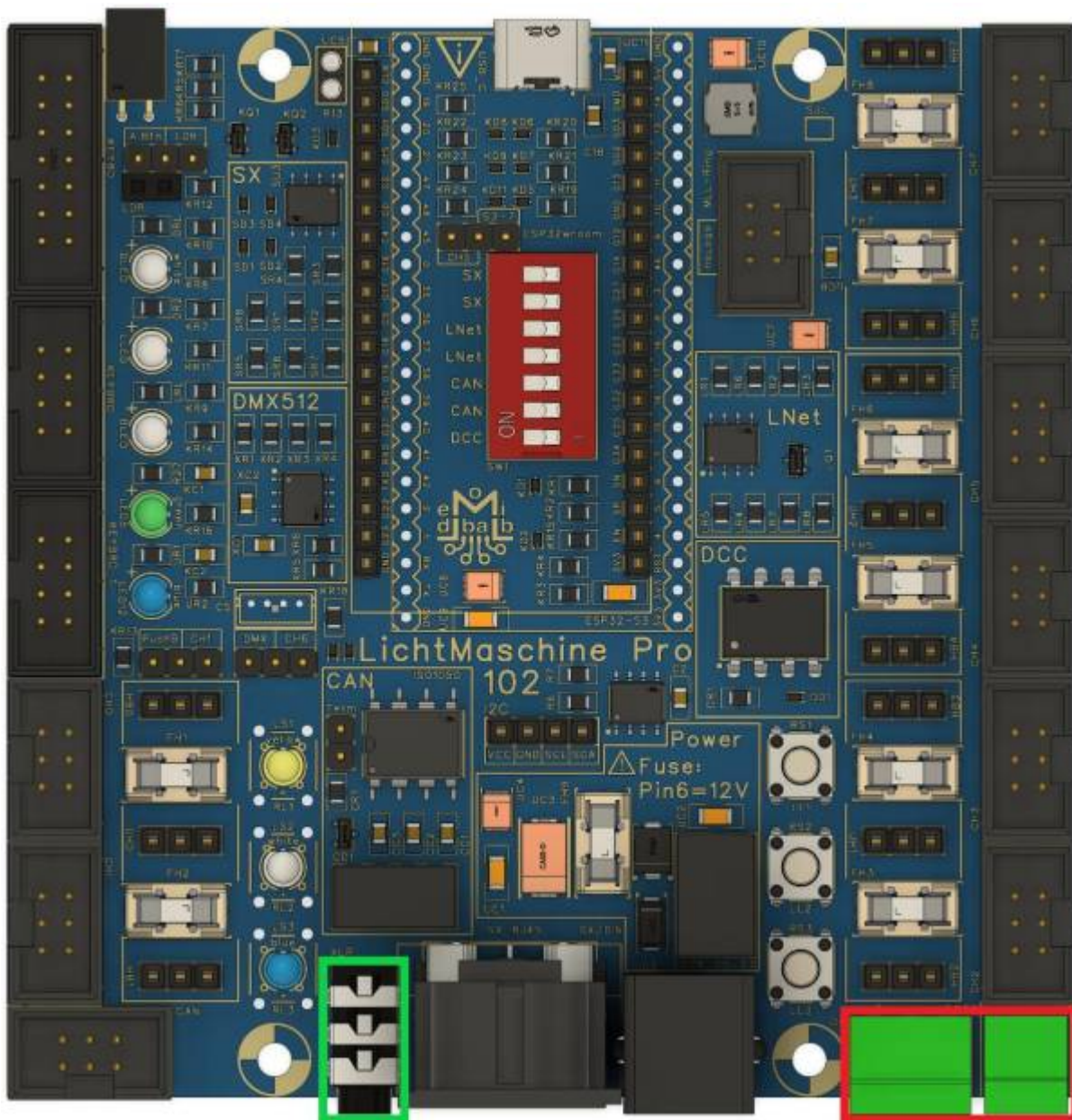Weiter werden die **DMX-Buchse** (Buchse hat je nach Lieferant 5 bzw 6 Pins.), die **2-polige Stiftleiste** für DCC und die **3-polige Stiftleiste** für die Stromversorgung bestückt (das sind die, die für die steckbaren Schraubklemmen eingebaut werden) .



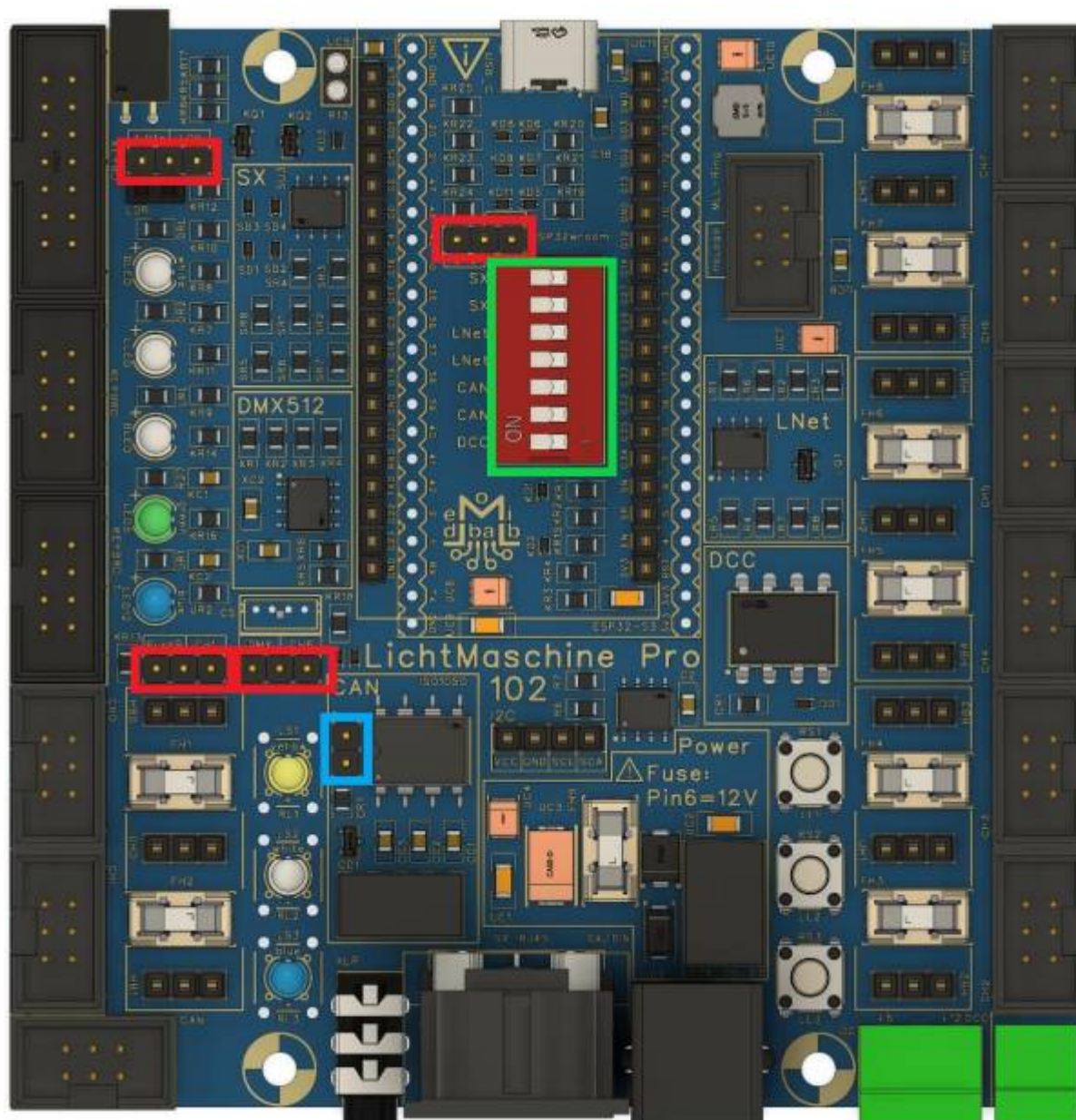
Gefolgt vom **DIP-Schalter** und den **2-** bzw. **3-poligen Stiftleisten**.  
Beim einlöten des DIL-Schalters alle auf „off“ stellen






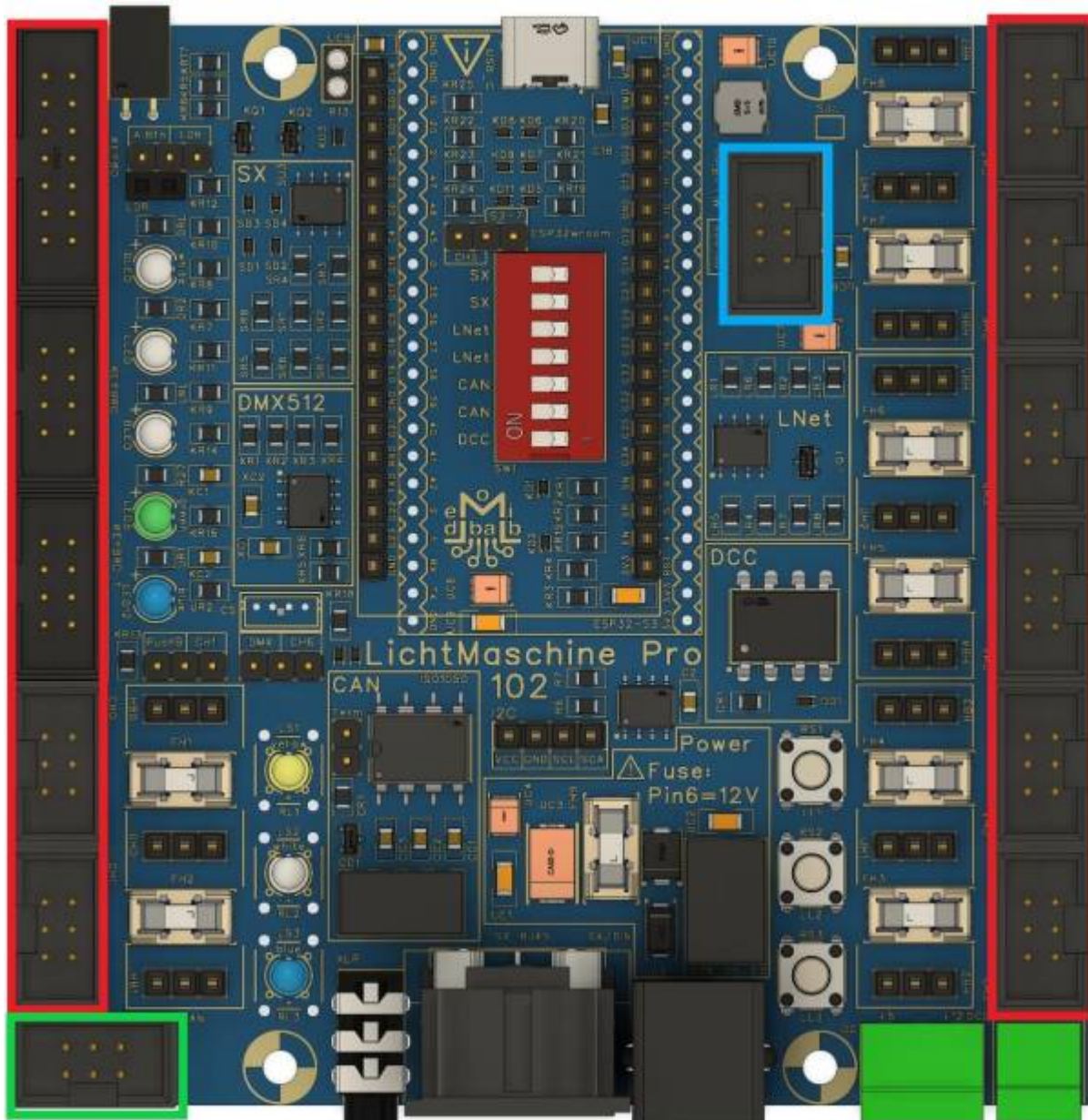Danach werden die **Wannenstecker** eingelötet. Hier ist auf die richtige Ausrichtung zu achten. Die Buchse für den **MLL-Ring** kann ggf. unbestückt bleiben, wenn der MLL-Ring nicht verwendet wird. Genauso kann ggf. die Buchse für den **CAN-Bus** entfallen. Am besten lötet man zuerst nur einen Pin an, während man dann den Pin wieder erwärmt und die Buchse ganz auf die Platine drückt.





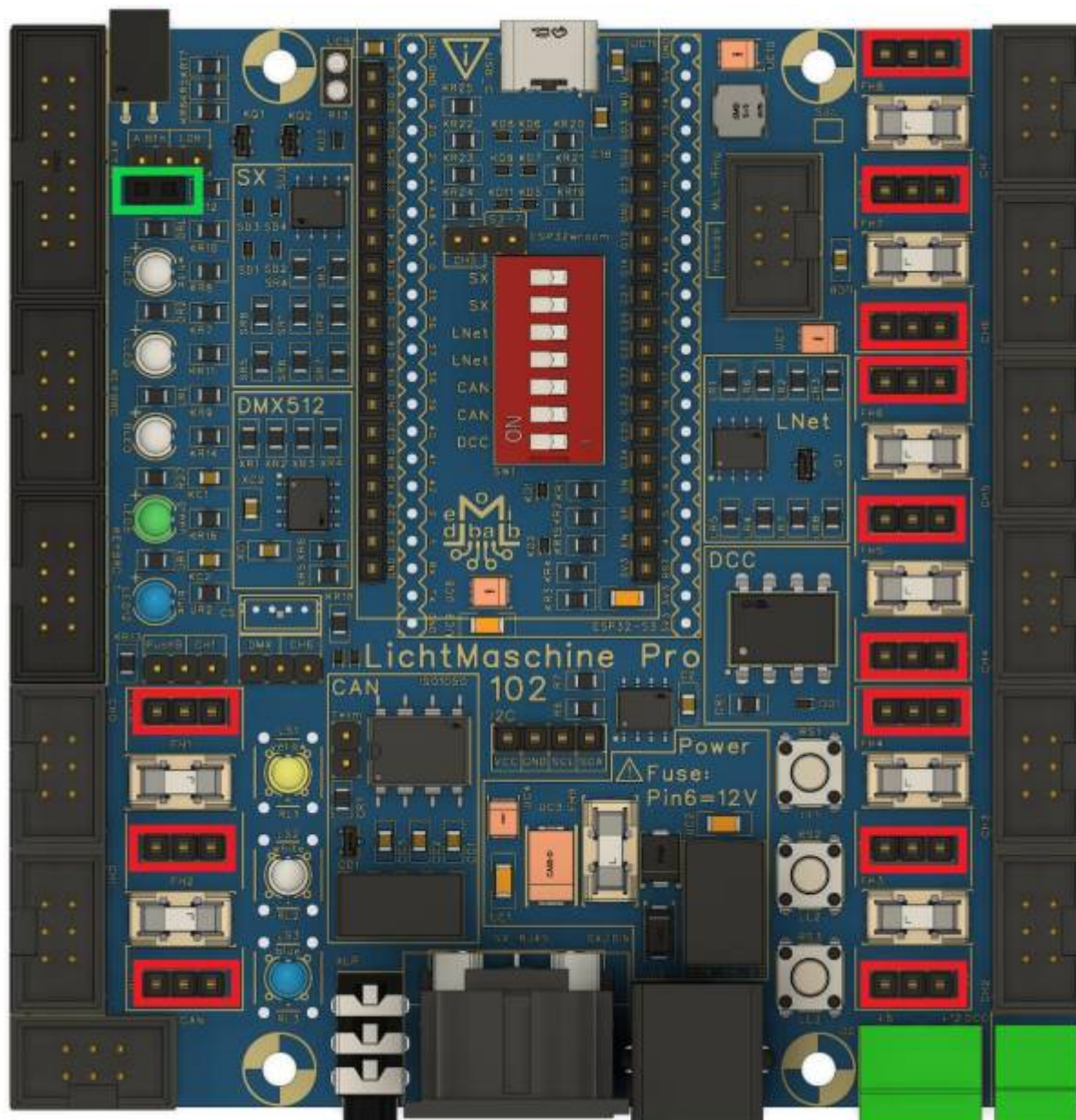
Danach werden die 12 **Buchsenleisten 3-polig** für die Breakout-Module eingelötet.  
Dazu werden drei Buchsenleisten 3-polig temporär auf ein Breakout-Modul aufgesteckt. So kann das Ganze problemlos verlötet werden. Das Breakout nach dem Einlöten wieder entfernen.  
Ferner die **2-poligen Buchsenleiste (gerade Beinchen)** für den LDR.



Dann werden die **19-poligen** und ggf. auch die **22-poligen Buchsenleisten** eingelötet. Die 22-poligen Buchsenleisten sind Vorarbeit für den ESP32 S3, der in Zukunft einmal verwendet werden könnte. Daher kann im Moment auf sie verzichtet werden. Sonst besteht die Gefahr, dass der ESP32 falsch gesteckt wird.

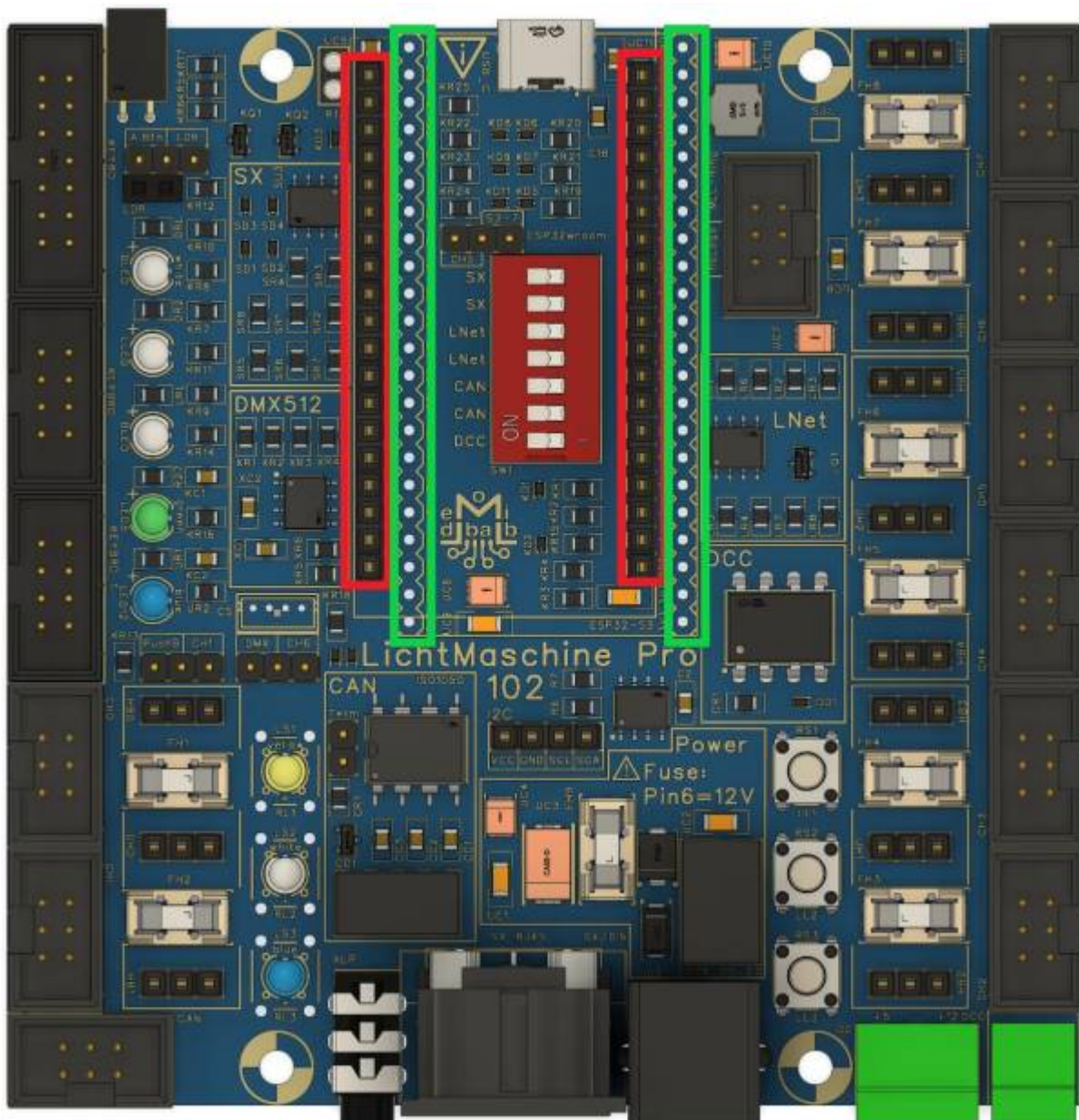
Am einfachsten gelingt das Einlöten, wenn auf den ESP die Buchsenleisten aufgesteckt werden und das Ganze dann in die Platine eingesteckt wird. Dann sollten alle Pins verlötet werden. Danach kann der ESP wieder abgezogen werden.






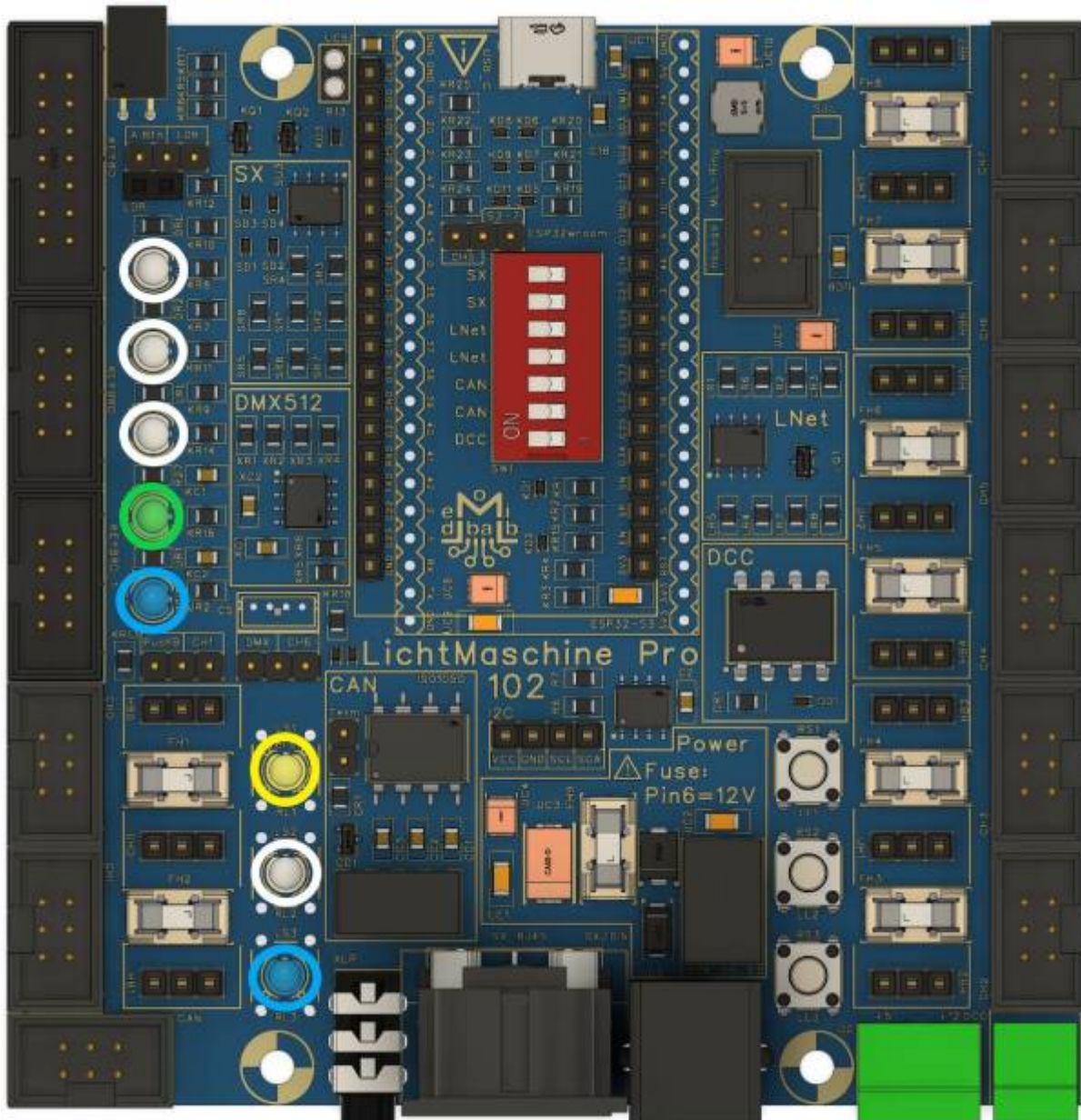Jetzt kommen die LED's dran, die auf die mitgelieferten Abstandshalter gesteckt eingelötet werden. Zu beachten ist der Pluspol der LED, erkennbar durch den längeren Anschluss. Die 3 LED's (gelb, weiß und blau) können links oder rechts vom Display eingelötet werden, die Taster kommen dann auf die andere Seite. Somit kann das für Links- oder Rechtshänder realisiert werden.






Dann kommen noch die **Taster** dran.

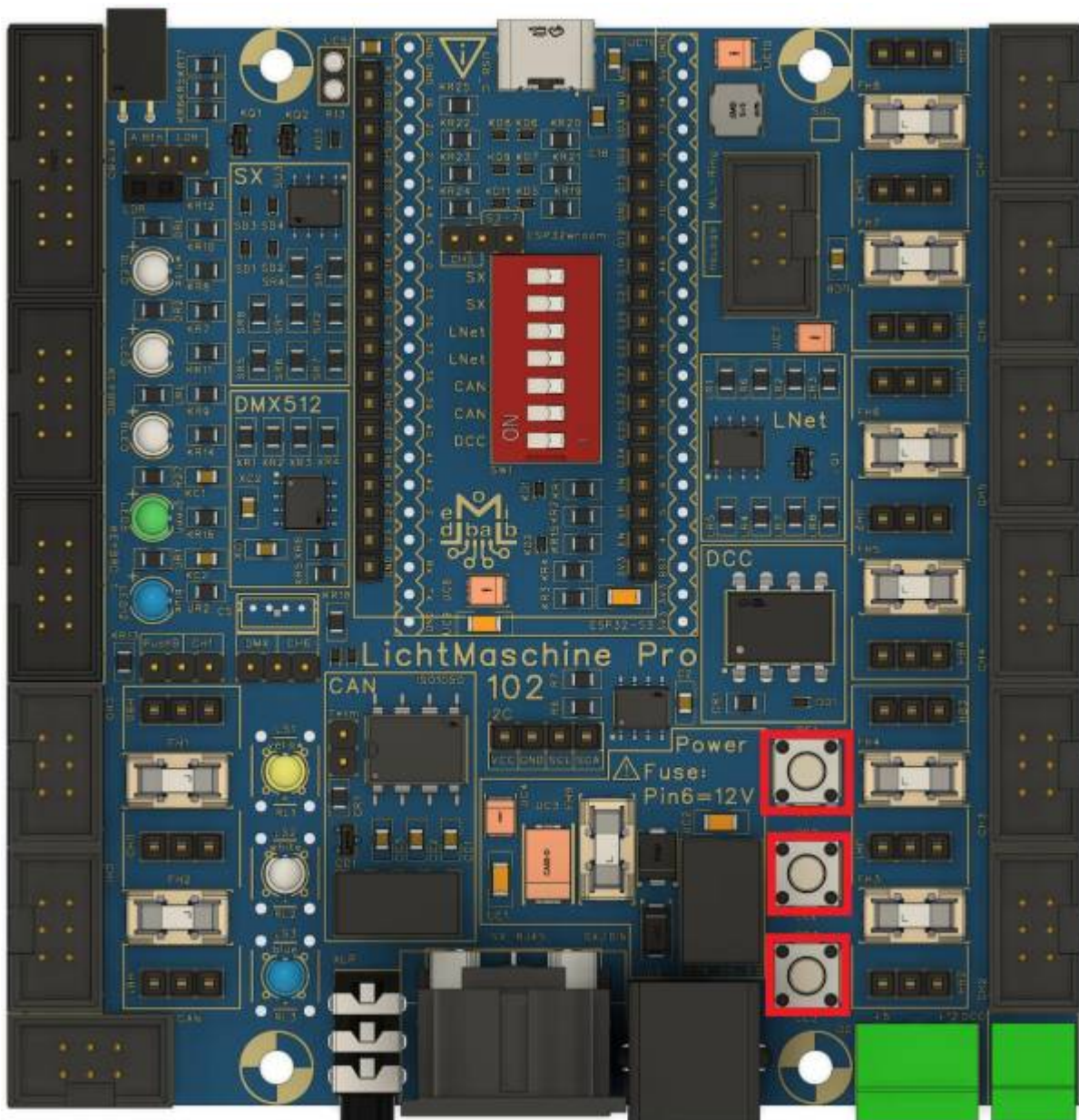

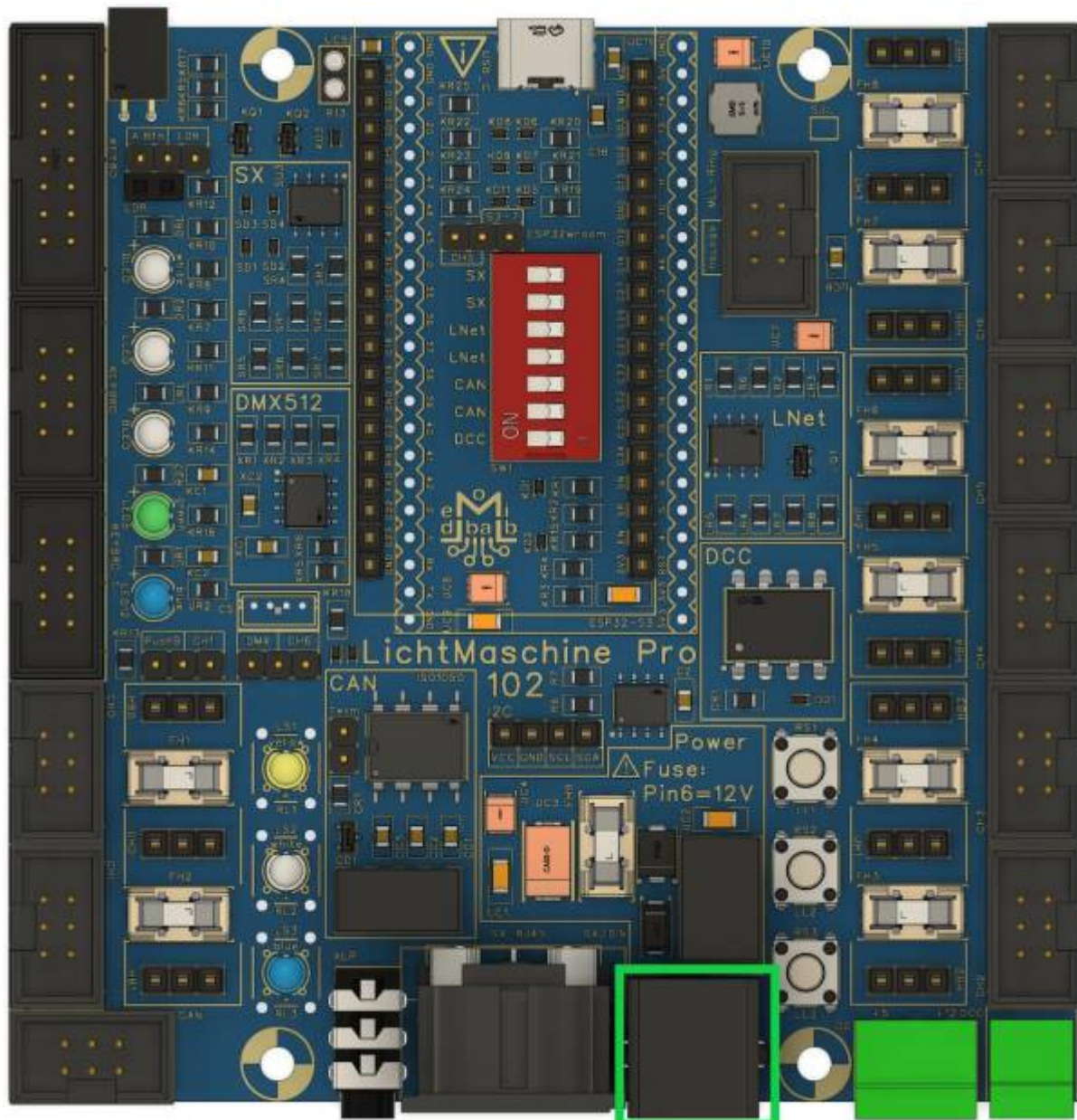
Als letztes wird noch die **LNet-Buchse** für den LocoNet-Anschluß eingelötet.





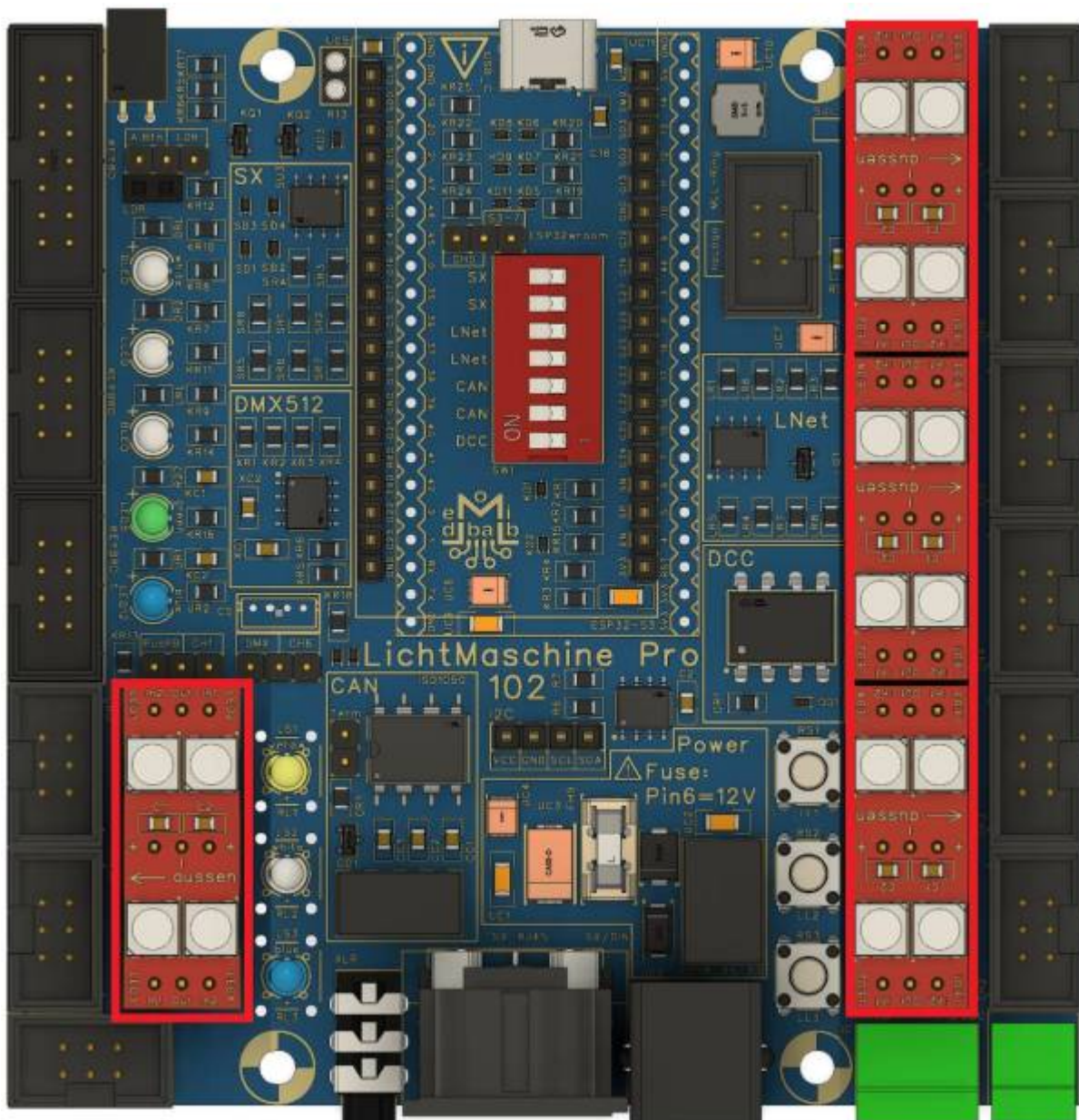Jetzt fehlen noch die **Breakout-Module**.





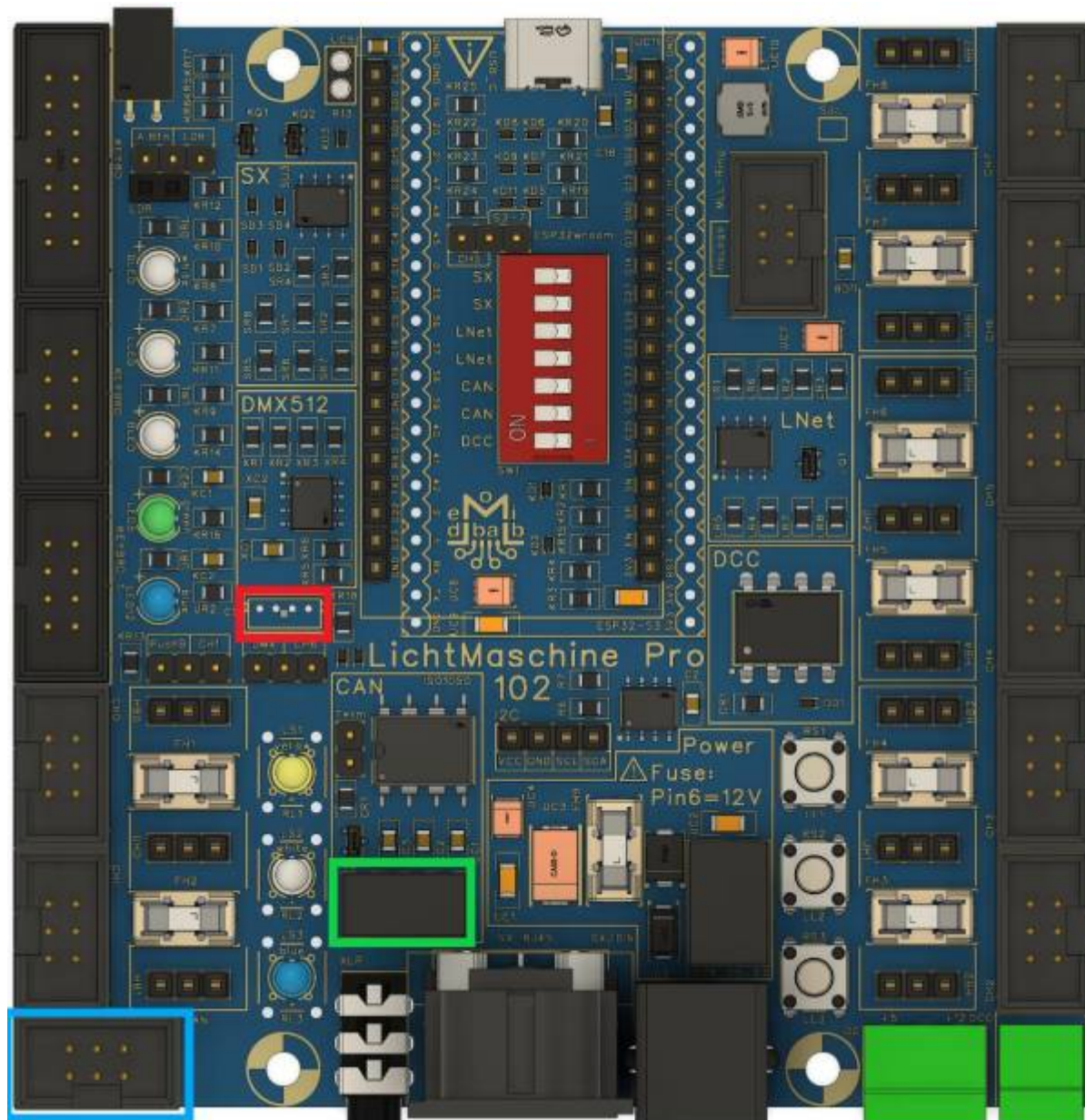
### Optional für CAN

Es kann die **Buchse für das MS2-Kabel** eingelötet werden.


Genauso der **Wannenstecker**, sofern er nicht schon früher eingelötet wurde. Ferner muss der **Spannungsregler** eingelötet werden.


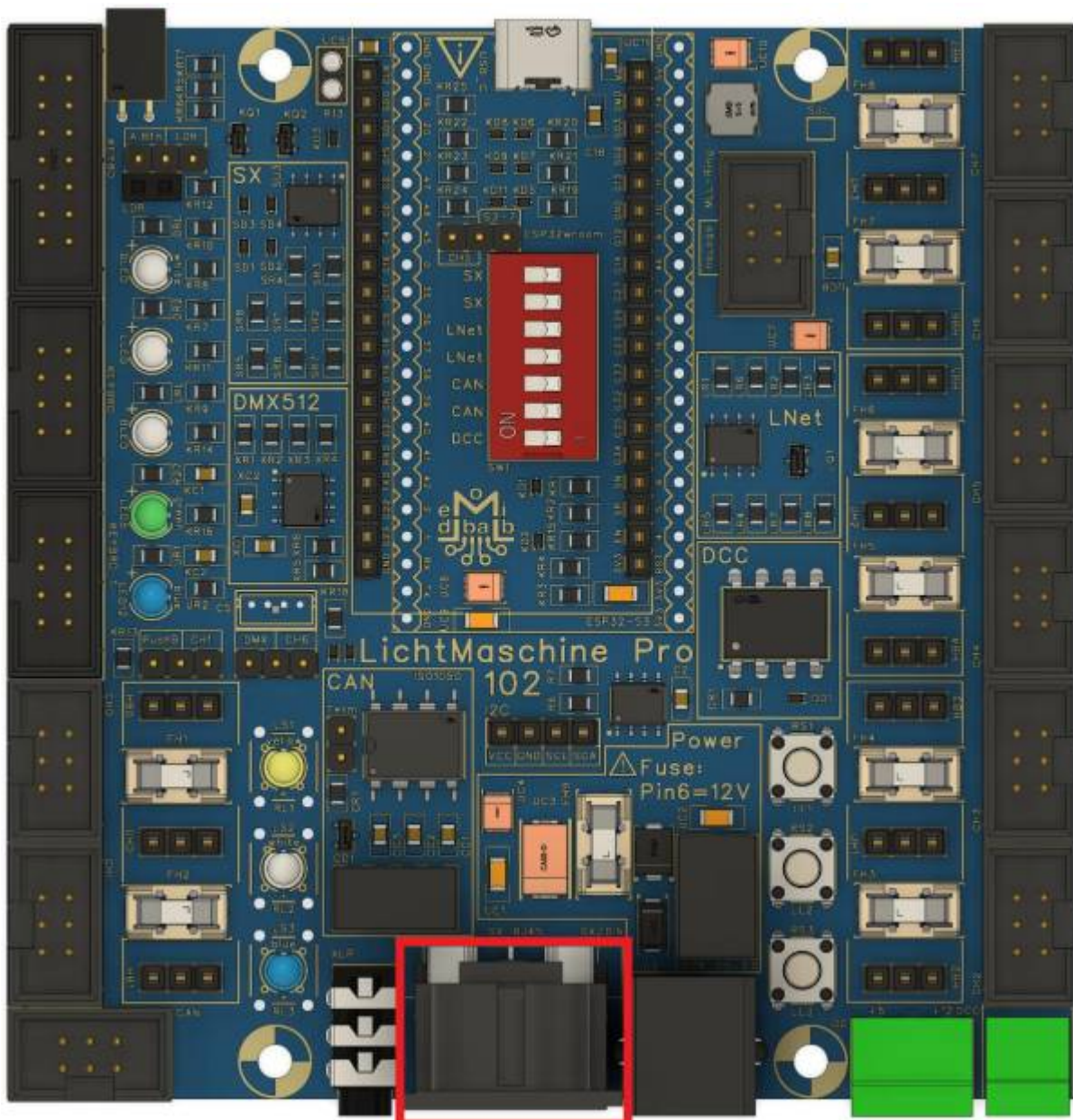
### Optional für Selectrix (SX)


Hier wird entweder die **DIN-Buchse** oder die RJ45-Buchse eingelötet.





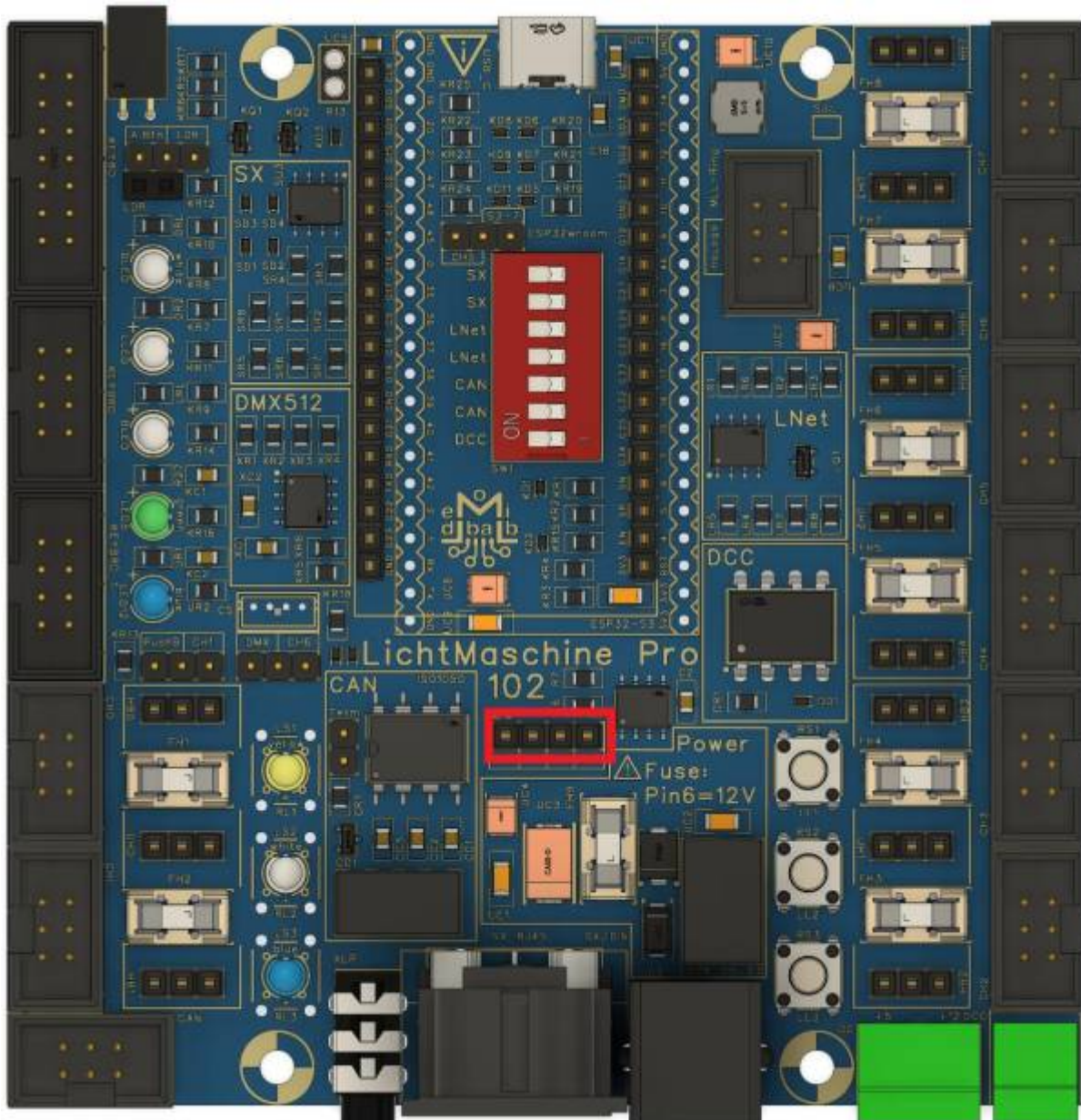
### Optional Display


Für das Display muss eine **4-polige Buchsenleiste** eingelötet werden.



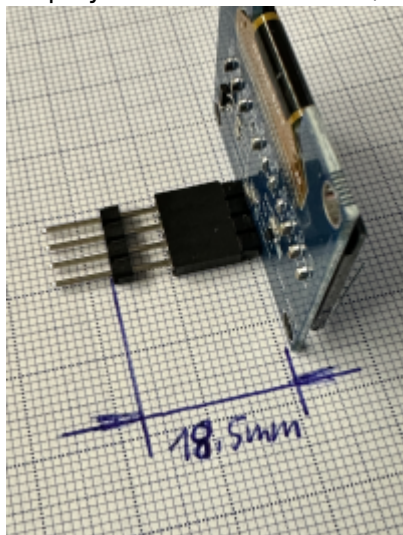Hier liefert uns der Shop eine Buchse mit ca. 15 mm Beinlänge. So kann das Display so eingebaut werden, dass es auf der Selektix-DIN-Buchse aufliegt. Der Abstand von Hauptplatine-Oberseite und Display-Unterseite sollte 18,5 mm betragen. Dann müsste es auch in das Gehäuse passen.






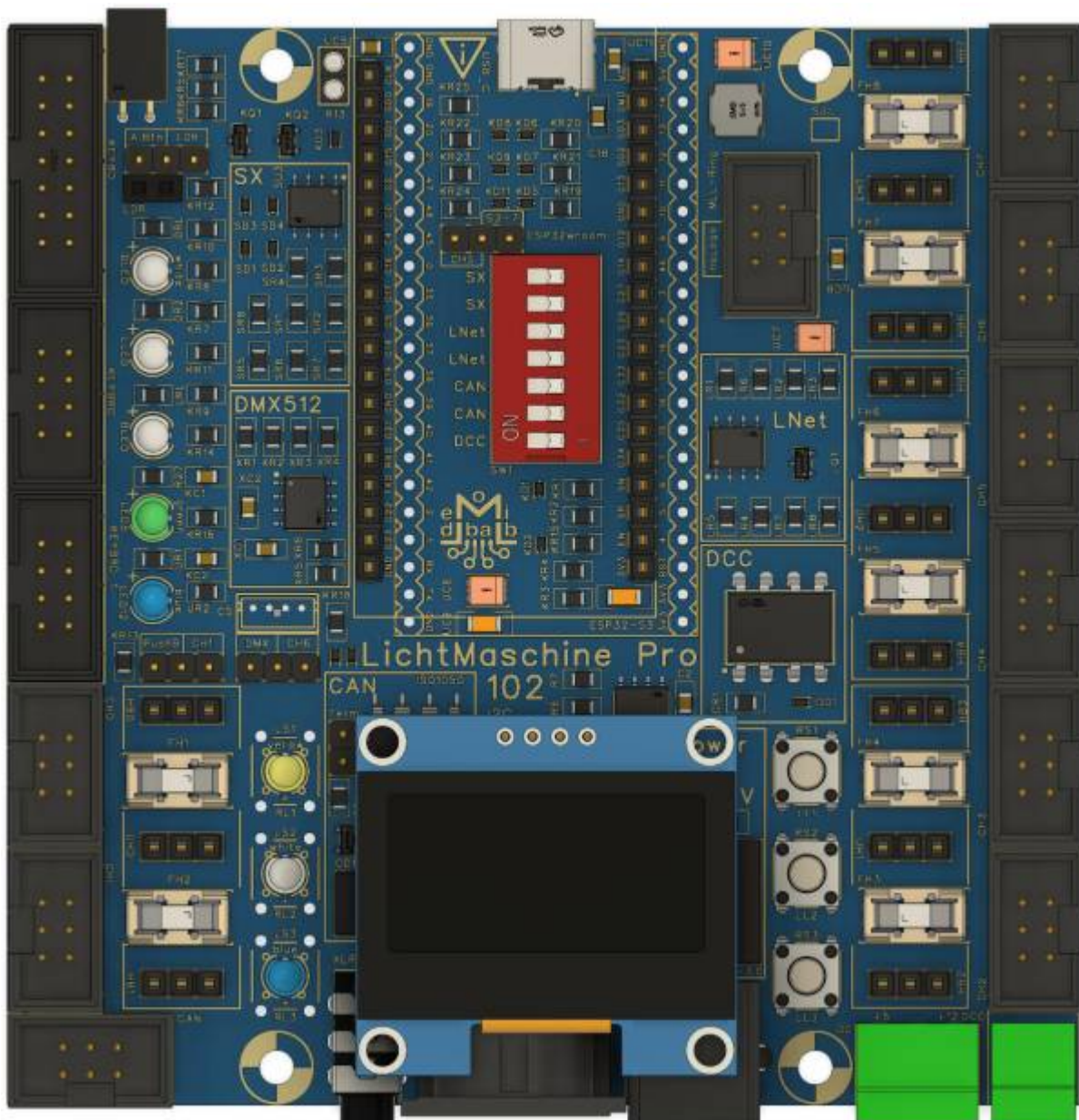
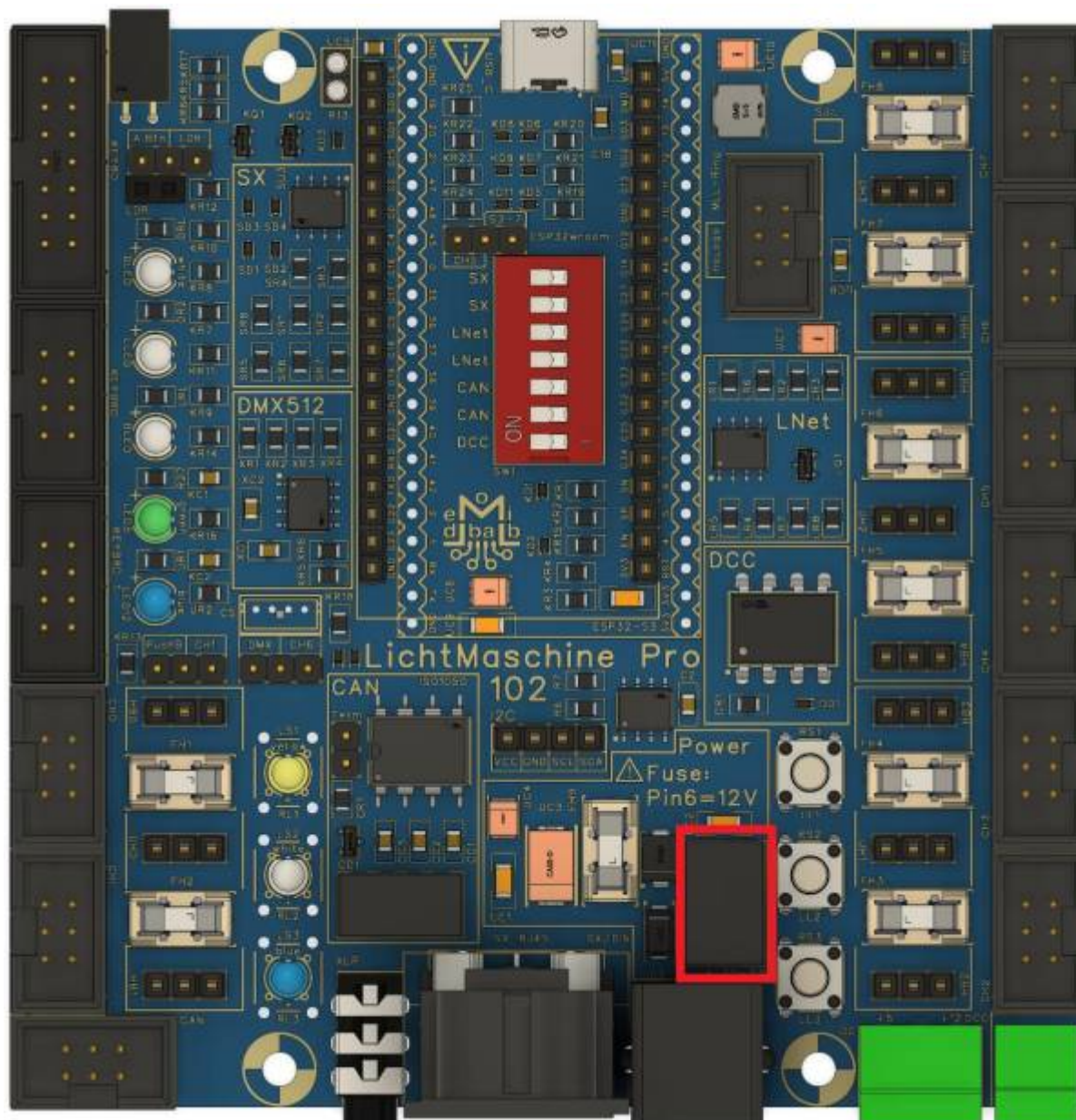
### Optional Spannungsregler 12Volt / 5 Volt


Soll die LichtMaschine Pro mit 12 Volt betrieben werden, so ist ein **Spannungsregler** notwendig.


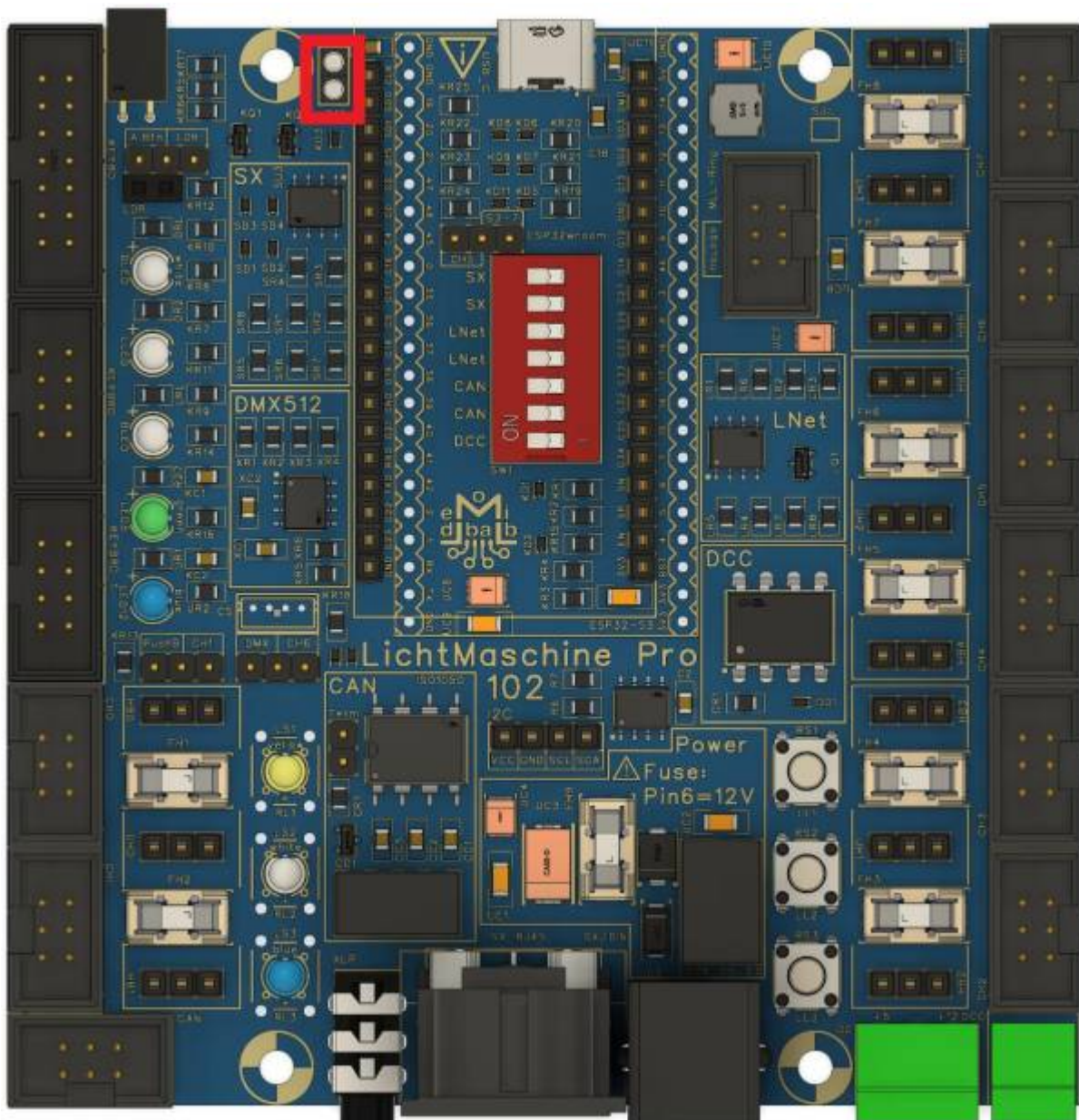
### Optional Vorwiderstand für LDR

Wird ein anderer Helligkeitssensor LDR verwendet, so muss ggf. ein anderer [Vorwiderstand](#) verwendet werden. Hierzu kann der R13 mit einer Präzisionsbuchse bestückt werden, in den der entsprechende Widerstand gesteckt wird.








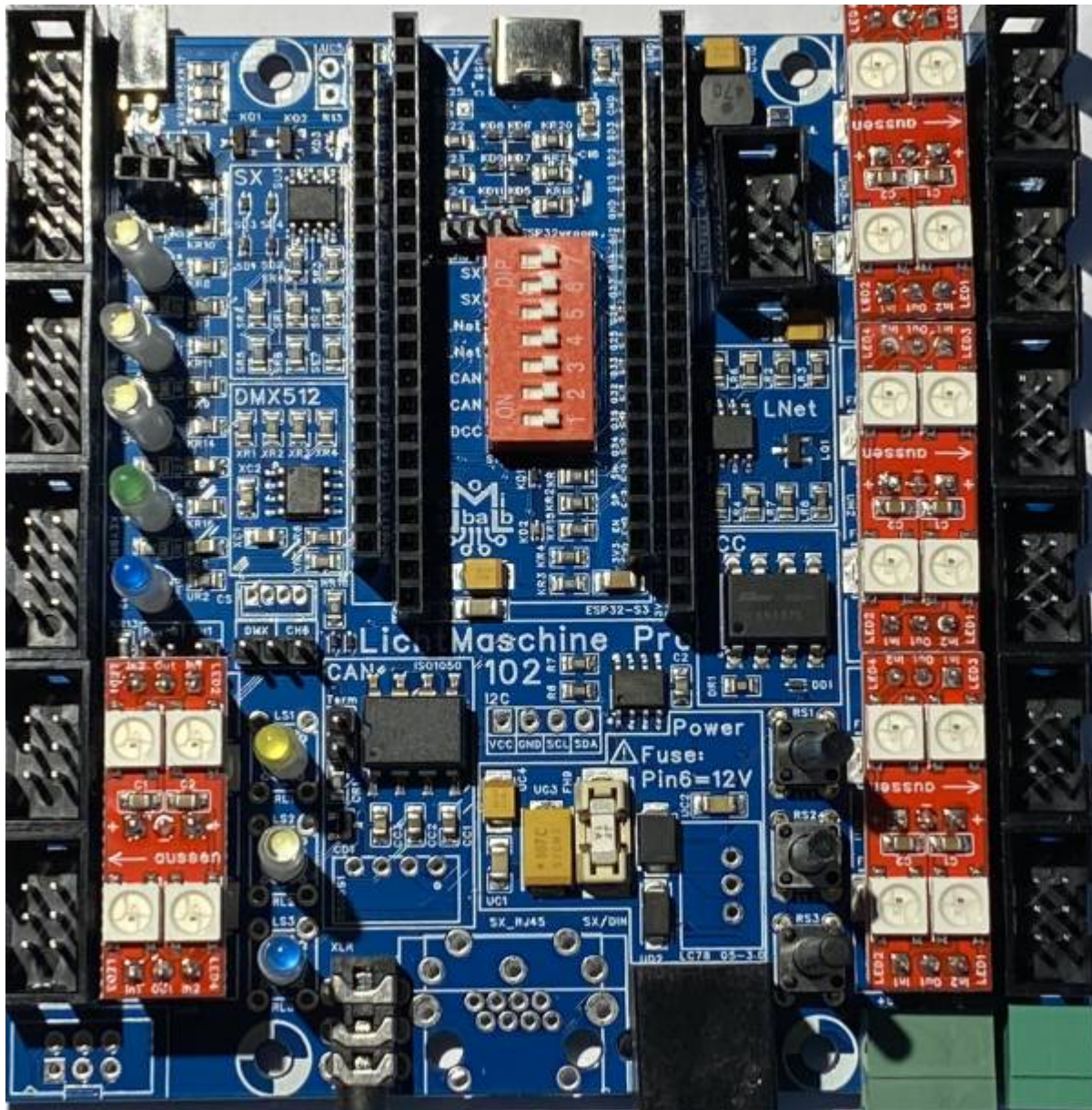
**Fertig bestückt (Protokoll noch nicht eingestellt)**





## Hier mit ESP32 und Display



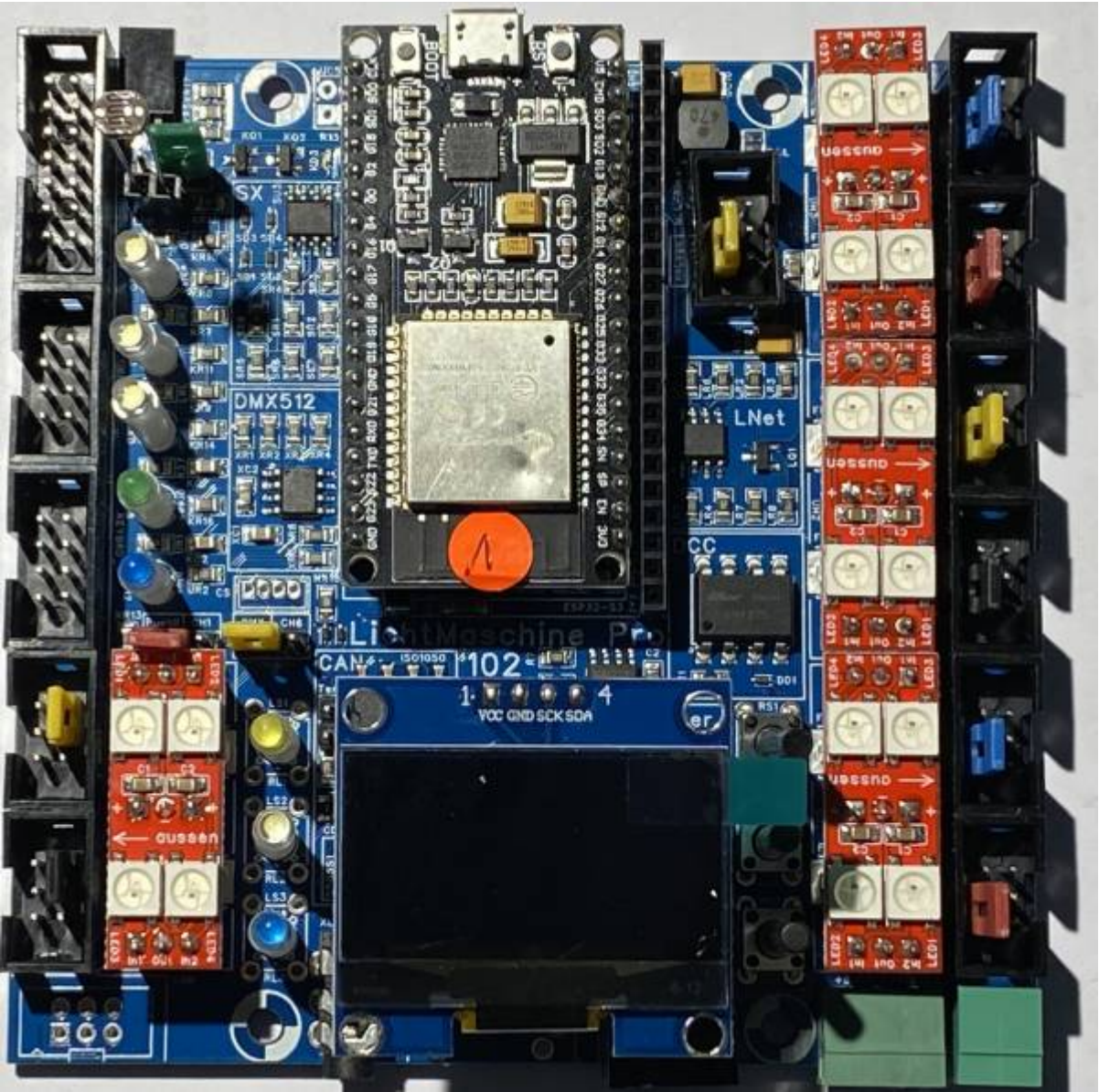

## Erklärung Jumper

### Kanal-Jumper (Oberseite)

| Bezeichnung | Funktion 1                                              | Funktion 2                                                    | Bemerkungen                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Key80 / CH1 | Signal auf Key80 Stecker (kein Heartbeat auf LED-Bus 1) | Signal auf LED-Bus 1 (Heartbeat 1 funktioniert)               |                                                                                                                 |
| A_Btn / LDR | Signal auf Key80 Stecker für analoge Taster             | Helligkeitssensor LDR für Tag-/Nacht-Steuerung                | Anstelle des Jumpers für den LDR kann auch ein passender <a href="#">R13 laut LDR Tabelle</a> verwendet werden. |
| DMX / CH6   | Signal für DMX (kein Heartbeat auf LED-Bus 6)           | Signal auf LED-Bus 6 (Heartbeat 6 funktioniert)               |                                                                                                                 |
| CH5 / SJ-7  | Signal des Kanals 5 auf Key80 Stecker                   | Nutzung eines zusätzlichen Kanals bei Verwendung des ESP32 S3 |                                                                                                                 |



| Bezeichnung | Funktion 1            | Funktion 2 | Bemerkungen |
|-------------|-----------------------|------------|-------------|
| Term        | Abschluss für CAN-Bus |            |             |

## Lötjumper & Aufkratzjumper

| Bezeichnung         | Funktion (Schalter auf On)                     |
|---------------------|------------------------------------------------|
| SJ.Sx               | Selectrix aktiv                                |
| SJ.Sx               | Selectrix aktiv                                |
| SJ.LNet             | LocoNet aktiv                                  |
| SJ.LNet             | LocoNet aktiv                                  |
| SJ.CAN              | CAN aktiv                                      |
| SJ.CAN              | CAN aktiv                                      |
| SJ.DCC              | DCC aktiv                                      |
| SJ.noLogo           | Fehlender MLL-Ring kann hier überbrückt werden |
| SJ.S1, SJ.S2, SJ.S3 | Für Einsatz ESP32 S3 (Zukunft)                 |

Derzeit darf nur ein Protokoll (können ggf. 2 Schalter sein) aktiv sein!

## Erklärung DIL-Schalter

| Bezeichnung | Funktion        |
|-------------|-----------------|
| Sx          | Selectrix aktiv |
| Sx          | Selectrix aktiv |
| LNet        | LocoNet aktiv   |
| LNet        | LocoNet aktiv   |
| CAN         | CAN aktiv       |
| CAN         | CAN aktiv       |
| DCC         | DCC aktiv       |

## Erklärung LEDs

| Name    | Farbe | Funktion                                          |
|---------|-------|---------------------------------------------------|
| DLED    | Weiß  | DCC Kontrol-LED                                   |
| LLED    | Weiß  | LNet Kontrol-LED                                  |
| BLED    | Weiß  | Status-LED des ESP32 (blinkt im Sekundenrhythmus) |
| LED5    | Grün  | Kontroll-LED 5 Volt                               |
| LED12   | Blau  | Kontroll-LED 12 Volt                              |
| LL1/RL1 | Gelb  | LED-Bus 7, erster WS2811, grüner Kanal            |
| LL2/RL2 | Weiß  | LED-Bus 7, erster WS2811, roter Kanal             |
| LL3/RL3 | Blau  | LED-Bus 7, erster WS2811, blauer Kanal            |

## Inbetriebnahme für den Programmgenerator

Um den Start in die ESP32-Welt so einfach wie möglich zu machen, gibt es eine fertige MLL\_pgf-Datei, die die Aktivierung aller Pins, aller 16 Heartbeats, des Displays, der drei Taster und der dazugehörigen LEDs übernimmt. Einmal importiert, kann man seine alte Programmierung einfach zwischen die

Heartbeat 7 und die Heartbeat 7N kopieren. Die Datei kann [hier](#) herunter geladen werden.

Danach bitte die Datei entpacken und im Programmgenerator unter **Optionen\Dateien\Laden aus Datei** ins Programm laden.

### Ergebnis:

Die drei LEDs neben dem Display leuchten ganz schwach und lassen sich mit den Tastern S1 bis S3 einschalten.

Der MLL-Ring dreht sich in RGB-Farben im Uhrzeigersinn.

Alle Heartbeats „Ausgang“ blinken grün, alle Heartbeats „Eingang“ blinken gelb. Die beiden Farben sind in Anlehnung an die [Kabelfarben](#) gewählt. Sollten hier die Farben vertauscht sein ist das nicht schlimm. Gegebenenfalls kann das Breakout gedreht werden

## Ansteuerung der zusätzlichen Kanäle

Hat man sich gegen die man die zusätzlichen LED-Kanäle verwenden kann, muss das Makro „Set\_LED\_OutpPinLst()“ verwendet werden.

Darüber lassen sich die Ausgabe-Pins festlegen.

Der Befehl lautet:

**Set\_LED\_OutpPinLst(27 32 16 14 18 19 23 0 17)**

## 3D-Gehäuse - LichtMaschine Pro

Eignung für 3D-Drucker: **FFF / FDM ★★★★★** **SLA / STL ★★★★★**






Es sind noch Änderungen nötig. Diese sind bekannt, aber noch nicht umgesetzt. Verwendung auf eigenes Risiko.



Die Druckdaten sind hier zu finden:

[https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib\\_Docu/tree/master/3D\\_Daten\\_fuer\\_die\\_MobaLedLib/Gehaeuse-102/Beta2/](https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/tree/master/3D_Daten_fuer_die_MobaLedLib/Gehaeuse-102/Beta2/)

## Schaltplan

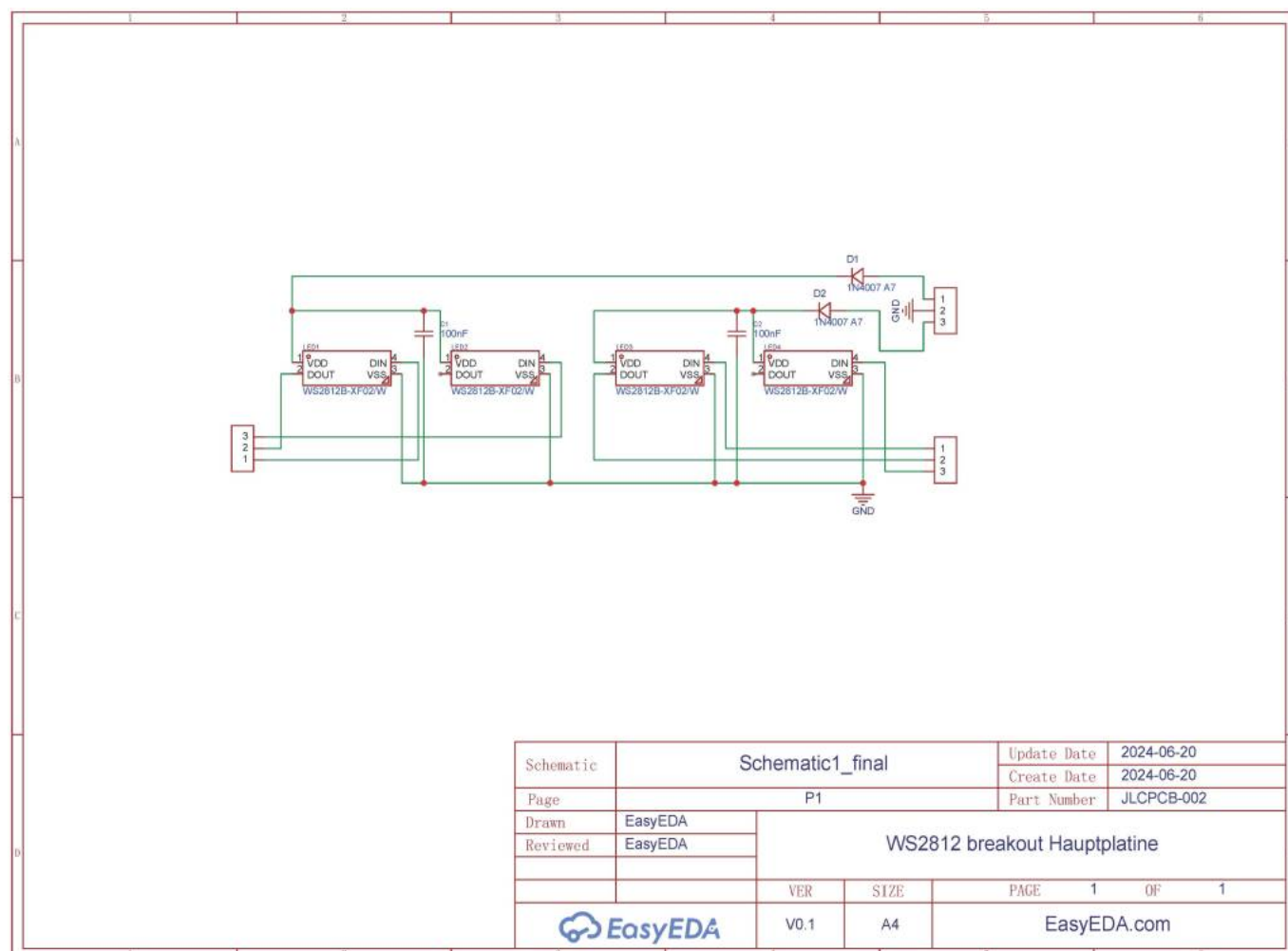



From:  
<https://wiki.mobaledlib.de/> - **MobaLedLib Wiki**

Permanent link:  
[https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/102\\_v100/102de\\_lichtmaschine-pro\\_v1-0-0?rev=1747681137](https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/102_v100/102de_lichtmaschine-pro_v1-0-0?rev=1747681137)

Last update: **2025/05/19 18:58**

