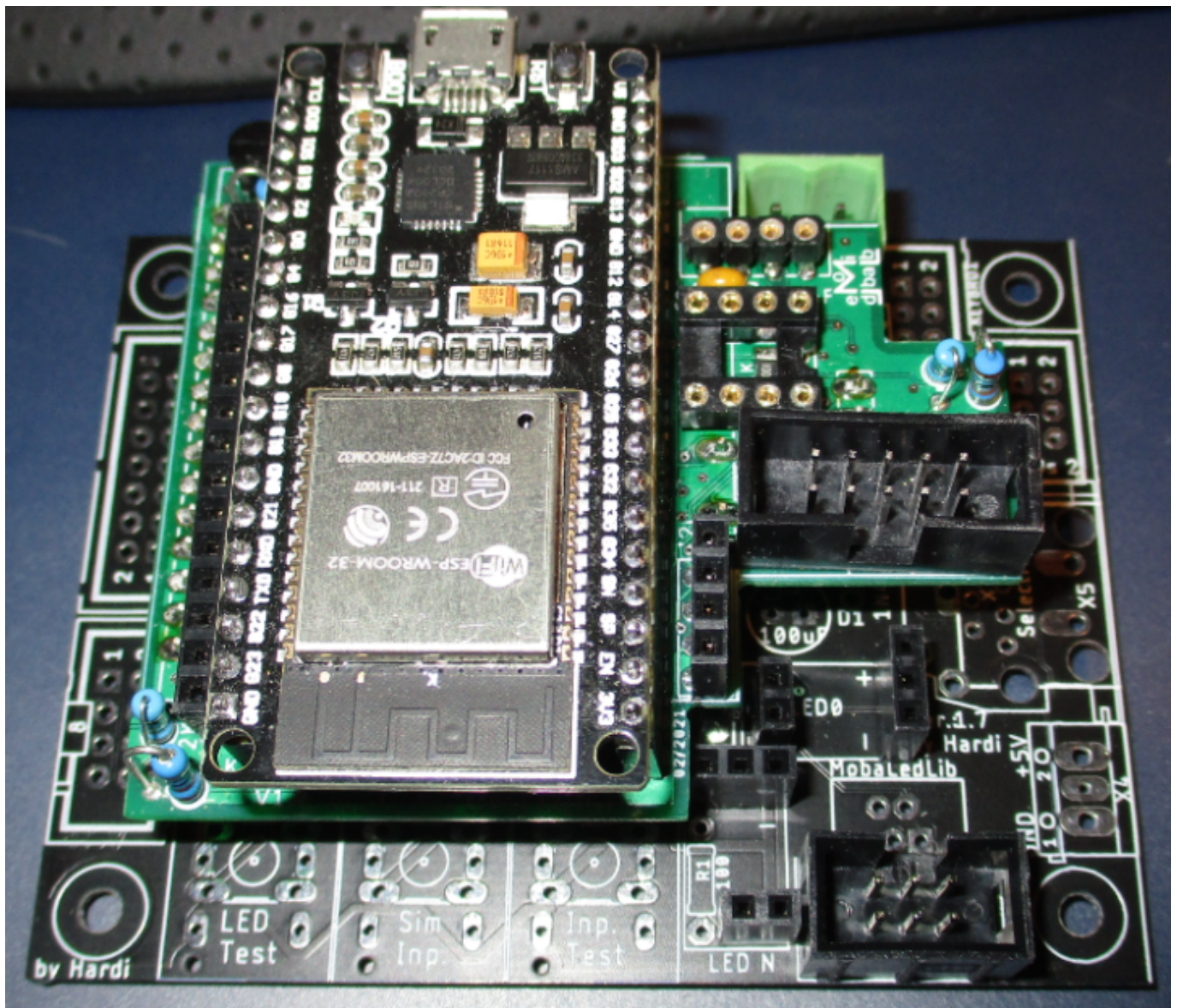


✘ Die Platine bekommt man als registrierter Benutzer im [MobaLedLib-Shop](#)  
Direktlinks zum Shop: [Platine](#)

## ESP32 - Adapterplatine für DCC Version 1.10 - Dezember 2021



### Vorworte / Hinweise

#### Anzahl an LEDs

- Der ESP32 versorgt 2048 RGB-LEDs je Kanal.

- Mit dem ESP32-30pin (7 Kanäle) lassen sich somit je nach verwendeter Hauptplatine bis zu 14336 RGB-LEDS bzw. 43008 Einzel-LEDS betreiben.
- Mit dem ESP32-38pin (8 Kanäle) lassen sich somit je nach verwendeter Hauptplatine bis zu 16384 RGB-LEDS bzw. 49152 Einzel-LEDS betreiben.
- **Bei der Verwendung von CAN ist es ein Kanal weniger und somit 2048 RGB-LEDS bzw. 6144 Einzel-LEDS weniger.**

## Verwendungszweck

Die Adapterplatine benötigt man, um den ESP32 mit der Hauptplatine zu verbinden. Der ESP32 ersetzt dabei beide Arduino Nanos (LED-Arduino und DCC-Arduino).

## Zusatzplatinen

Die Zusatzplatinen benötigt man, um die zusätzlich verfügbaren LED-Kanäle 2 bis 6 (ESP32-30pin) bzw. 2 bis 7 (ESP32-38pin) verwenden zu können.

Entweder man steckt seine LED-Stränge an den linke Teil der Platine mit den WS2812-LEDS an oder an die obere Bus-Treiberplatine.

Die Kanäle #0, #1 und #2 (mit modifizierter PIN-Reihenfolge) werden auch mit installierter Adapterplatine an den bekannten Wannensteckern der Hauptplatine ausgegeben (LEDS/Taster/CAN).

**Bitte beachten: Man kann jeden Kanal entweder an der linken LED-Platine oder an der oberen Treiberpaltine verwenden. Eine Verwendung beider Ausgänge eines Kanals ist nicht ohne weiteres möglich.**

## Teilen der Adapterplatine

Wird die Platine im Ganzen verwendet, haben die LED-Bus-Platine und der BUS-Treiber bereits eine Verbindung der Leitungen Data In 2 - 7 und Data Out.

Soll die Hauptplatine im Originalgehäuse verwendet werden und die Verbindung zwischen LED-Bus-Platine und dem Bus-Treiber genutzt werden, so muss die Adapterplatine in zwei Teile geteilt werden.

## Empfehlung

Da die ESP32-Adapterplatine im nicht getrennten Zustand Teile der Hauptplatine verdeckt, empfiehlt sich auch bei Nutzung eines angepassten Gehäuses die Trennung in zwei Teile. Bei diesem Verfahren bleibt der Zugang zu den Wannensteckern KEY\_80 und Keyboard sowie der zum LDR frei. Gleichzeitig bleibt die Datenleitung zwischen LED-Bus-Platine und BUS-Treiber intakt. Lediglich die Verbindung „MLL\_EXT\_IN“ muss mit zwei 10-poligen Wannensteckern und einem entsprechend konfigurierten Kabel wiederhergestellt werden.

## MLL\_EXT\_OUT / MLL\_EXT\_IN bzw LED\_IN

Eine Verbindung dieser beiden Anschlüsse ist nur notwendig, wenn die Platine geteilt wurde.

Im kompletten Zustand, sind alle notwendigen Verbindung vorhanden.

## Stückliste Hauptplatinen-Adapter

### Bestückung - DCC, Taster, Push-Button

Reichelt Warenkorb: <https://www.reichelt.de/my/2068057> - OHNE ESP32!!

Anzahl	Kennung	Bauteil	Bestellnummer / Link	Bemerkungen
1	ESP32	ESP32 Wroom Devkit - 38pin (Raster 10 oder 11)	<a href="#">AliExpress - Farbe: ESP32-WROOM-32D</a>	Alternative: <a href="#">Amazon</a> <a href="#">AZ-Delivery</a> <a href="#">Reichelt</a>
2	LED-Nano	Stiftleisten, 15-polig	<a href="#">MPE 087-1-050</a>	Aus einer 50er-Stiftleiste, können alle notwendigen Stiftleisten gewonnen werden. 2x 15-polig 1x 2-polig 1x 3-polig 2x 5-polig
1	DCC	Stiftleisten, 2-polig		
1	SJ1	Stiftleiste, 3-polig		
1	C1	Keramikkondensator, 1µF	<a href="#">Z5U-5 1,0µ</a>	
6	CL2, CL3, CL4, CL5, CL6, CL7	Keramikkondensator, 100nF, RM 2.5mm	<a href="#">Z5U-2,5 100N</a>	Alternative: <a href="#">SMD-Variante 0805</a>
3	I2C	Buchsenleiste, 4-polig	<a href="#">MPE 094-1-004</a>	
1	IC2	IC-Sockel, 20 polig	<a href="#">GS 20P</a>	
1	IC2	74HC 245	<a href="#">74HC 245</a>	
6	LB2, LB3, LB4, LB5, LB6, LB7	WS2812B - 5050, ohne Platine	<a href="#">AliExpress</a> <a href="#">Amazon</a>	Alternative: Widerstand <a href="#">METALL 100</a>
2	MLL_EXT_OUT, MLL_EXT_IN	Wannenstecker, 10-polig	<a href="#">WSL 10G</a>	notwendig, wenn die Erweiterungsplatine von der Adapterplatine getrennt wird.
2	MLL_EXT_OUT, MLL_EXT_IN	Pfostenbuchse, 10-polig	<a href="#">PFL 10</a>	
12	OUT2, OUT3, OUT4, OUT5, OUT6, OUT7, OUT2A, OUT3A, OUT4A, OUT5A, OUT6A, OUT7A	Wannenstecker, 6-pol	<a href="#">WSL 6G</a>	
12	OUT2, OUT3, OUT4, OUT5, OUT6, OUT7, OUT2A, OUT3A, OUT4A, OUT5A, OUT6A, OUT7A	Pfostenbuchse, 6-pol	<a href="#">PFL 6</a>	
2	Q1, Q2	Mosfet, N-Chanel BS170	<a href="#">BS 170</a>	
8	R1, R2, R3, R4, R6, R9, R15, R18	Widerstand, 1,00KΩ Braun-Schwarz-Schwarz-Braun- <b>BRAUN</b>	<a href="#">METALL 1,00K</a>	

Anzahl	Kennung	Bauteil	Bestellnummer / Link	Bemerkungen
2	R7, R8	Widerstand, 100KΩ, 1%, 0.6W Braun-Schwarz-Schwarz-Orange- <b>Braun</b>	<a href="#">METALL 100K</a>	
3	R10, R13, R16	Widerstand, 2,00 KΩ, 1%, 0.6W Rot-Schwarz-Schwarz-Braun- <b>Braun</b>	<a href="#">METALL 2,00K</a>	
2	R11, R12	Widerstand, 220KΩ, 1%, 0.6W Rot-Rot-Schwarz-Orange- <b>Braun</b>	<a href="#">METALL 220K</a>	
6	R21, R22, R23, R24, R25, R26	Widerstand, 100Ω, 1%, 0.6W Braun-Schwarz-Schwarz-Schwarz- <b>Braun</b>	<a href="#">METALL 100</a>	

## Buchsenleisten für ESP-Module

Je nachdem welches Modul man einsetzen möchte benötigt man dazu passende Buchsenleisten. Bislang sind uns drei verschiedene Modelle bekannt.

- 30-poliger ESP32 mit Pinabstand von neun Reihen
- 38-poliger ESP32 mit Pinabstand von acht Reihen
- 38-poliger ESP32 mit Pinabstand von neun Reihen

Auf Grund der anderen Pinbelegung des 30-poligen und des 38-poligen, sind auf der Platine insgesamt 5 Buchsenleisten für die ESP32 vorgesehen. Am einfachsten ist alle fünf Buchsenleisten einzulöten, man kann aber auch, wenn der Schwabe in einem durchkommt oder das Geld sehr knapp ist, nur die zwei Buchsenleisten welche man benötigt, bestücken.

2	ESP32-30	Buchsenleisten, 15-polig	<a href="#">BL 1X20G8 2,54</a>	<b>Diese Buchsenleiste muss leider geteilt werden. Bei Conrad ist auch die 15-polige Variante erhältlich.</b>
3	ESP32-38	Buchsenleisten, 19-polig	<a href="#">BL 1X20G8 2,54</a>	<b>Diese Buchsenleiste muss leider geteilt werden. Bei Conrad ist auch die 19-polige Variante erhältlich.</b>

## Teilen der Adapterplatine


Damit die Platine auf die 100er-Hauptplatine der MobaLedLib passt, wenn sich diese in dem Standardgehäuse befindet, muss die Platine geteilt werden. Dabei gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten.

Entweder die Teilung in zwei Teile (Adapterplatine für Hauptplatine, sowie dem kombinierten erweiterten LED-Bus mit dem 3x 3fach Verteiler) oder in drei Teile (Hauptplatinenadapter, LEDBus-Platine und Verteilerplatine getrennt).

Um diese Teilung zu erleichtern, gibt es am Anfang und am Ende der Schnitte Ausfräsungen. Diese ermöglichen das Teilen mit der Modellbautechnikschneidemaschine, ohne die Platine zu beschädigen.
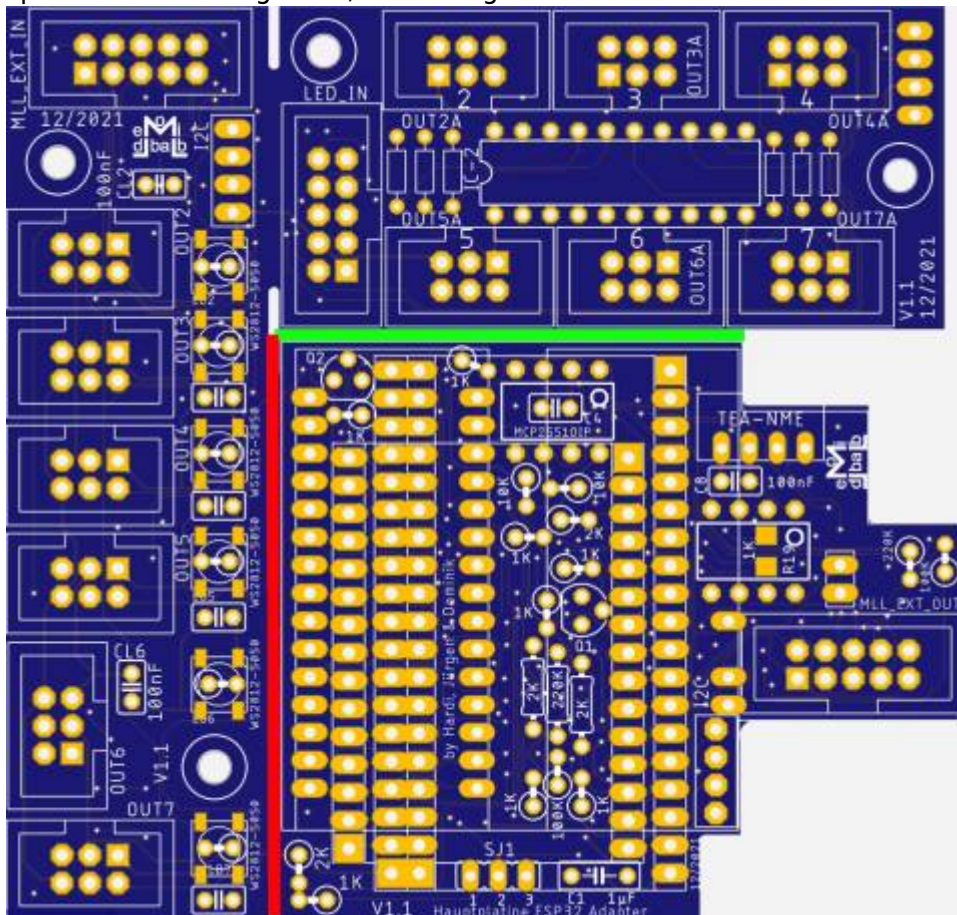
### Zwei Teile

Bitte nur an den markierten Stellen die Schnitte durchführen. Nur dort wird keine Leiterbahn, welche später noch benötigt wird, beschädigt.



### Drei Teile

Bei einer Teilung in drei Teile bitte zuerst den roten Schnitt ausführen. Danach kann dann der grüne Schnitt ausgeführt werden.



## Bauanleitung LED-Bus-Platine


Sollte die Bestückung als geteilte Platine erfolgen, kann diese Anleitung Schritt für Schritt befolgt werden. Sollte man die Platine als ein Stück verwenden wollen, bitte nur die ersten Schritte (LEDs, Kondensatoren und Widerstände) ausführen und die anderen Schritte erst, wenn der Hauptteil fertig ist.

### WS2812B

Den Anfang machen die sechs WS2812B in der Bauform 5050.

Dabei kommt die abgeschrägte Ecke auf das Lötpad mit der Markierung.

Die LEDs lassen sich am leichtesten Einlöten, wenn man alle Kontakte der LEDs vorher hauchdünn vor verzinnt und einen der Kontakte, Rechtshänder am Besten den Kontakt unten rechts, Linkshänder den Kontakt unten links, ebenso mit Lötzinn vor verzinnt. Danach die LED mit der Pinzette vor ausrichten, das Lötzinn auf der Platine mit dem Lötkolben verflüssigt und die LED vorsichtig aber schnell auf das flüssige Lötzinn auflegt. Im Anschluss die LED kurz auskühlen lassen und danach mit den anderen drei Lötstellen weitermachen.

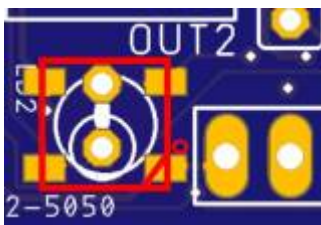




### Keramikkondensatoren

Im Anschluss folgen die sechs Keramikkondensatoren CL2 - CL7 (100nF).


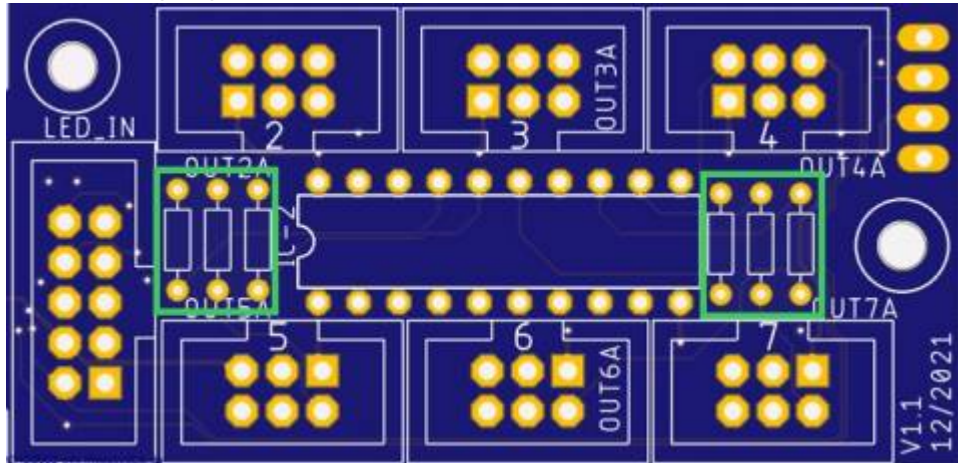
### Widerstände R21-R26

Für die Ausgänge nach dem Bustreiber-IC sind Widerstände mit 100Ω notwendig.




Um Platz zu sparen wurde diese nicht der Reihe nach auf der Platine verteilt. Die Zuordnung der Widerstände ist hier zu sehen.



**Sollte man die Platine als ein ganzes Bestücken, bitte jetzt mit der Bauanleitung Adapter-Hauptplatine weiter machen.**

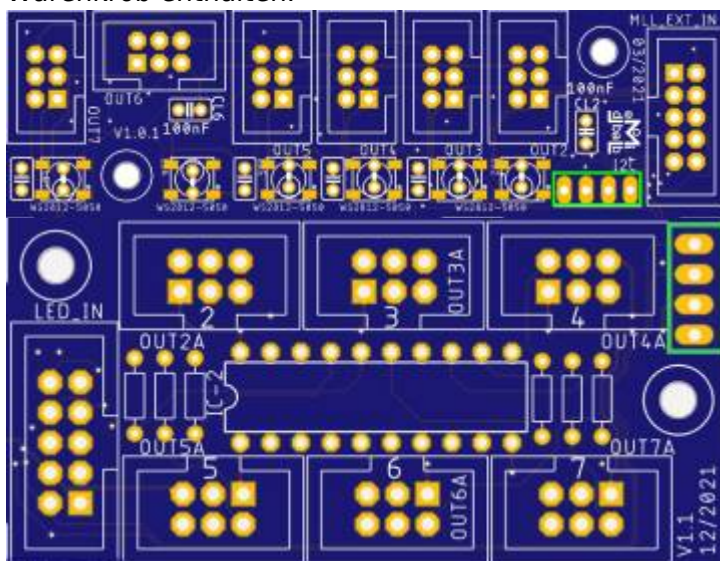
## Buchsenleiste für I2C

Für das Display ist nun die 4-polige Buchsenleiste an der Reihe. Es gibt auf den Erweiterungsplatinen zwei mögliche Plätze. Für Beide ist die Buchsenleiste im Warenkorb enthalten.



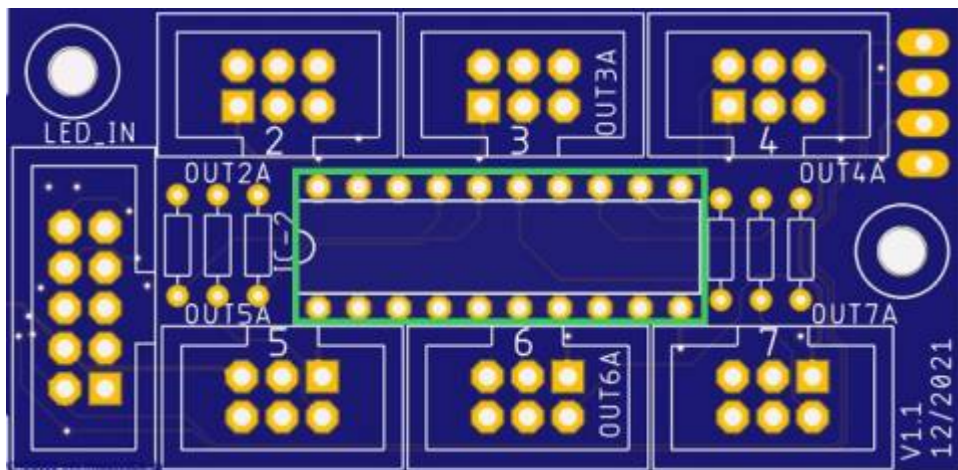
## Socket für IC2

Für den Bus-Treiber HC245 ist ein Socket notwendig, um das IC im Bedarfsfall austauschen zu können. Dabei bitte auf die Markierung am Socket achten, dass diese auch mit der Markierung auf der Platine überein stimmt.


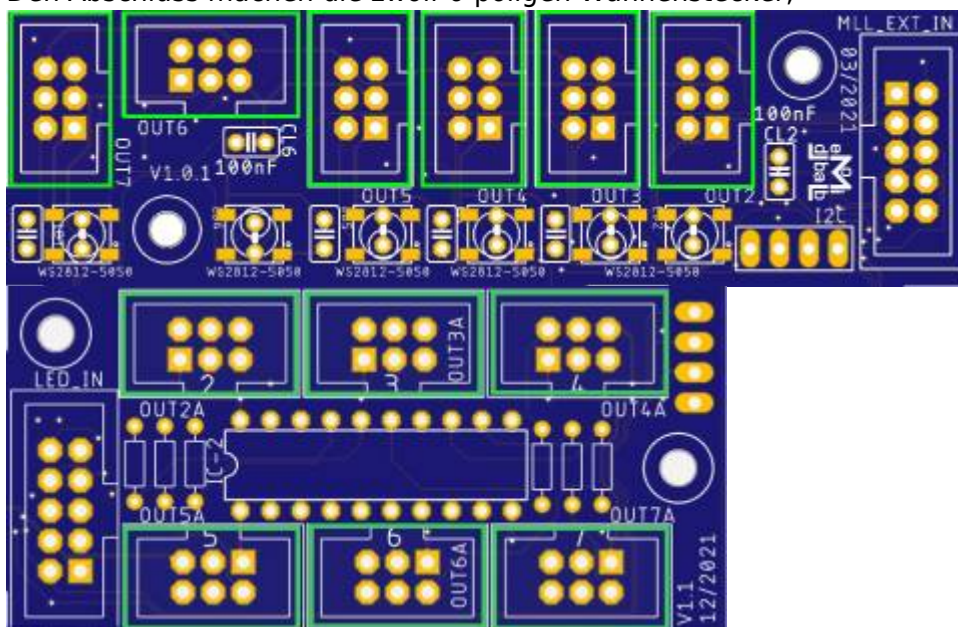
### Wannenstecker

Den Abschluss machen die zwölf 6-poligen Wannenstecker,




sowie der 10-polige Wannenstecker „MLL\_EXT\_IN“ bzw „LED\_IN“.

Hier muss man sich bei der geteilten Platine entscheiden, welche Zusatzplatine man verwenden möchte und was für eine Teilung vorgenommen wurde.

Hängen die LED-Platien und der Bus-Treiber noch zusammen, kann man entweder „MLL-EXT“ oder „LD\_IN“ bestücken.

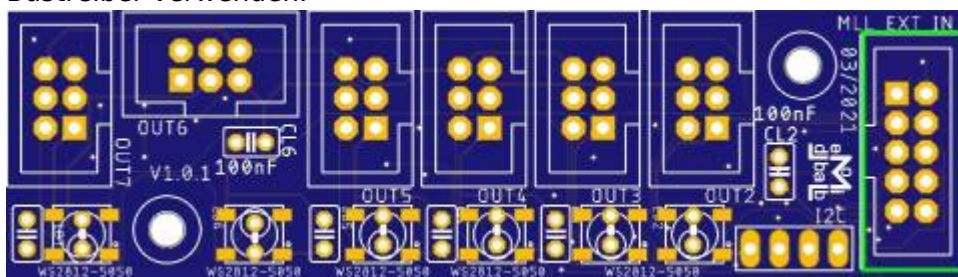Wurden diese beiden PALtinen auch geteilt, kann man entweder nur die LED-Platine oder den Bustreiber verwenden.







# Bauanleitung Adapter-Hauptplatine
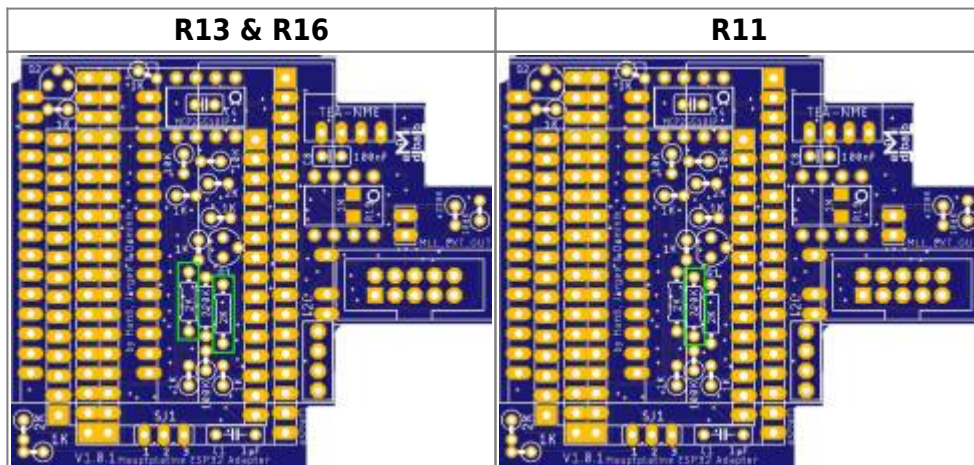
## Widerstände

Den Anfang machen die Widerstände R13 & R16 (2KΩ) und der Widerstand R11 (220KΩ), da diese liegend eingebaut werden.



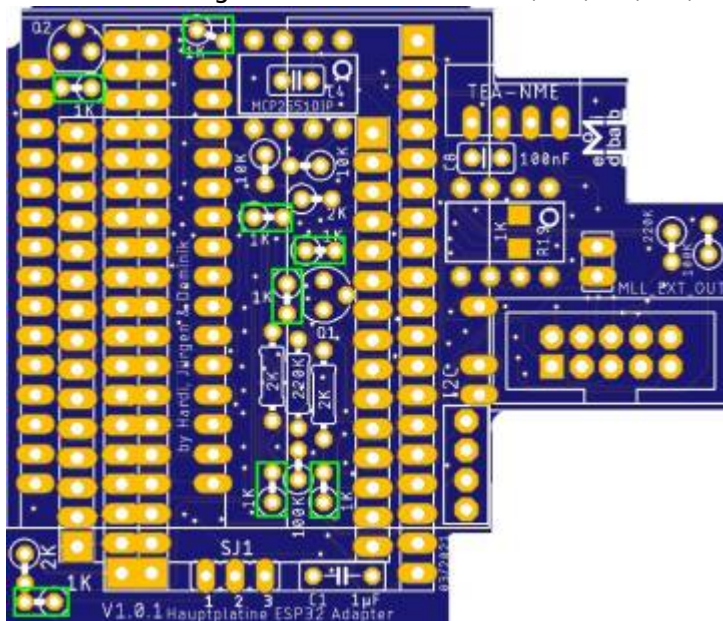Als nächstes folgen die Widerstände R1, R2, R3, R4, R6, R9, R15, R18 (1KΩ),



der Widerstände R10 (2KΩ),





### ACHTUNG

Der Widerstand R17 mit 2KΩ darf bei der Verwendung von DCC nicht eingelötet werden, ansonsten funktioniert es nicht mehr.




### Kondensator

Nun folgend der Keramikkondensator C1 mit 1µF.


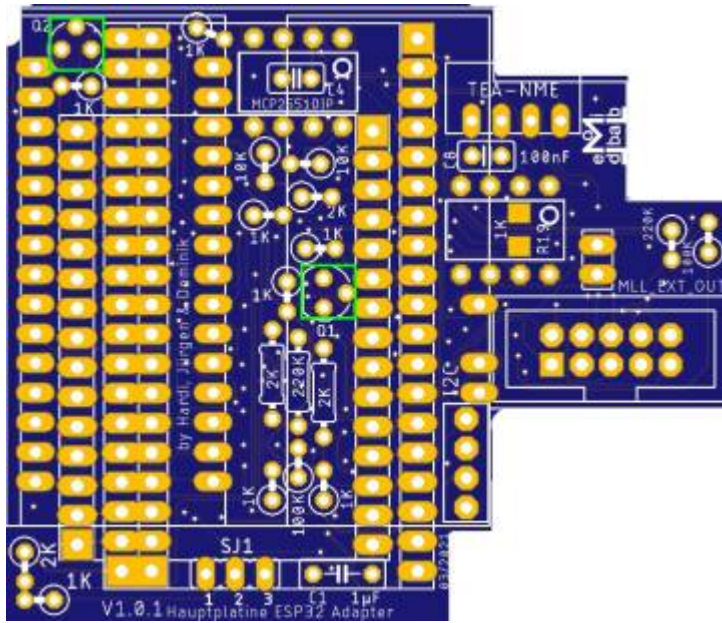
### Mosfets


Die beiden Mosfets Q1 und Q2 sind die nächsten in der Reihe.



## Stiftleisten
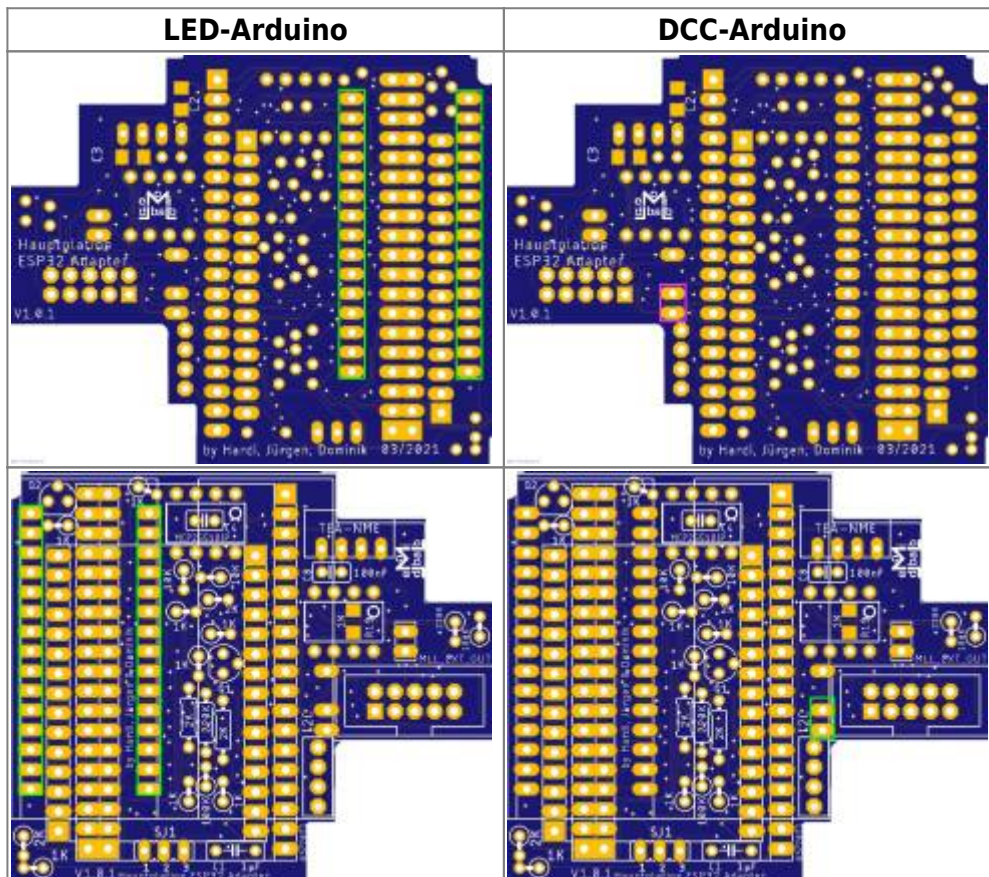
### Unterseite

Als nächstes sollten die Stiftleisten für die Arduinos eingelötet werden. Dies erfolgt auf der Unterseite, um die Verbindung zur Hauptplatine herstellen zu können.








### ESP32 38-polig


#### Abstand 8-Reihen



#### Abstand 9-Reihen

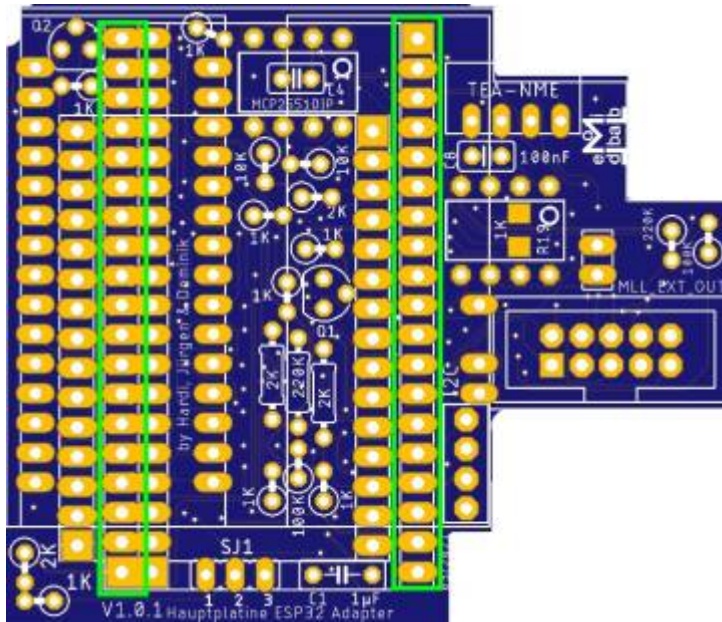


**Beide Versionen**

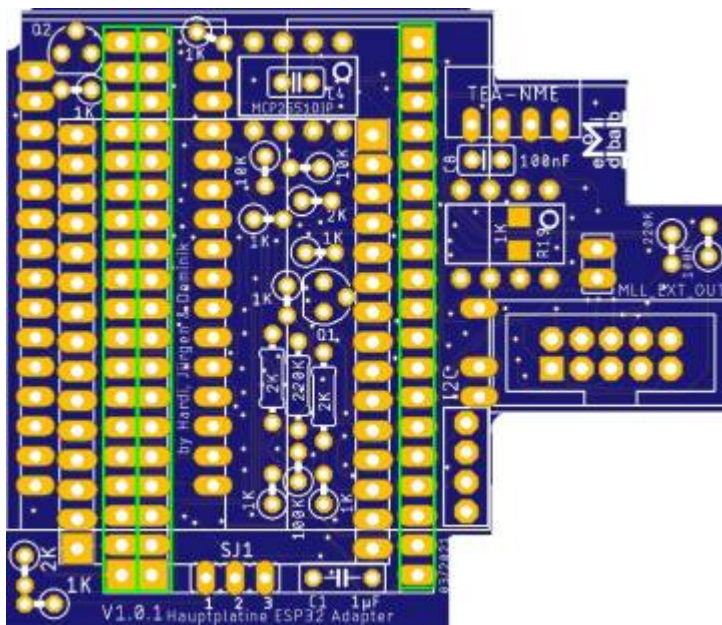

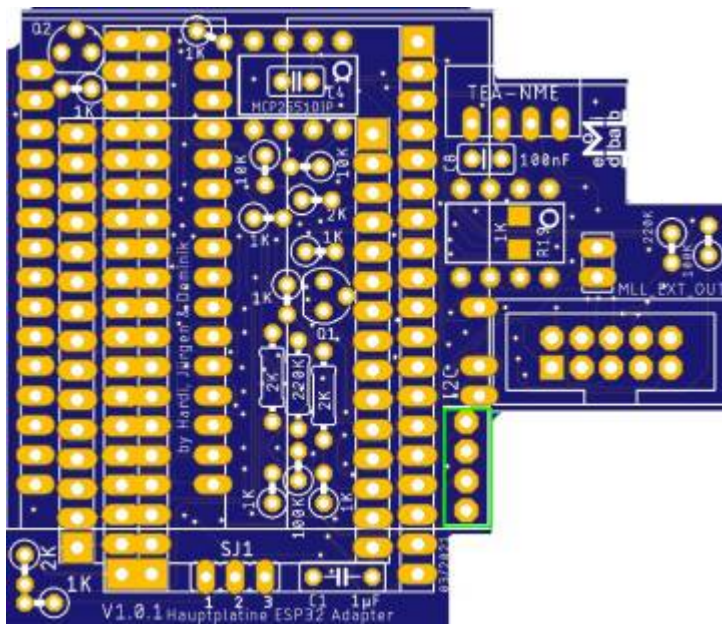
**Display - Buchsenleiste**

Nach den Buchsenleisten für die ESPs kommt nun die Buchsenleiste für das I2C-Display dran.


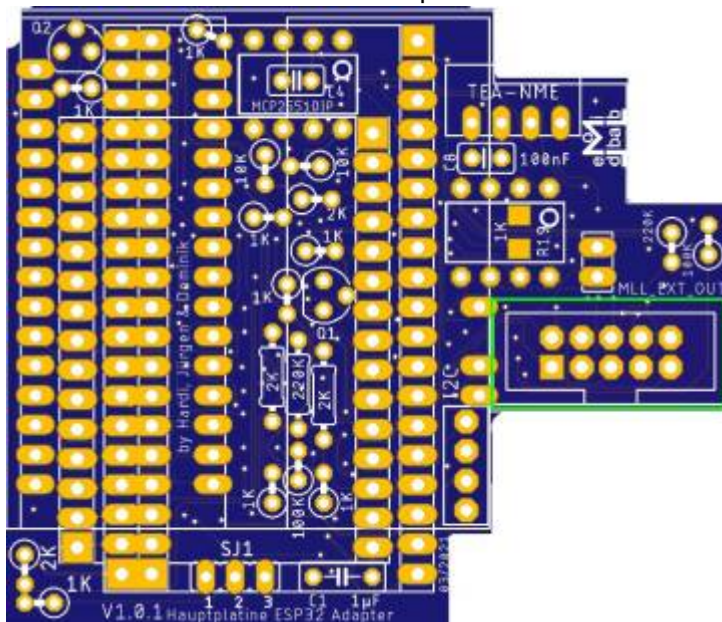
## Wannenstecker

Das letzte Bauteil auf dem Hauptteil der Platine ist der 10-polige Wannenstecker „MLL\_EXT\_OUT“.



**Alle welche die Platine im Ganzen bestücken wollen, bitte jetzt mit dem zweiten Teil des LED- und Verteilerbereiches weiter machen.**

## Ansteuerung der zusätzlichen Kanäle

Damit man die zusätzlichen LED-Kanäle verwenden kann, muss das Makro „ // Set\_LED\_OutpPinLst()“ verwendet werden.

Darüber lassen sich die Ausgabe-Pins festlegen.

Wenn man den L-Adapter mit den sechs WS2812 verwendet, lautet der Befehl:

// Set\_LED\_OutpPinLst(27 32 16 14 18 19 23 0 17)




Der siebte LED-Kanal (GPIO 0) kann, ohne zusätzliche Lötarbeiten, nur mit dem 38-poligen ESP32 verwendet werden.  
Bei dem 30-poligen ist dieser Pin leider nicht herausgeführt.

## Zuordnung der Pins und Funktionen


Led Kanal	LED-Arduino Pin	ESP32 Pin	ESP32_EXT_10 Stecker Pin	Funktion	Stecker Pin	Anmerkung
0	6	27		Primärer Led Kanal	Hauptplatine SV3 Pin 2	
1	A4	32		Push Button Leds	Hauptplatine KEYBRD Pin 1 Hauptplatine KEY_80 Pin 11	
2	3	16	5	ESP Verteiler OUT2	ESP Verteiler OUT2 Pin 2	mit Hauptplatine Led (Links/Gelb) verbunden
3	4	14	6	ESP Verteiler OUT3	ESP Verteiler OUT3 Pin 2	mit Hauptplatine Led (Mitte/Weiß) verbunden
4	13	18	7	ESP Verteiler OUT4	ESP Verteiler OUT4 Pin 2	mit Hauptplatine SPI Clock verbunden
5	12	19	8	ESP Verteiler OUT5	ESP Verteiler OUT5 Pin 2	mit Hauptplatine SPI SO verbunden
6	11	23	9	ESP Verteiler OUT6	ESP Verteiler OUT6 Pin 2	mit Hauptplatine SPI SI verbunden
7	5	0	10	ESP Verteiler OUT7	ESP Verteiler OUT7 Pin 2	mit Hauptplatine Led (Rechts/Blau) verbunden mit 30-poligem ESP32 nicht verwendbar
8	D2	17		Alternativer Led Kanal am CAN Stecker	Hauptplatine SV1 Pin 2	siehe „Zusätzlicher LED-Kanal in <a href="#">Erweiterungen der Hauptplatine (V 1.6 und 1.7)</a> “

## Schaltplan

## Adapterplatine

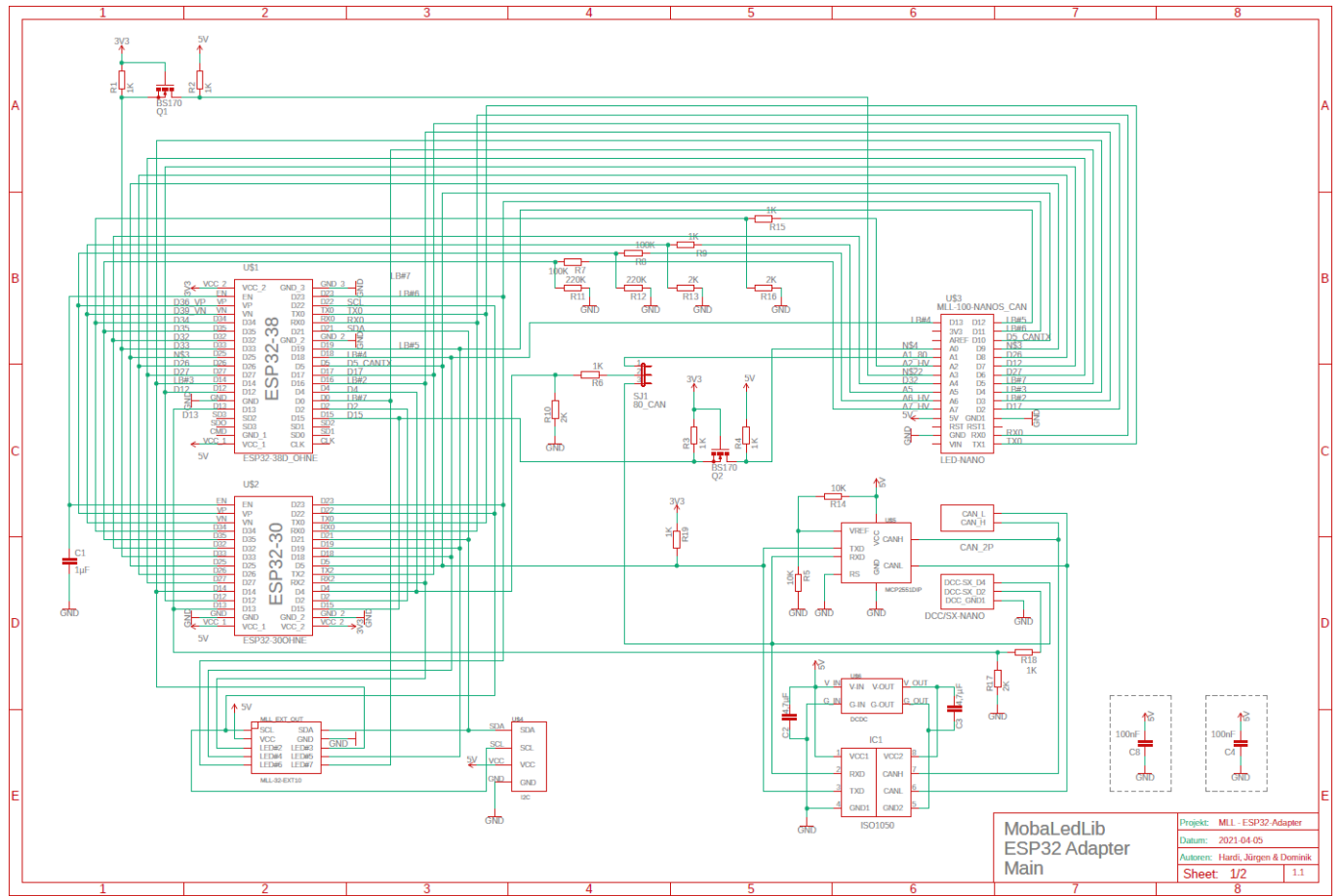

## LEDBus und Bus-Treiber

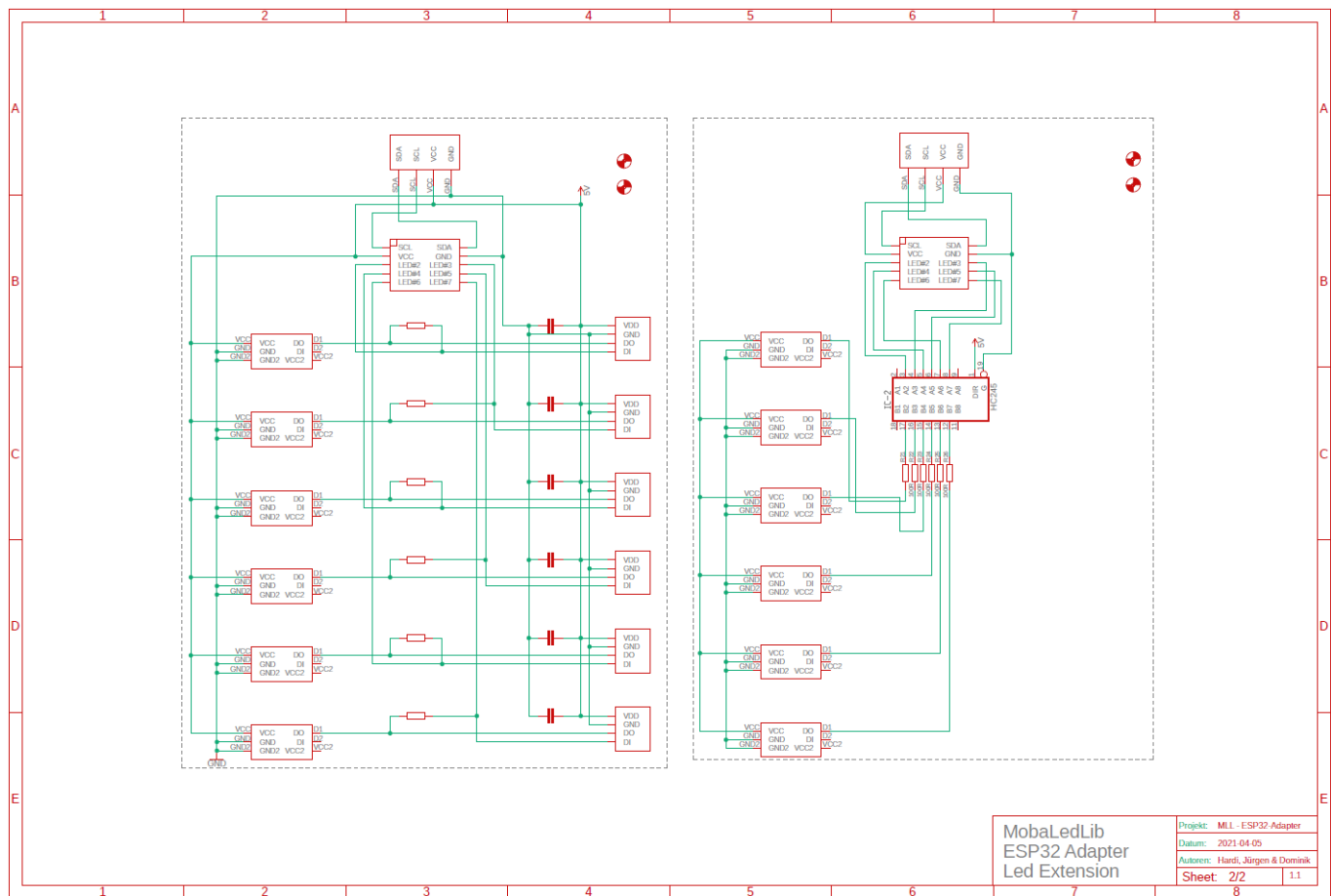

# ESP32 - Adapterplatine für DCC und CAN

Es gibt 2 Möglichkeiten die Adapterplatine mit CAN zu bestücken.

1. CAN **ohne** galvanische Trennung
2. CAN **mit** galvanischer Trennung

Vorteil bei CAN mit galvanischer Trennung ist, falls ein Zusatzgerät mit Schutzleiter (z.B. Laptop/ Rechner oder Bildschirm am Laptop/ Rechner mit Erdung)angeschlossen wird, eine Trennung gegen ungleiche Massepotentiale zu haben.

## 1.) Zusätzliche Bestückung für CAN (Märklin-System) **\*\*ohne\*\*** galvanische Trennung

Zunächst wird eine Hauptplatine 100 mit der Bestückung MCAN-Bus (DE) benötigt. Die Bauanleitung findet man unter folgendem Link:

## Bestückung MCAN-Bus (DE)

**Wichtig ist hier, den Jumper CAN-GND auf der Unterseite der Hauptplatine zu schließen.**  
Jumper CAN-GND

Zudem wird eine Adapterplatine für den ESP32 benötigt.

Diese wird wie oben (unter DCC) beschrieben und bebildert zusammengebaut.

## Zusätzliche Bauteile für CAN (Märklin-System) ohne galvanische Trennung

Auf der Adapterplatine müssen zusätzliche Bauteile aufgelötet werden:

1 Widerstand 1K $\Omega$  = Ecke unten links (z.B. Reichelt [METALL 1,00K](#))

1 Keramikcondensator 100nF = C4 (z.B. Reichelt [Z5U-2,5 100N](#))

1 IC MCP2551-DIP (z.B. Reichelt [MCP 2551-I/P](#))

1 8-poligen IC-Sockel  $\leftarrow$  hier kommt der IC MCP2551DIP rein (z.B. Reichelt [GS 8P](#))

1 2-polige Stiftleiste nach unten in die Buchsen-Leiste der Hauptplatine = neben R19 (z.B. Reichelt [MPE 087-1-002](#))

Die Widerstände R5, R14 und R19 entgegen des Schaltplans **nicht** bestücken

**Zudem muss der Jumper SJ1 auf die Position 2-3 gesteckt werden.**

**Zusätzliche Bauteile sind im Bild rot markiert**



## 2.) Zusätzliche Bestückung für CAN (Märklin-System) **\*\*mit\*\* galvanischer Trennung**

Die galvanische Trennung ist zwingend notwendig um wie oben beschrieben unterschiedliche Massepotentiale zu trennen.

Hier bei der MobaLedLib besteht die Gefahr das das Potenzial (Spielzeugpotenzial) auf den auf den Schutzleiter von z.B. PC/ Laptop oder auch Bildschirm Bauteile zerstören kann.

Spielzeugnetzteilen dürfen nach VDE keine Verbindung zum Schutzleiter der Steckdose haben.

Diese Verbindung würden wir schaffen, wenn wir die MobaLedLib über den USB mit dem PC verbinden.

(Bei PCs, Monitoren und Laptops ist es üblich das die Komponenten mit dem Schutzleiter verbunden sind.)

Durch die galvanische Trennung verhindern wir beim Programmieren der MobaLedLib über USB die Verbindung zum Schienensystem bzw. Zentrale.

Als Hauptplatine wird wieder eine für CAN bestückte Hauptplatine genommen, wie bereits oben beschrieben.

Hier nochmal der Link dazu: [Bestückung MCAN-Bus \(DE\)](#)

**Wichtig ist hier jedoch** im Gegensatz zur Beschreibung ohne Trennung **den Jumper CAN-GND offen zu lassen.**

Dieser darf auf **keinen Fall geschlossen** werden, da es sonst wieder eine galvanische Verbindung gibt.

Zudem wird auch hier die Adapterplatine für den ESP32 benötigt.

Diese wird wie unter DCC beschrieben und bebildert zusammgebaut.

### Zusätzliche Bauteile für CAN (Märklin-System) mit galvanischer Trennung

Auf der Adapterplatine müssen zusätzlich Bauteile aufgelötet werden:

1 Widerstand 1KΩ = Ecke unten links (z.B. Reichelt [METALL 1,00K](#))

1 ISO1050 CAN transceiver (z.B. Aliexpress)

1 8-poligen IC-Sockel ← hier kommt der IC ISO1050 rein - ACHTUNG: Der Sockel darf keine gedrehten Pins haben!! (z.B. Reichelt [GS 8](#))

2 Kondensatoren 4,7μF = C2 u. C3 - SMD 0805 **auf der Rückseite!!** (z.B. Reichelt [KEM X5R0805 4,7U](#))

1 DC/DC-Wandler 5V (z.B. Reichelt [0.5S4E\\_0505S1U](#))


1 Keramik Kondensator 100nF = C4 (z.B. Reichelt [Z5U-2,5 100N](#))

1 Widerstand 1KΩ = R19 - SMD 0805 (z.B. Reichelt [SMD-0805 1,00K](#))

1 2-polige Stiftleiste nach unten in die Buchsen-Leiste der Hauptplatine = neben R19 (z.B. Reichelt [MPE 087-1-002](#))

**Zudem muss der Jumper SJ1 auf die Position 2-3 gesteckt werden.**
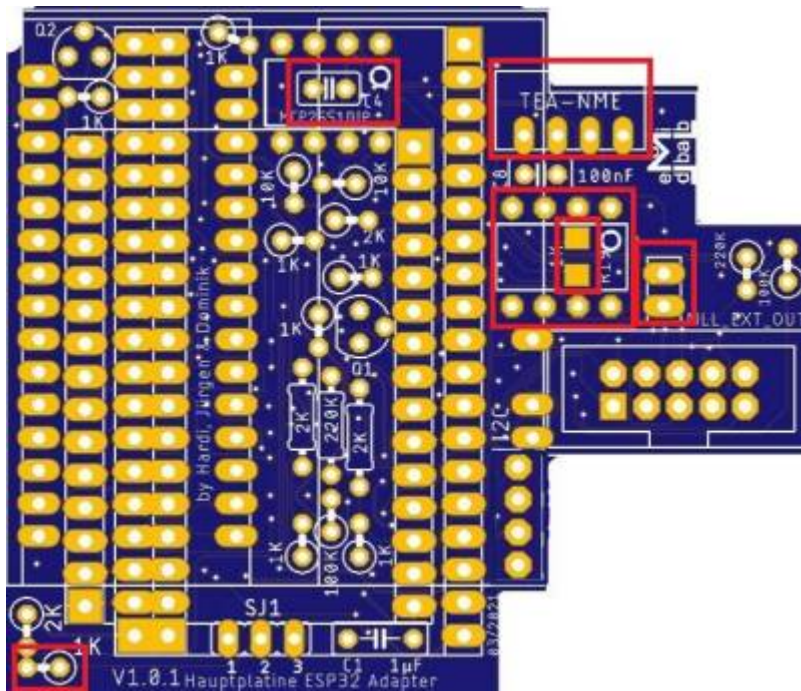
## Zusätzliche Bauteile sind im Bild rot markiert



From: <https://wiki.mobaledlib.de/> - MobaLedLib Wiki

Permanent link: [https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/110\\_v11/110\\_v11\\_esp32\\_adapter\\_dcc?rev=1696682483](https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/110_v11/110_v11_esp32_adapter_dcc?rev=1696682483)

Last update: 2023/10/07 13:41

