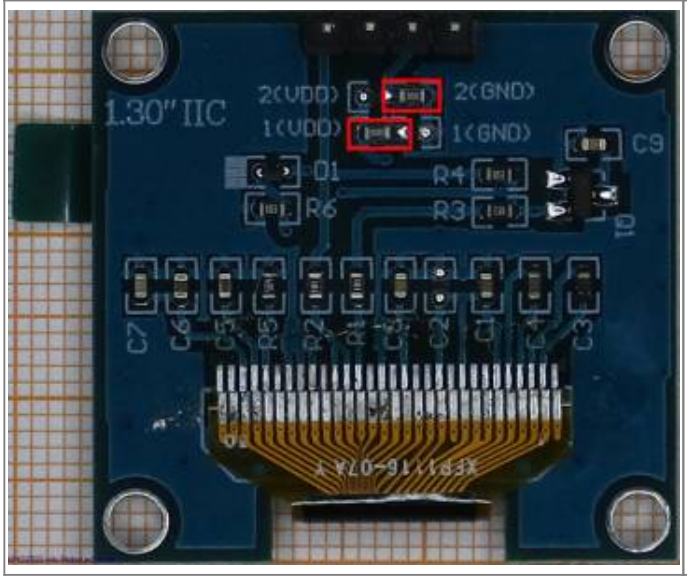
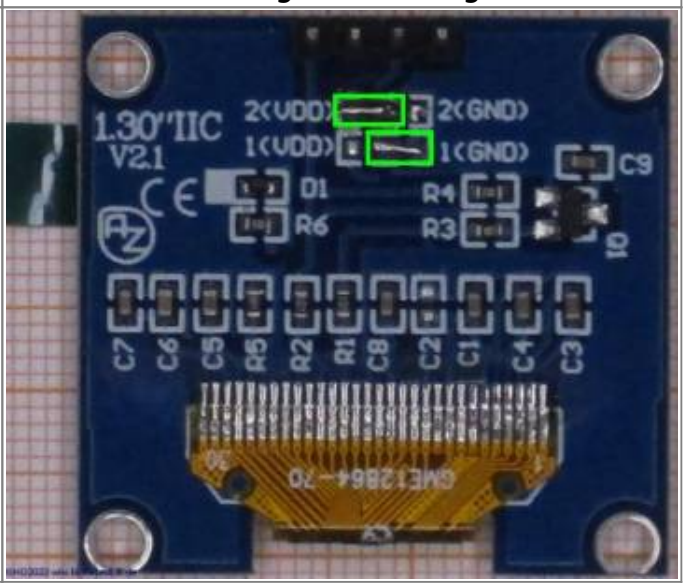
Diese Seite ist noch im Aufbau und sollte mit Vorsicht befolgt werden.

Infrared to Z21 Bridge

MIRZ21

Bitte beachten

Das Display mit den 1.3„ muss an die Platine angepasst werden. Dazu bitte auf der Unterseite die beiden 0Ω Widerstände auslöten und durch ein Drahtstück ersetzen.
Pin1 muss danach mit GND, Pin2 mit VCC verbunden sein.
Dabei auch darauf achten, dass nur die gewünschten Pins verbunden sind und keine Lötbrücken mit den bisherigen Kontakten besteht.

falsche Verbindung	richtige Verbindung
	

Variante mit ESP32

Stückliste

Da die notwendigen Bauteile nicht bei einem einzelnen Händler erhältlich sind, gibt es dieses mal keinen fertigen Warenkorb. Die Lieferanten der Bauteile wurden daher in der Stückliste gekennzeichnet.

Anzahl	Bezeichnung	Beschreibung	Bestellnummer	Alternativen, Bemerkungen

Anzahl	Bezeichnung	Beschreibung	Bestellnummer	Alternativen, Bemerkungen
1	Board	120 - MirZ21	Alf - Platine 120	
3	C1, C2, C5	Keramikkondensator, 100nF, RM 2.54mm	R: Z5U-2,5 100N	
1	C4	Elko, radial, 100µF, 16 V, 5mm	R: SM 100/16RAD	
1	CAN2	MCP 2551-I/P - CAN-Controller mit SPI	MCP 2551-I/P	Die Montage erfolgt ohne IC-Sockel, um die Höhe möglichst gering zu halten. Wer einen Sockel verwenden möchte, benötigt höhere Buchsenleisten für den ESP32.
1	CON1	JST - Stiftleiste, RM 1,5 mm, 1×4 polig, 90°	R: JST B4B-ZR-SM4	Passend für den weißen Originalstecker am Kabel E146781. Andere Anschlussmöglichkeiten siehe Alternativen A & B
1	D1	Diode 1N5819	R: 1N 5819RL STM	
2	D3, D4	Diode 1N4002	R: 1N 4002 DIO	
1	IC1	StepDown-Regler DD4012SA, 5V, 1A, ohne Pins	AliExpress: DD4012SA	Es wird die Verwendung des Stepdown-Schaltreglers empfohlen, auf Grund der Verlustleistung. Alternative: J
1		Stiftleisten, RM 2.54 mm, 3-polig, gerade	R: MPE 087-1-003	
1	IR1	TSOP 4836 IR-Empfänger-Module, 36kHz, 90°, Side-View	ELV: TSOP34836	R: TSOP 4836
1	IR1	Buchsenleiste, RM 2.54 mm, 3-polig, gerade, Höhe 8mm	R: MPE 115-1-003	
1	MOD2	ESP32 - 38pin (Raster 10 oder 11)	AliExpress - Farbe: ESP32-WROOM-32D	Amazon AZ-Delivery
2	MOD2A, MOD2B	Buchsenleiste, RM 2.54 mm, 34-polig, gerade, Höhe 3.3mm	R: BKL 10120977	Für ein ESP-Modul sind 2 Buchsenleisten mit jeweils 19-Pins notwendig.
1	MOD3	Oled-Display, 1.3“, 128x64px, I2C, SSH1106	Amazon: 1.3" 128x64 I2C OLED SSH1106	AliExpress: 1.3" 128x64 I2C OLED SSH1106
1	MOD3	Buchsenleiste, RM 2.54 mm, 4-polig, gerade, Höhe 8mm	Artikel-Nr.: MPE 094-1-004	
2	R1, R6	Widerstand, 100Ω, 0.6W, 1% Braun-Schwarz-Schwarz-Schwarz–**Braun**	R: METALL 100	
1	R3	Widerstand, 10KΩ Braun-Schwarz-Schwarz-Rot–**BRAUN**	R: METALL 10,0K	



Anzahl	Bezeichnung	Beschreibung	Bestellnummer	Alternativen, Bemerkungen
1	S1	Drucktaster mit LED blau, 1 x ein, TC1198-B, print	ELV: TC1198-B	Alternativen: C, D, E
1		Tasterkappe für TC-1198, Höhe 11mm, Durchmesser 6,3mm / 11mm	ELV: Tasterkappe 092237	
1	SP1	SUMMER, 85dB, 4KHz (±0.5KHz), 3−16 VDC	R: SUMMER CPM 121	

Alternativen



Alternative	Anzahl	Bezeichnung	Beschreibung	Bestellnummer	Alternativen, Bemerkungen
A	1	CON3	Printstecker, Einzelstecker, gewinkelt, 4-polig	R: PSS 254/4W	
B	1	X1	D-SUB-Stecker, 9-polig, Lötkelch	R: D-SUB ST 09	
C	1	S1	Drucktaster mit LED rot, 1 x ein, TC1198-R, print	ELV: TC1198-R	
D	1	S1	Drucktaster mit LED grün, 1 x ein, TC1198-G, print	ELV: TC1198-G	
E	1	S1	Drucktaster mit LED orange, 1 x ein, TC1198-O, print	ELV: TC1198-O	
J	1	IC1	Linear Spannungsregler 7805, 5V - 1.5A	R: L 7805 CV	Es sollte nach Möglichkeit der DD4012SA verwendet werden, auf Grund der hohen Verlustleistung.

Bestückung - Aufbauanleitung


Den Anfang machen wie immer die kleinsten bzw flachsten Teile.
Die ersten sind die drei Widerstände R1, R6 (100Ω) und R3 (10KΩ).

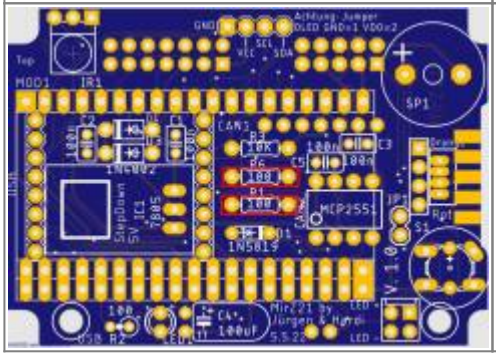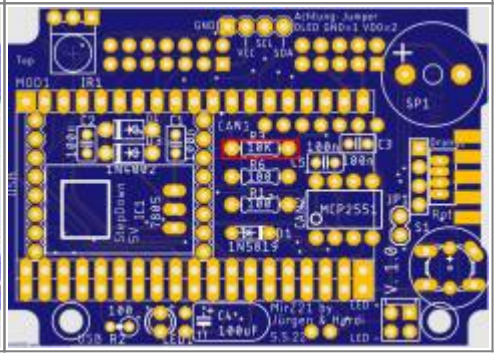R1 & R6 (100Ω)	R3 (10KΩ)
	



Als nächstes folgen die Dioden,

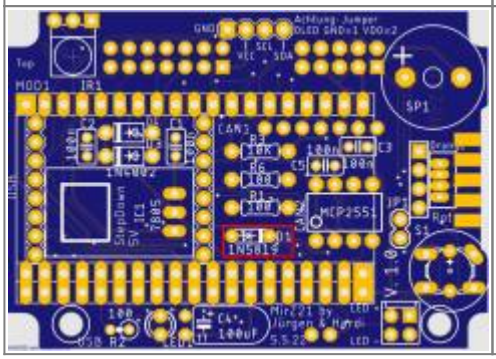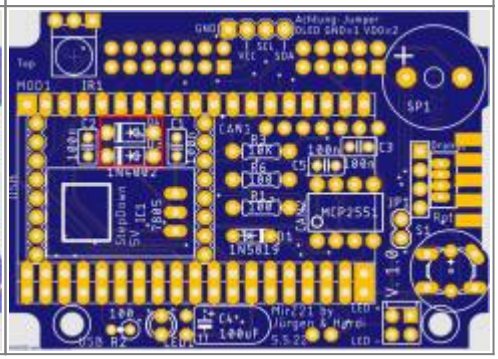D1 - 1N5819	D3 & D4 - 1N4002
	


gefolgt von den drei Keramikkondensatoren.

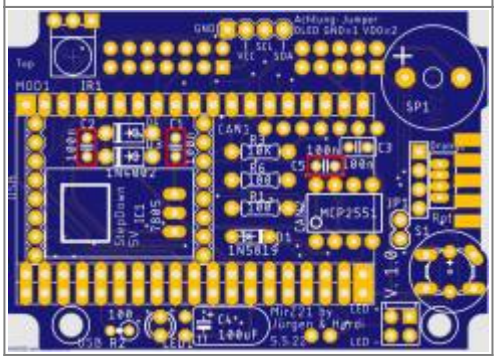C1, C2 & C5 (100nF)

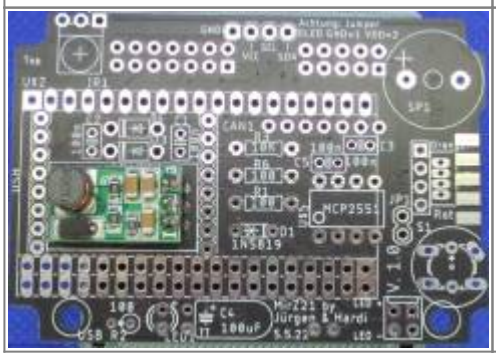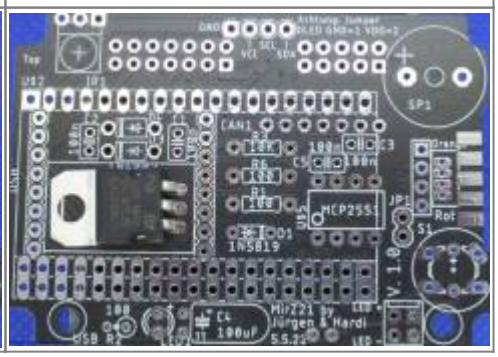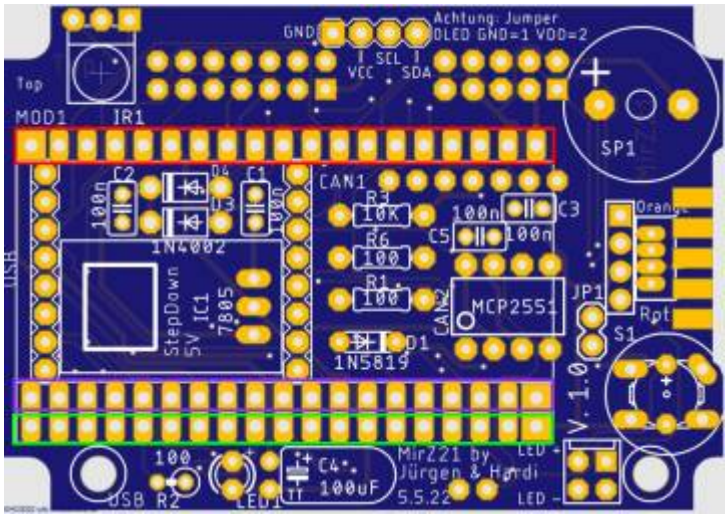
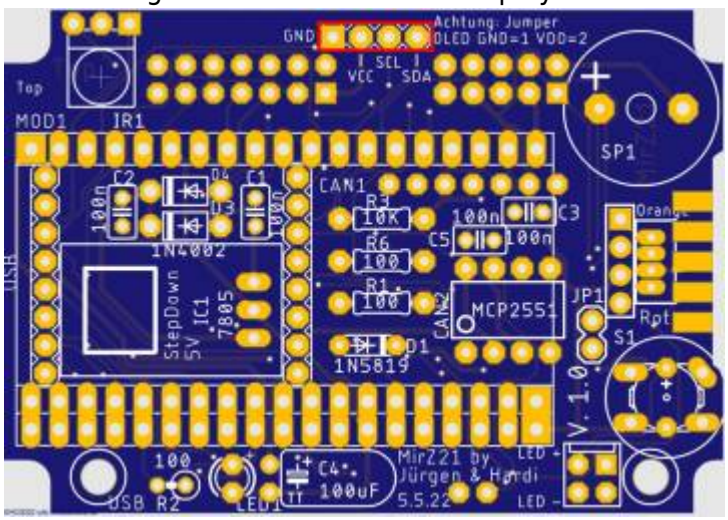
Nun folgt der IC1. Wer ein Step-Down-Modul mit eingelöteten Stiftleisten hat, kann diese am leichtesten auslöten, wenn man den Plastikteiler mit einem scharfen Messer oder kleinen Seitenschneider vorsichtig trennt. Danach lässt sich jeder der drei Stifte einzeln auslöten ohne größere Probleme.

DD4012SA	L 7805 CV
	


Nun kommen die Buchsenleiste an die Reihe.
Den Anfang machen die Leisten für das ESP32-Modul,
Achtung: Höhe der Leiste nur 3.3mm
Je nach Breite des Moduls entweder die rote und grüne bzw die rote und violette Lötpunkte verwenden.




Danach folgen die Leisten für das Display




und dem IR-Empfänger.

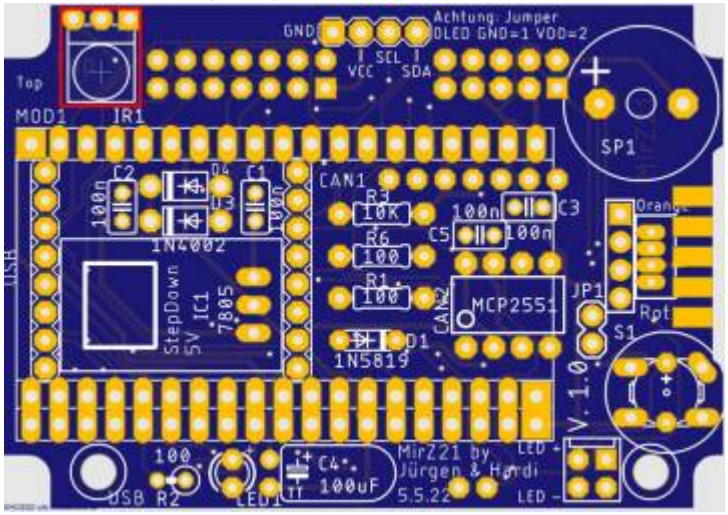

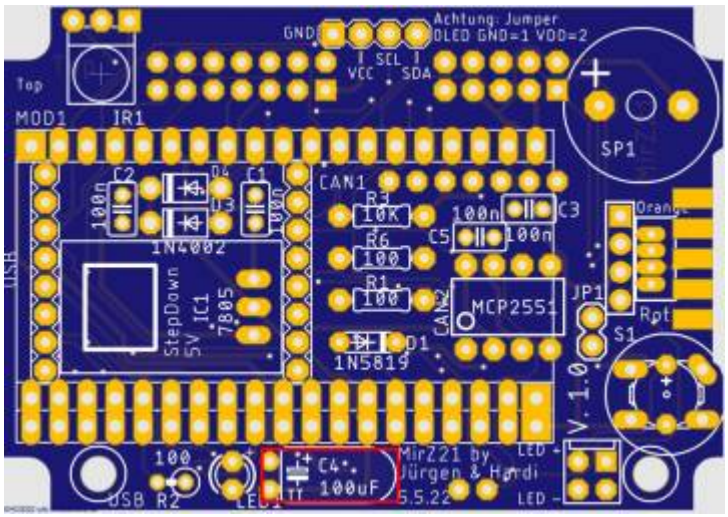
Den Abschluss machen der Elko C4,
die Beine am Elko bitte umbiegen und liegend einbauen.




der Anschluss für das Kabel CON1.

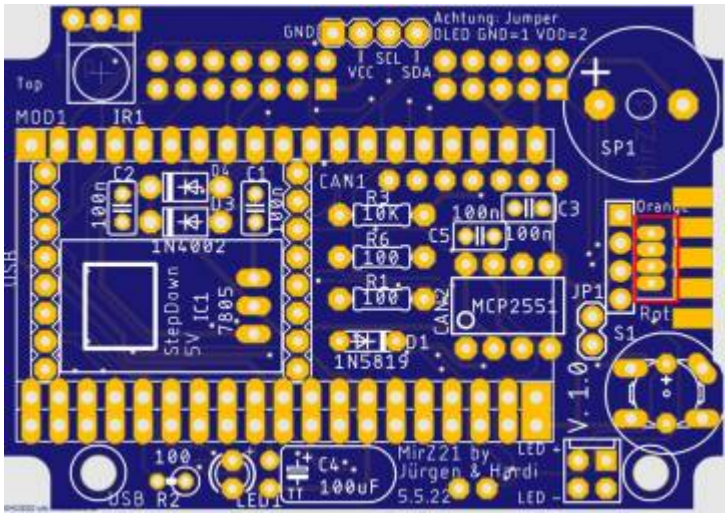

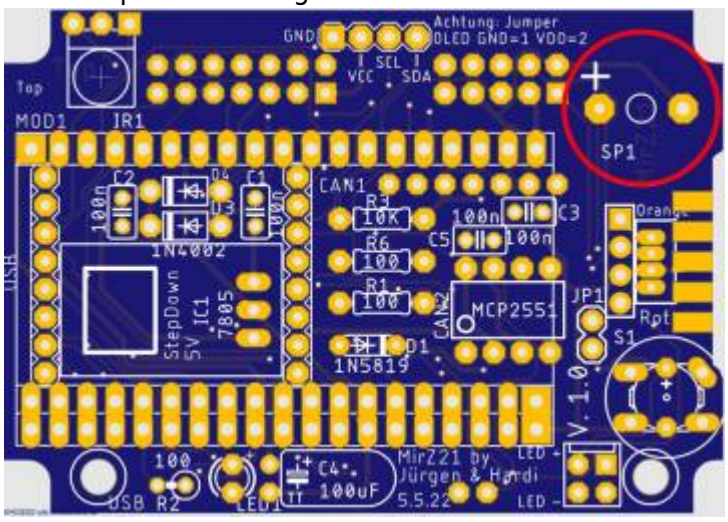der Lautsprecher/Piepser SP1.
Beim Piepser unbedingt die Polarität beachten. Diese ist auf dem Aufkleber und dem Piepser markiert.



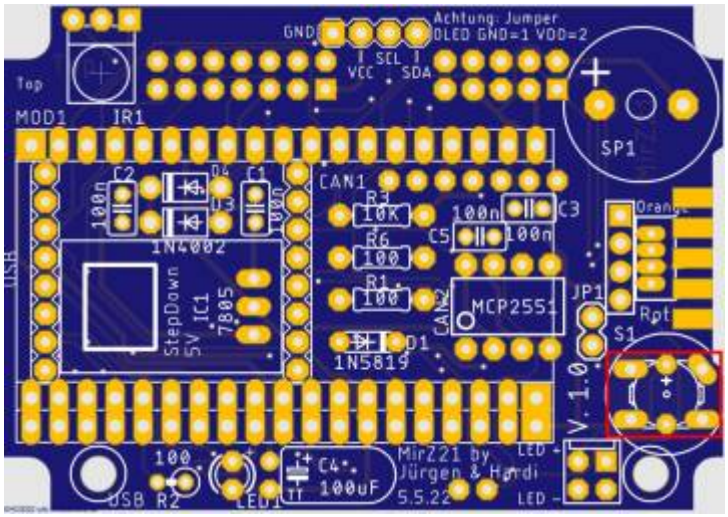
sowie dem Taster mit der LED.
Bei dem Taster mit der eingebauten LED aufpassen. Die Polung ist auf der Platine und dem Taster gekennzeichnet.



Bilder der fertigen Platine mit Beschriftungen

Kommt noch



Schaltplan

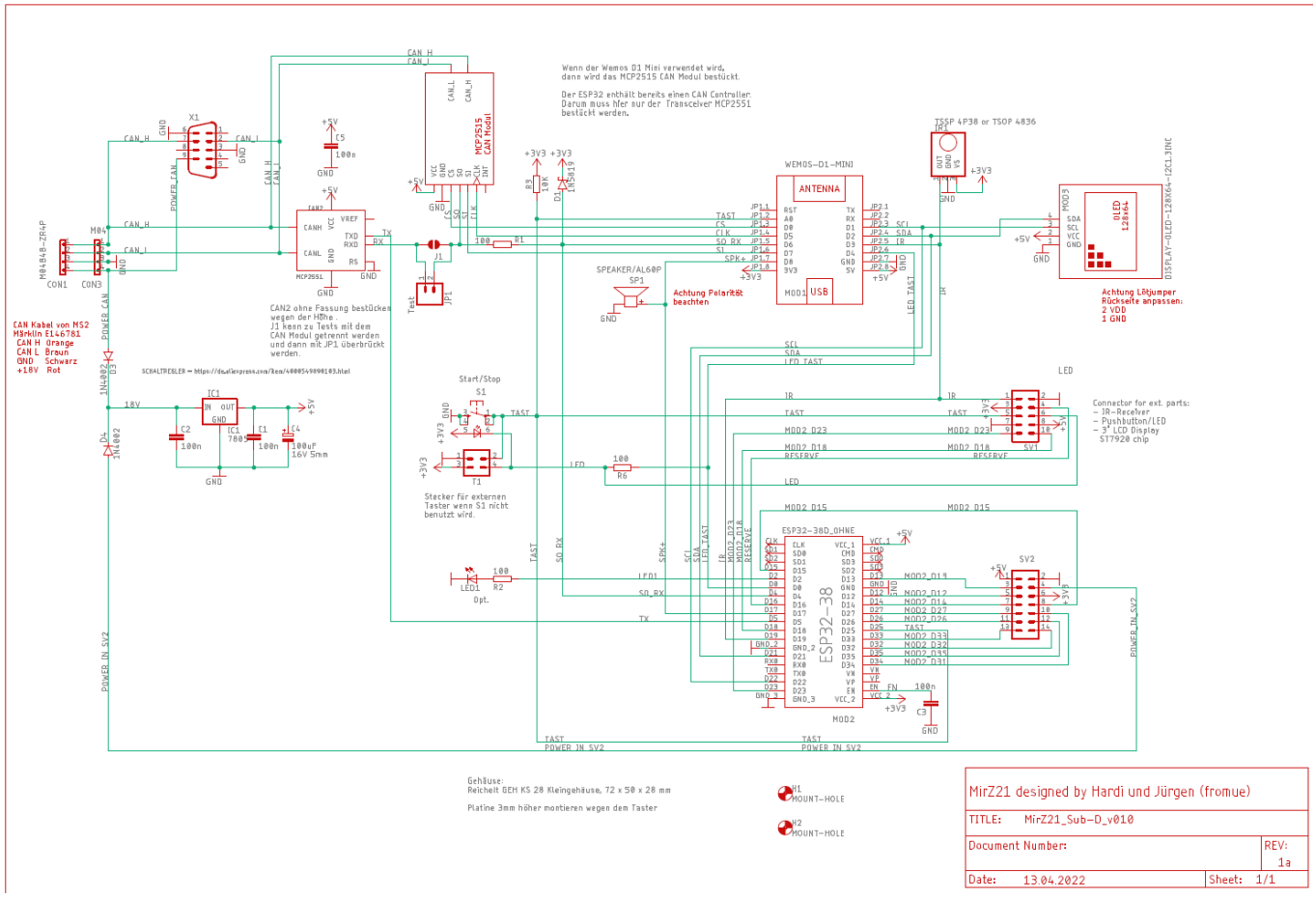

CAN-Modul

Damit das CAN-Modul MCP2515 in das Gehäuse passt, muss es verkleinert werden.
Dazu die Schraubklemme, sowie den Jumper JP1 auslöten und an der markierten Stelle das Modul kürzen. (Bild 1)
Nach dem kürzen bitte noch prüfen ob zwischen den drei markierten Pins keine Verbindung besteht. (Bild 2)

Das Kürzen klappt sehr gut mit einer Modellbausäge und dem Sägeblatt „NO 28 017“. Es geht aber auch mit einem Feinschleifer und einer ruhigen Hand.

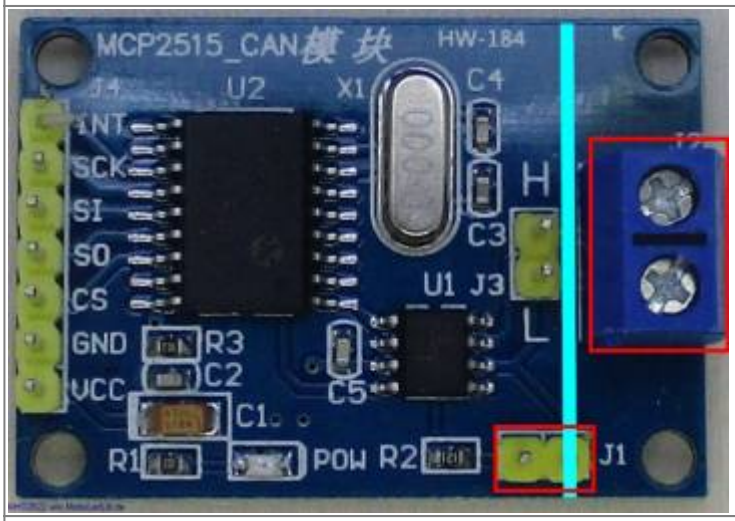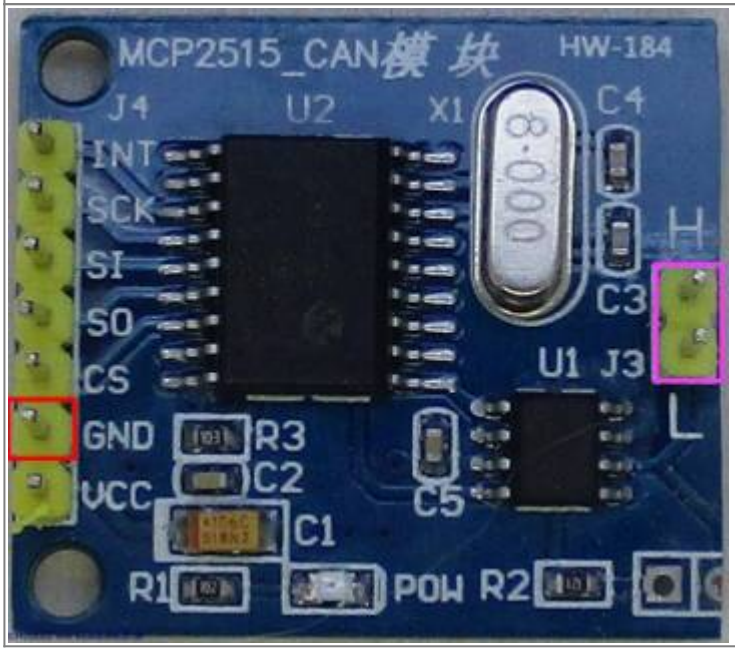Bauteile die entfernt werden müssen und die Schnittmarkierung.

Modul nach dem Kürzen und die markierten Pins zum testen


From:
https://wiki.mobaledlib.de/ - **MobaLedLib Wiki**

Permanent link:
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/120de/120_mirz21_esp32?rev=1657380964

Last update: **2022/07/09 16:36**