

Erweiterungen für die Schrittmotor Steuerung mit WS2811

Diese Bauanleitung beschreibt die möglichen Erweiterungen der Stepperplatine in der Minimalbestückung.

Die Anleitungen für die Bestückung der Stepperplatine ist [hier zu finden](#).

Schnellsprung zu den Teilen der Anleitung.

- [Anleitung für die Endschaltererweiterung](#)
- [Anleitung für das Ultramicrostepping \(ganz langsame Bewegungen\)](#)

Endschalter

Überblick

Es gibt zwei mögliche Varianten von Endschaltern. Einfache Kontaktschalter wie REED-Kontakte, Taster oder Schnappschalter oder die evtl bessere, da kontaktlose Variante mit Hallsensoren. Für beide Varianten werden leicht abweichende Bauteile und Beschreibungen notwendig.

Variante mit einfachen Tastern, Reedkontakte oder Schnappschalter

Stückliste

Für die nachfolgende Stückliste wurde auch wieder ein [Warenkorb bei Reichelt](#) angelegt.
Nicht enthalten sind:


- Platine 550 und die Bauteile für die Minimalbestückung

| Anzahl | Kennung | Bauteil | Bestellnummer / Link | Bemerkungen |
|--------|----------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | CON1 | Stiftleisten, RM 2.54 mm, 2-polig, gerade | MPE 087-1-002 | |
| 1 | D2 | Diode 1N4148 | 1N 4148 | |
| 2 | Q1, Q2 | BS170, Mosfet, N-Channel, TO-92 | BS 170 | |
| 2 | SW1, SW2 | Tasterm REED-Kontakte | | Nicht im Warenkorb enthalten. |


Bauanleitung

Für diese Erweiterungen sind nur eine handvoll Bauteile notwendig, wodurch sich der Einbau schnell bewerkstelligen lässt.


Den Anfang macht die Diode D2

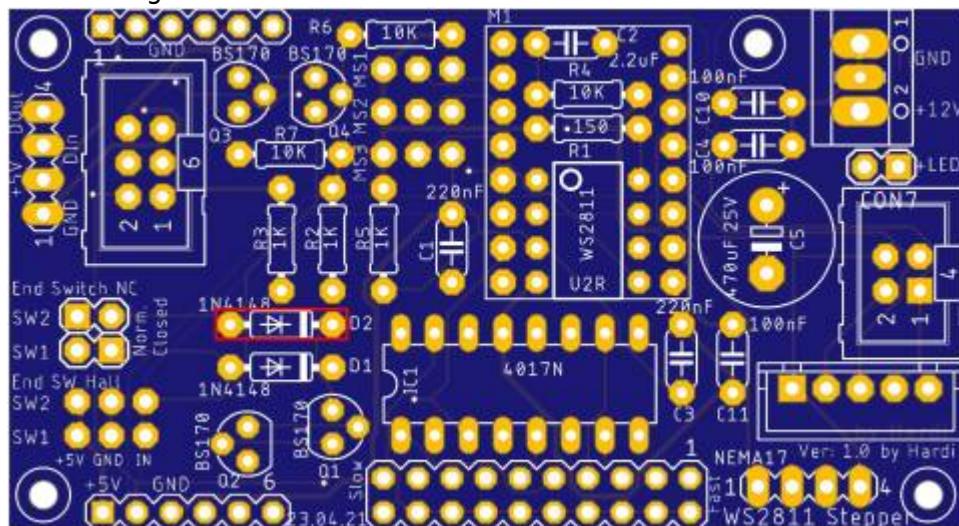

gefolgt von der 2-poligen Stifteleiste

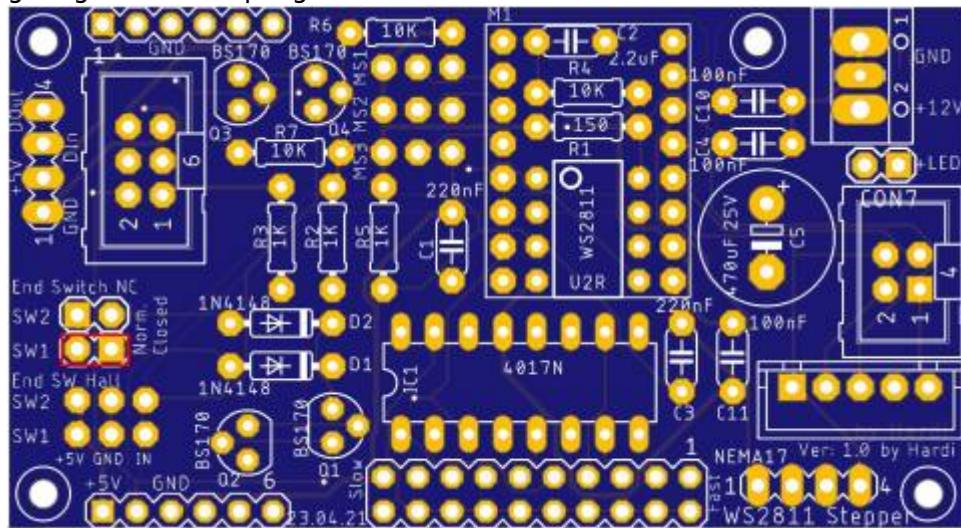

und den beiden Mosfets (Q1 und Q2)

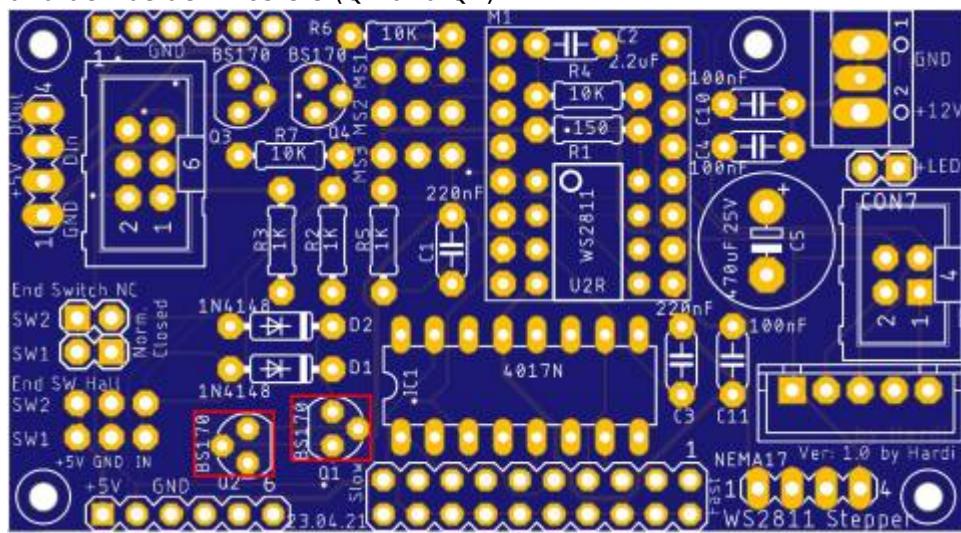


Last update:

2023/03/04 anleitungen:bauanleitungen:550de:erweiterungen https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/550de/erweiterungen
18:32

Abweichungen bei den Jumper

| Bezeichnung | Bedeutung |
|-----------------|--|
| NO_END_SW (rot) | Für die Verwendung der Endschalter, darf der Jumper nicht geschlossen sein, andernfalls ist der Endschalter an CON2 nicht aktiv. |

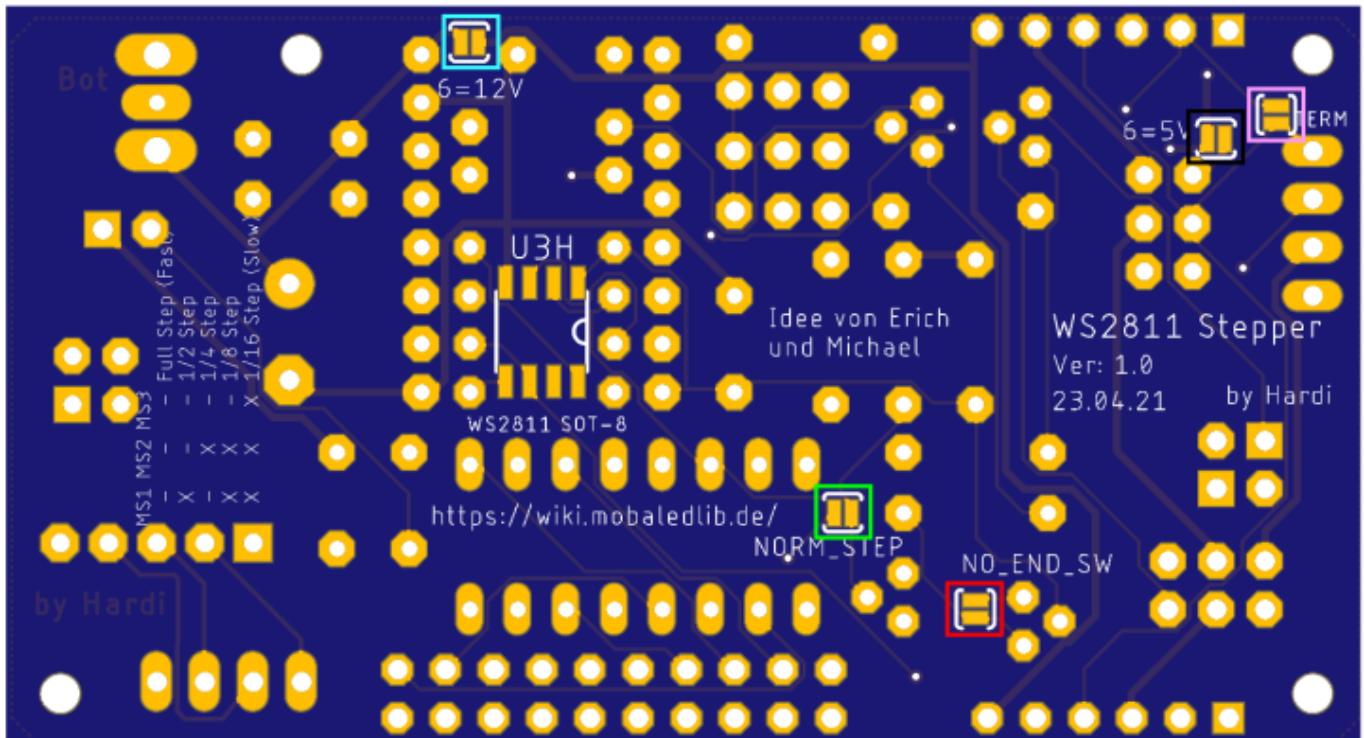

Variante mit Hallsensoren

Stückliste


Für die nachfolgende Stückliste wurde auch wieder ein [Warenkorb bei Reichelt](#) angelegt.
Nicht enthalten sind:

- Platine 550 und die Bauteile für die Minimalbestückung


| Anzahl | Kennung | Bauteil | Bestellnummer / Link | Bemerkungen |
|--------|-------------------|--|-------------------------------|-------------|
| 2 | CON3, CON5 | Stifteleisten, RM 2.54 mm, 3-polig, gerade | MPE 087-1-003 | |
| 1 | D2 | Diode 1N4148 | 1N 4148 | |
| 4 | Q1, Q2, Q3, Q4 | BS170, Mosfet, N-Channel, TO-92 | BS 170 | |
| 2 | R6, R7 | Widerstand, 10KΩ Braun-Schwarz-Schwarz-Rot- BRAUN | METALL 10,0K | |
| 2 | SW1H, SW2H | TLE 4935L Hallsensor, digital, bipolar, latch, 3,8 - 24 V | TLE 4935L | |

Bauanleitung


Den Anfang macht die Diode D2

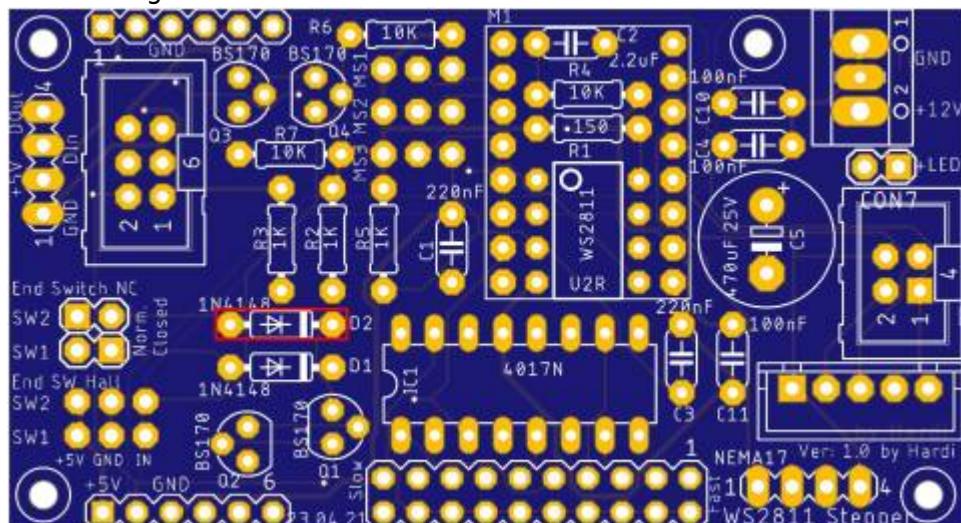

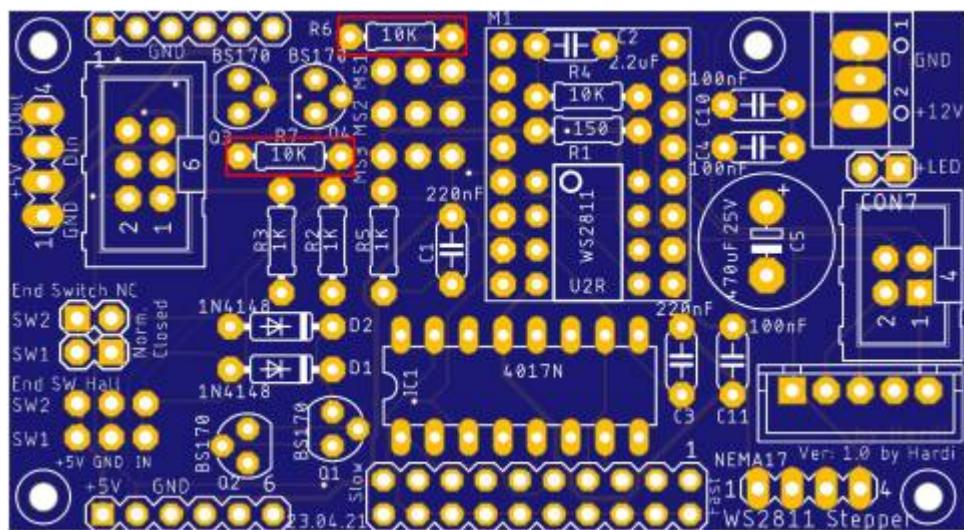
und die beiden Widerstände R6 & R7 (10KΩ).



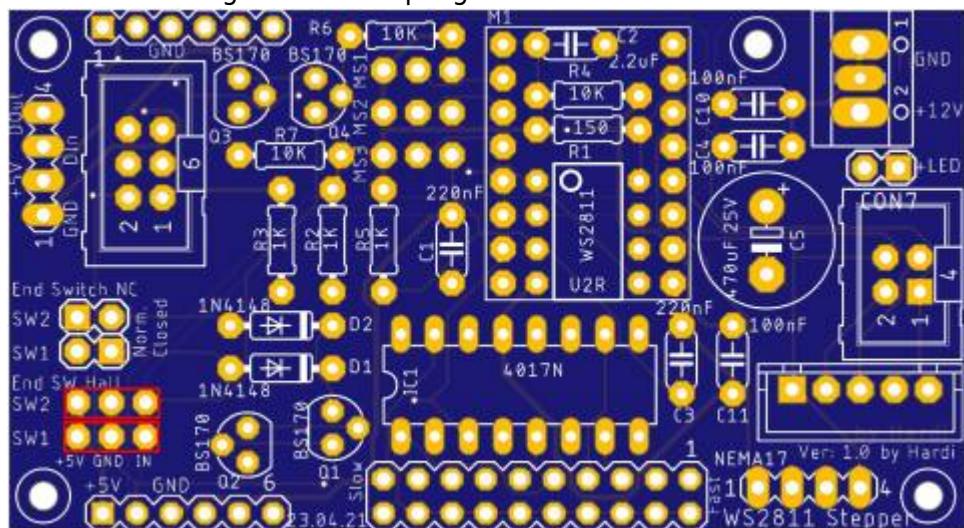Im Anschluss folgenden die 3-poligen Stifteleisten




und die vier Mosfets (Q1, Q2, Q3 und Q4)

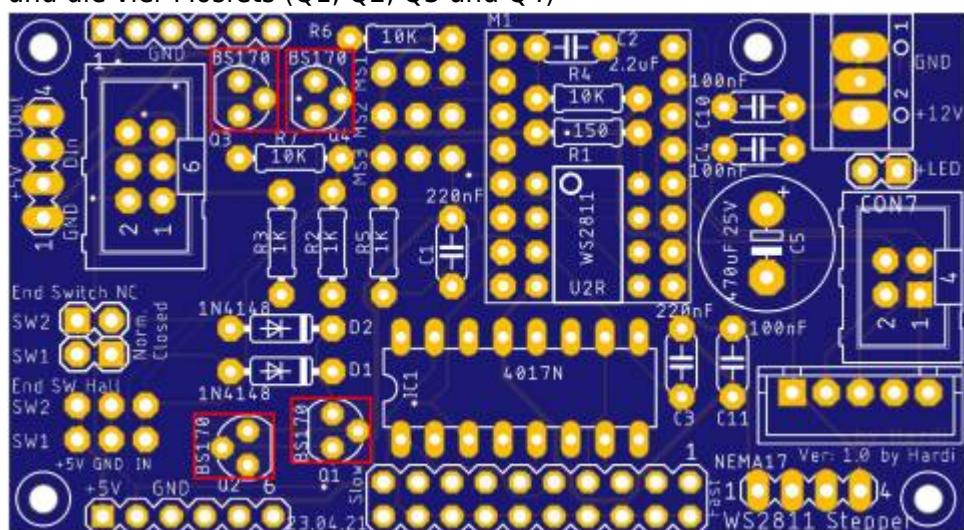

Abweichungen bei den Jumper

| Bezeichnung | Bedeutung |
|-----------------|--|
| NO_END_SW (rot) | Für die Verwendung der Endschalter, darf der Jumper nicht geschlossen sein, andernfalls ist der Endschalter an CON2 nicht aktiv. |

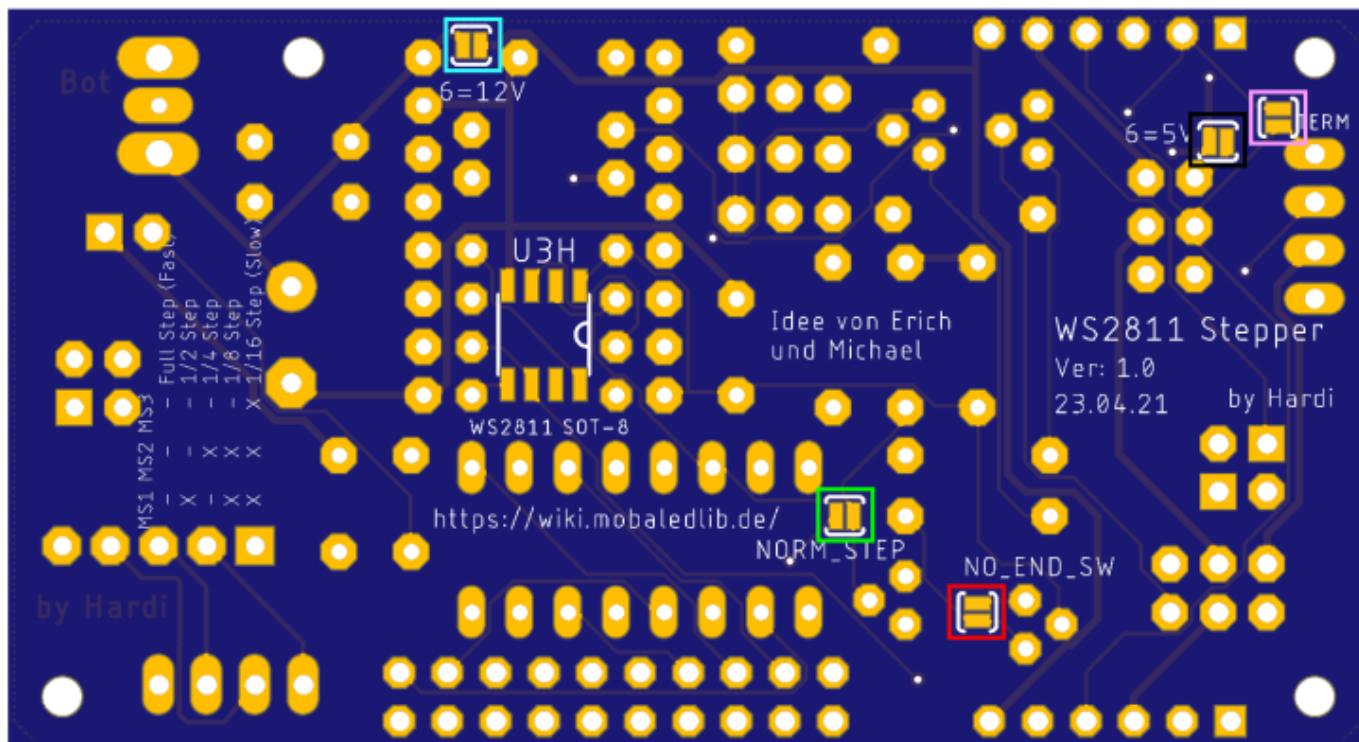

Ganz langsame Bewegungen

Stückliste

Für die nachfolgende Stückliste wurde auch wieder ein [Warenkorb bei Reichelt](#) angelegt.

Nicht enthalten sind:


- Platine 550 und die Bauteile für die Minimalbestückung

| Anzahl | Kennung | Bauteil | Bestellnummer / Link | Bemerkungen |
|--------|---------|--|----------------------------------|-------------|
| 1 | IC1 | MOS 4017 Counter, 10-Stage, 3 - 15 V, DIP-16 | MOS 4017 | |
| 1 | | IC-Sockel 16-polig | GS 16P | |
| 1 | C1 | Stiftleisten, RM 2.54 mm, 2x10, gerade | MPE 087-2-020 | |
| 1 | | Jumper 2,54, mit Grifflasche, rot | JUMPER 2,54GL RT | |


Bauanleitung

Da nur 2 Bauteile eingelötet werden müssen, ist diese Erweiterung schnell erledigt.

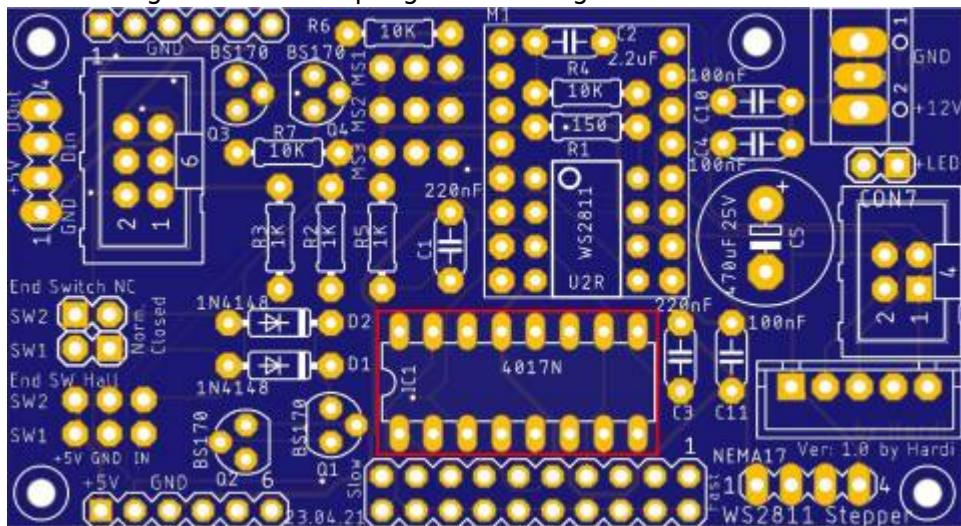Den Anfang macht die 16-polige IC-Fassung für den MOS 4017



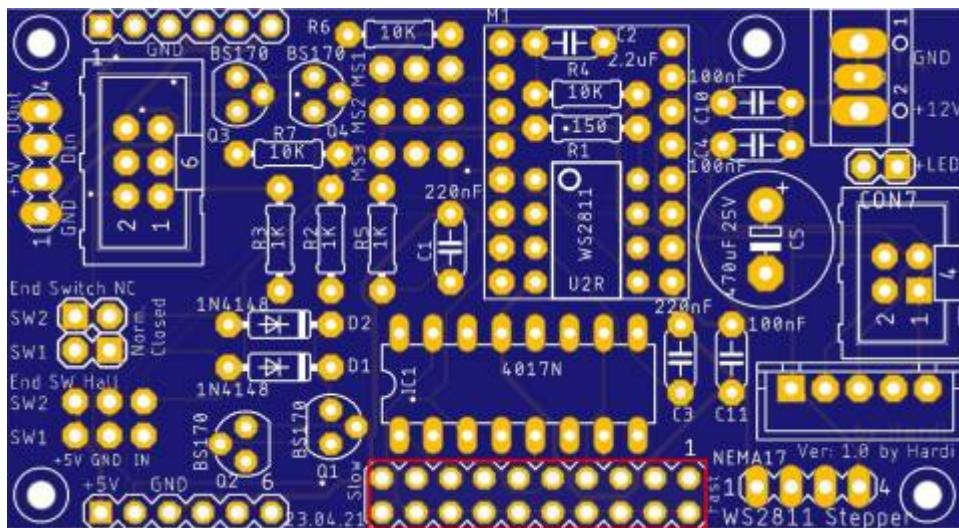gefolgt von der 2x10-poligen Stiftleiste.



Jumper

Die Geschwindigkeit kann durch den Jumper um einen Faktor von bis zu 12 verlangsamt werden. Das wären in der langsamsten Stufe 1/176 Step ($1/16 * 11$).


| Jumperposition | Beschreibung |
|----------------|--|
| | nur jeder zweite Impuls steuert den Stepper an. (am schnellsten) |
| | 1/3 der Steps von MS1, MS2 und MS3 |
| | 1/4 der Steps von MS1, MS2 und MS3 |
| | 1/5 der Steps von MS1, MS2 und MS3 |
| | 1/6 der Steps von MS1, MS2 und MS3 |
| | 1/7 der Steps von MS1, MS2 und MS3 |
| | 1/8 der Steps von MS1, MS2 und MS3 |
| | 1/9 der Steps von MS1, MS2 und MS3 |
| | 1/10 der Steps von MS1, MS2 und MS3 |
| | nur jeder zwölften Impuls steuert den Stepper an. (am langsamsten) |

Last update:

2023/03/04 anleitungen:bauanleitungen:550de:erweiterungen https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/550de/erweiterungen
18:32


Abweichungen bei den Lötjumper

| Bezeichnung | Bedeutung | Standardzustand |
|------------------|--------------------|--|
| NORM_STEP (grün) | Überbrückt den IC1 | Für die Verwendung von IC1 darf der Jumper nicht geschlossen sein. |

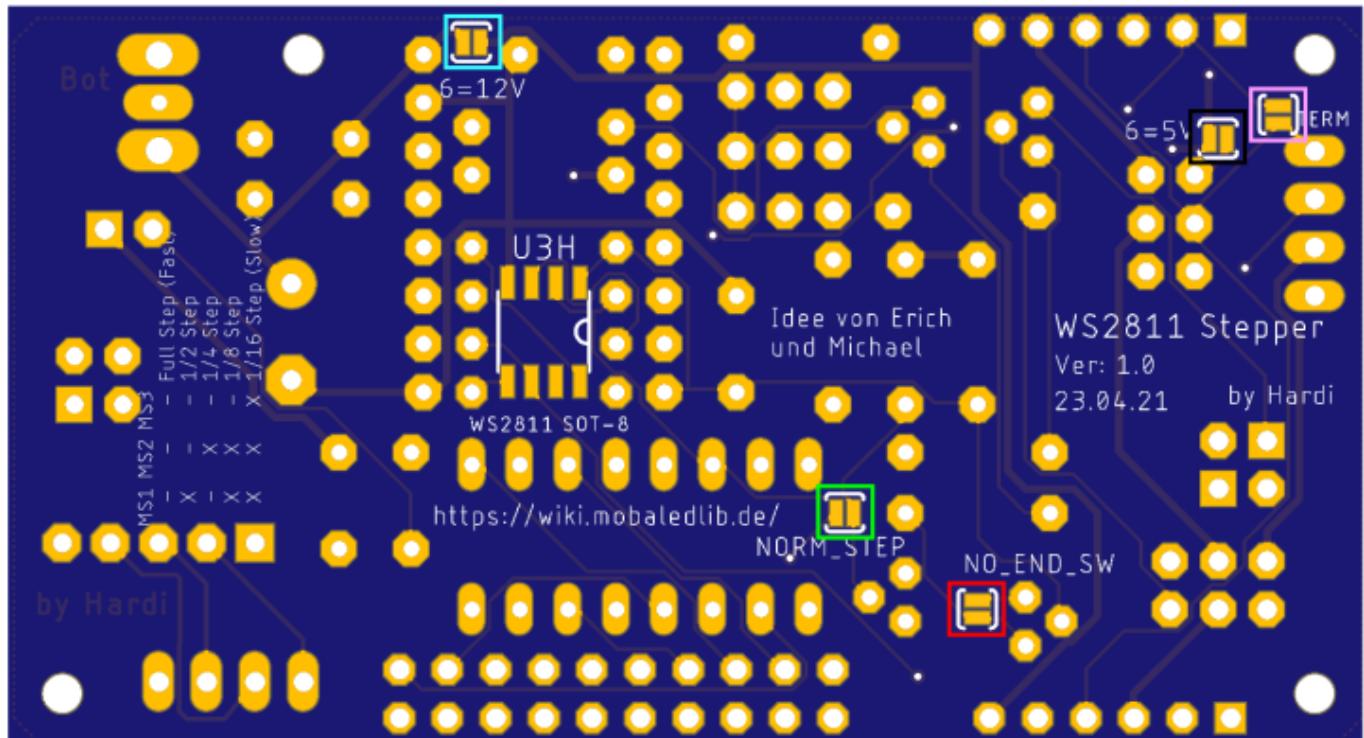

Schaltplan


kompletter Schaltplan

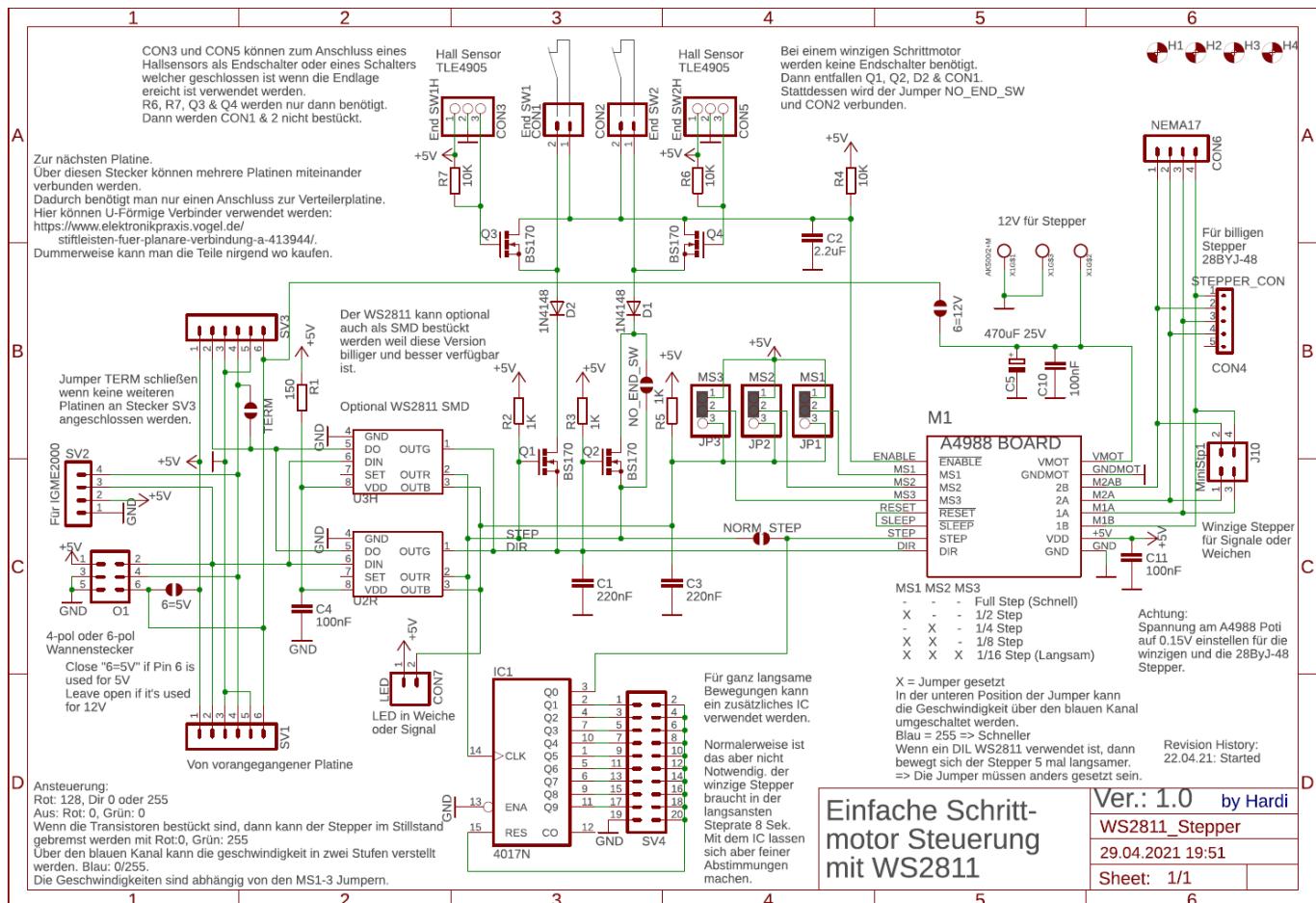

Last update:

2023/03/04 anleitungen:bauanleitungen:550de:erweiterungen https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/550de/erweiterungen
18:32

vereinfachte Version

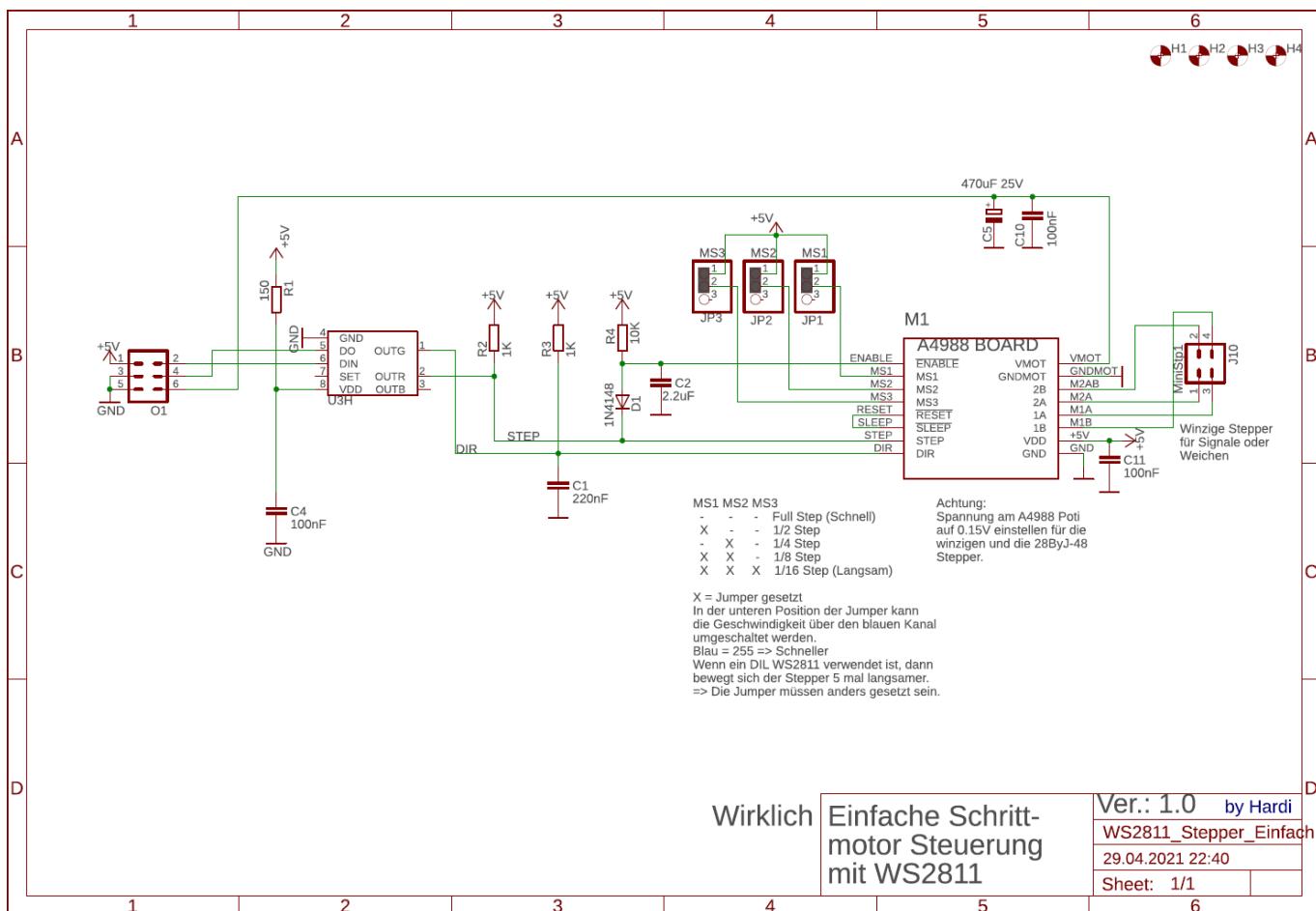

From:

<https://wiki.mobaledlib.de/> - **MobaLedLib Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/550de/erweiterungen>

Last update: **2023/03/04 18:32**

