

Seite ist im Aufbau (Skript Theo/ Umsetzung hier fromue)

Nachdem ich aktuell das Projekt nicht begleitet habe, bitte ich diejenigen die bei der Entwicklung dabei waren entsprechendes zu ergänzen.



todo:

- Es fehlen noch Bilder des Originals
-
-

LichtMaschine PICO Zero

(Art. Nr.: MLL010)



Konstruktionsbild

hier als


und so sieht die Zentrale dann in original aus (Auslieferungszustand)



Das erste einsatzbereite MobaLedLib-Modul mit vielen Möglichkeiten

- - **Kompakt**, nur 8 x 5,4 x 2,4 cm (LxBxH)
- - **Montiert geliefert**, inklusive Gehäuse

Anschlüsse

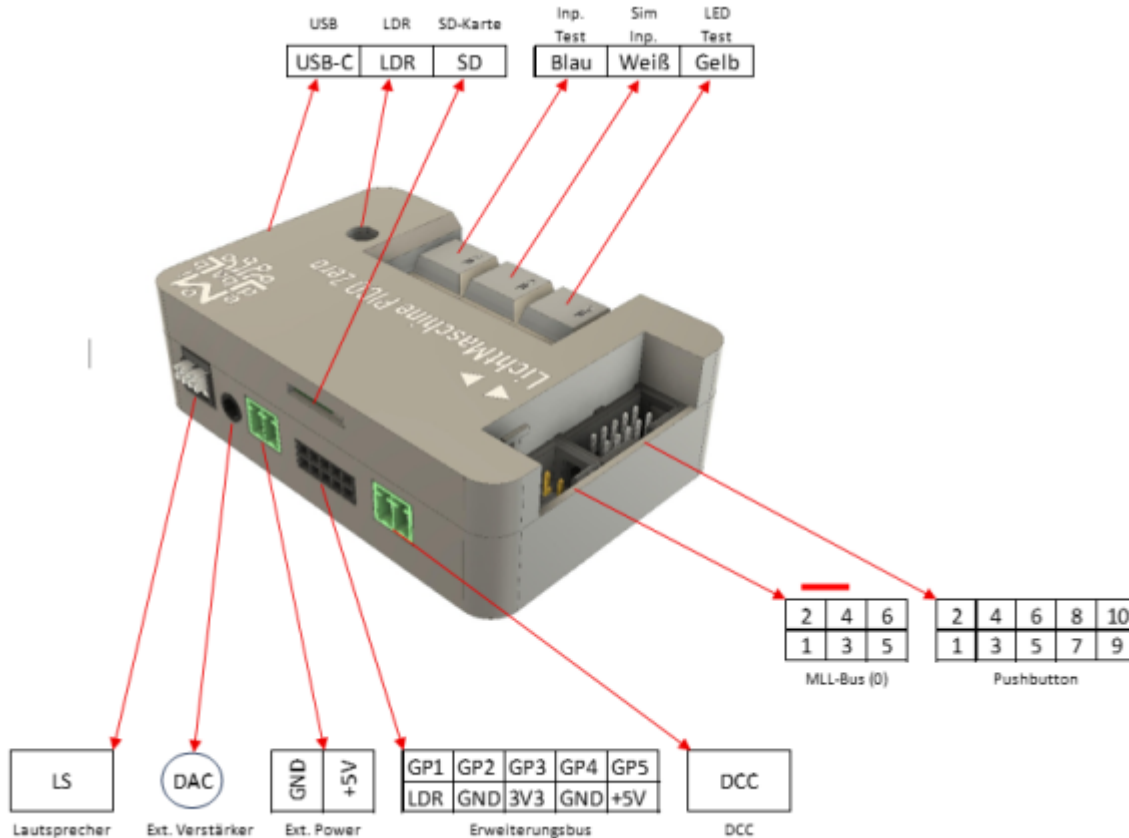

- - **MLL-Bus (0)**
- - **Pushbutton (SwitchB)**

1. MLL-Pushbutton (TMaa Version)
2. 2 x 5-polig - über Adapter auch für MLL Platine 300 und 301 geeignet

- - **USB-C**, Programmierverbindung, +5V
- Die drei **Standard-MLL-Tasten** mit den entsprechenden **LEDs**

1. o Gelb, LED Test $\Leftarrow$ / L+R=All
2. o Weiß, Sim Inp. Long=ESC
3. o Blau, Inp. Test $\Rightarrow$


- - **LDR** oder **Analog Taster** (SwitchA), wählbar über einen Schalter auf der Platine
- - **DCC-Anschluss**
- - **Externer Stromanschluss +5V**, Automatische Auswahl USB oder Extern
- - **MP3-Player**, mit SD-Kartensteckplatz
- - **Lautsprecheranschluss**, 8Ω/1W
- - **Anschluss für externen Verstärker**, Klinkenstecker
- - **Erweiterungsbus**, für fortgeschrittene Anwender!

Direkter Zugriff auf RP2040-Zero ([Waveshare RP2040-Zero](https://www.waveshare.com/rp2040-zero.htm))

1. o GP1 bis GP5 Diese Ports können beispielsweise über einen Level-Shifter für den MLL-Bus (1 bis 5) genutzt werden. Die Definition hierfür ist bereits im Program-Generator festgelegt. (ab Version 3.4.0) (Pin 2 bis 6)
2. o +5V (Pin 23)
3. o +3V3 (Pin 21)
4. o LDR/Analog-Taster (SwitchA) (Pin 17 – GP26)

5. o GND (Pin 22)


Schaltplan

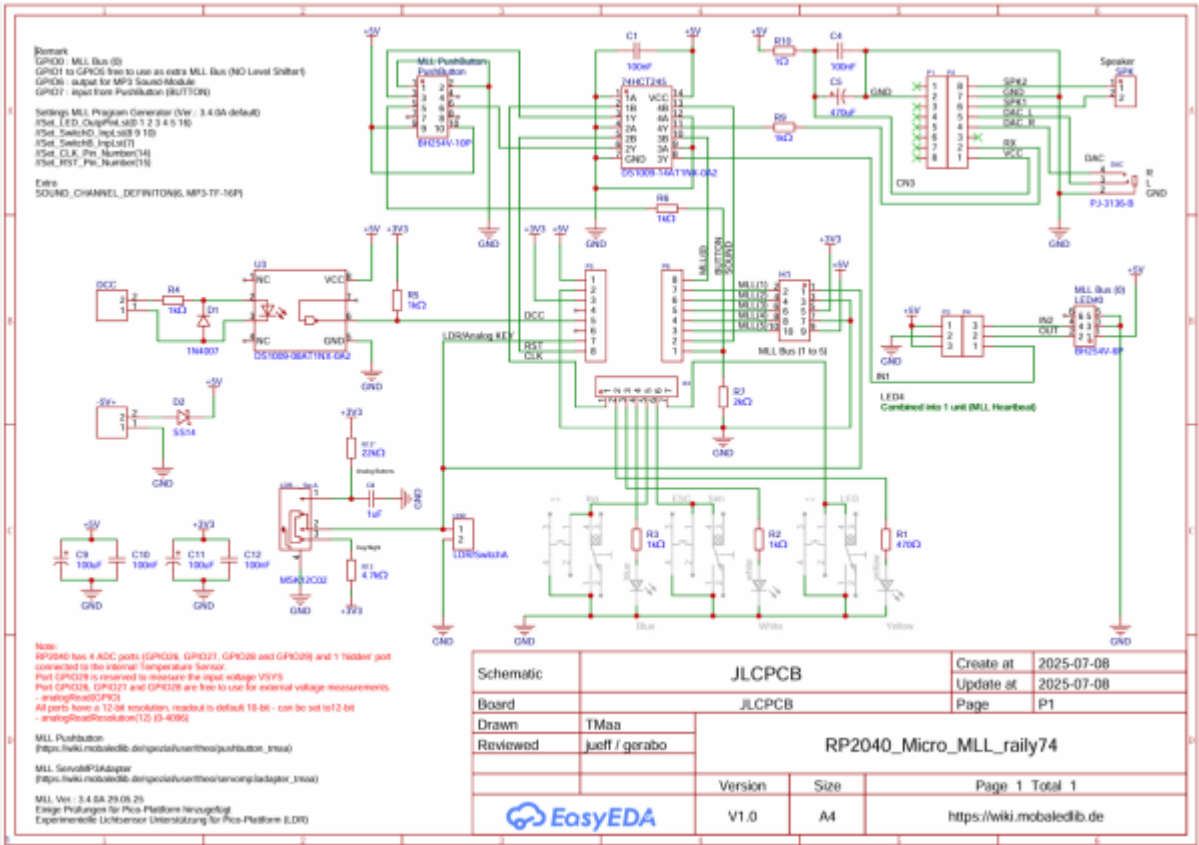


Pushbutton

MLL-Pushbutton-platinen können bis zu 10 Stück kaskadiert werden und mit dem 2×5-Pushbutton-anschluss verbunden.

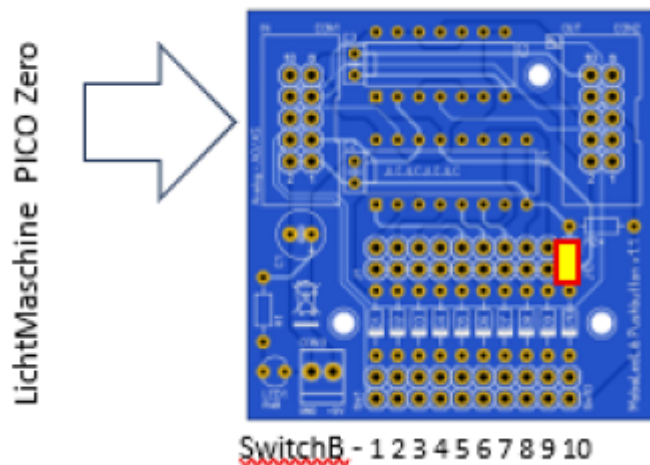
Bei Verwendung nur einer Platine können 10 Schalter oder Taster angeschlossen werden. (Die korrekte Jumper-Einstellung finden Sie im Beispiel



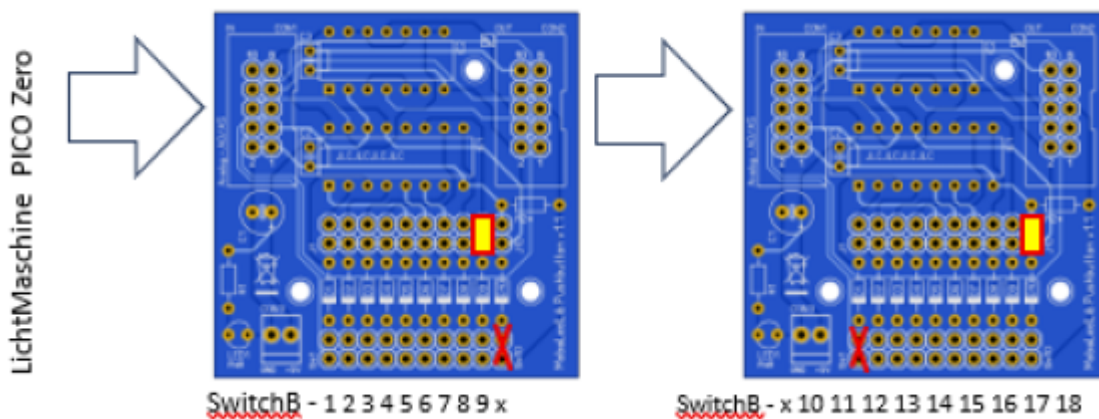Bei Verwendung von zwei Platinen opfert die erste Platine ihren letzten Anschlusspunkt und die zweite ihren ersten. Insgesamt ergeben sich so 9 + 9 Anschlusspunkte. (Dies muss durch Jumper gekennzeichnet werden – siehe Beispiel –



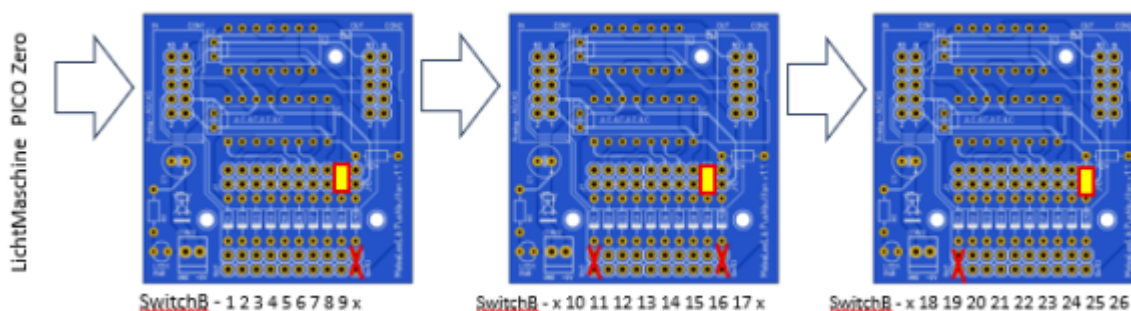Bei mehr als zwei Platinen wiederholt sich dieser Vorgang, wobei die zweite Platine nicht nur ihren ersten, sondern auch ihren letzten Anschlusspunkt opfert. Insgesamt ergeben sich so 9 + 8 + 9 Anschlusspunkte. (Dies muss ebenfalls durch Jumper gekennzeichnet werden – siehe Beispiel




Siehe auch die Wiki-Seiten zu den Platinen [300](#) und [301](#).

Die hier verwendete Methodik ist identisch mit der der hier anzuschließenden MLL-Pushbutton-platinen.

Siehe hierzu auch das Dokument: [Schalter und Taster einlesen mit der MobaLedLib.pdf](#)

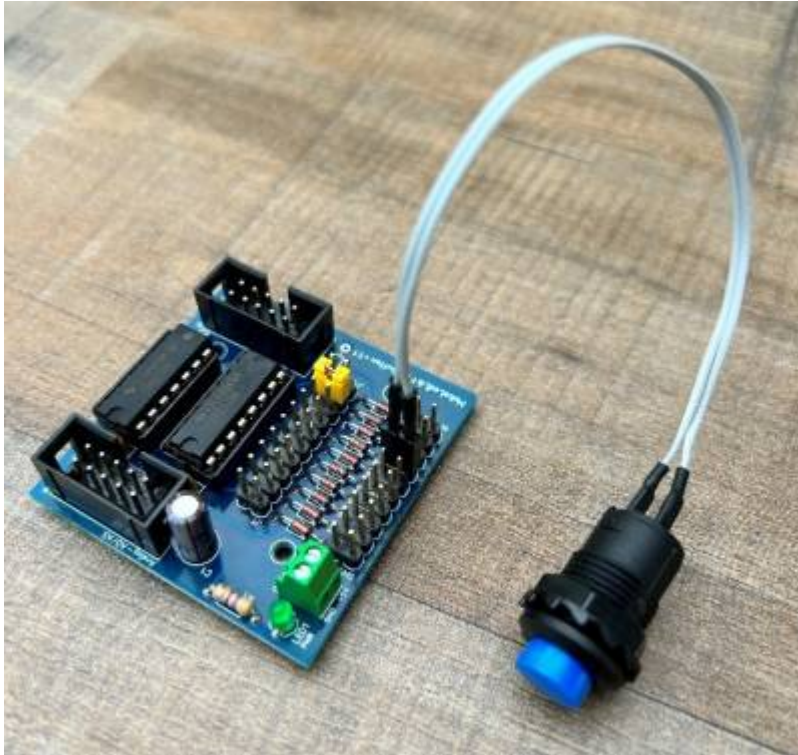Die Pushbutton-platinen verwenden alle ein Schieberegister, das aus einem CD4017 und einem CD4011 IC besteht. Wer mehr darüber lesen möchte, findet es in der Elektor-Halbleiterzeitschrift von 1984, insbesondere in der Schaltung Nr. 99 (Schaltplan 84506) – „Schieberegister mit Schieberegistern 4017“ auf Seite 110 □



Das Foto zeigt einen Taster auf einer Zwischenplatine (der Jumper befindet sich in der vorletzten Position) und platziert auf der siebte Anschluss. (Im oben beschriebenen Beispiel ist dies SwitchB15.)

MP3-Player

Die integrierten Musikdateien liegen im MP3 oder WAV-Format vor und können auf eine Micro-SD-Karte geladen werden.

Die gespeicherten Dateien werden in der Reihenfolge abgespielt, in der sie gespeichert wurden, nicht alphabetisch!

Im Datei-Explorer werden sie alphabetisch aufgelistet. Das kann sehr verwirrend sein. Um sie in einem wirklich übersichtlichen Format anzuzeigen, müssen Sie sie sortieren. Der Haken: Nicht jedes Programm kann das. [SD-Sorter](#) kann sie sicher sortieren und verhindert so, dass Sie versehentlich Ihre eigene Festplatte sortieren. Es sortiert nur die Micro-SD-Karte. Das Programm ist zwar auf Englisch, bietet aber so wenige

Funktionen, dass es durchaus zu bewältigen ist.



Auf meinem Windows 11 Rechner (vorher Windows 10) läuft es einwandfrei.

Datei 1 ist die allererste gespeicherte Datei, unabhängig vom Namen. Datei 2 ist die nächste gespeicherte Datei usw.

Sie können ihr logische Namen mit einer vorangestellten Nummer geben, sodass dieselbe Nummer wie im Dateinamen aufgerufen wird. Beispiel: 001_Test.mp3 – dann ist 001 die erste Datei, der Rest ist lediglich ein Name zur Identifizierung.

Was bleibt ist, dass im Program-Generator (PG) eine der ersten Zeilen anzeigt, dass das Musikmodul an Port 6 angeschlossen ist. Verbunden mit dem „Mainboard“.

SOUND_CHANNEL_DEFINITON(6, MP3-TF-16P)

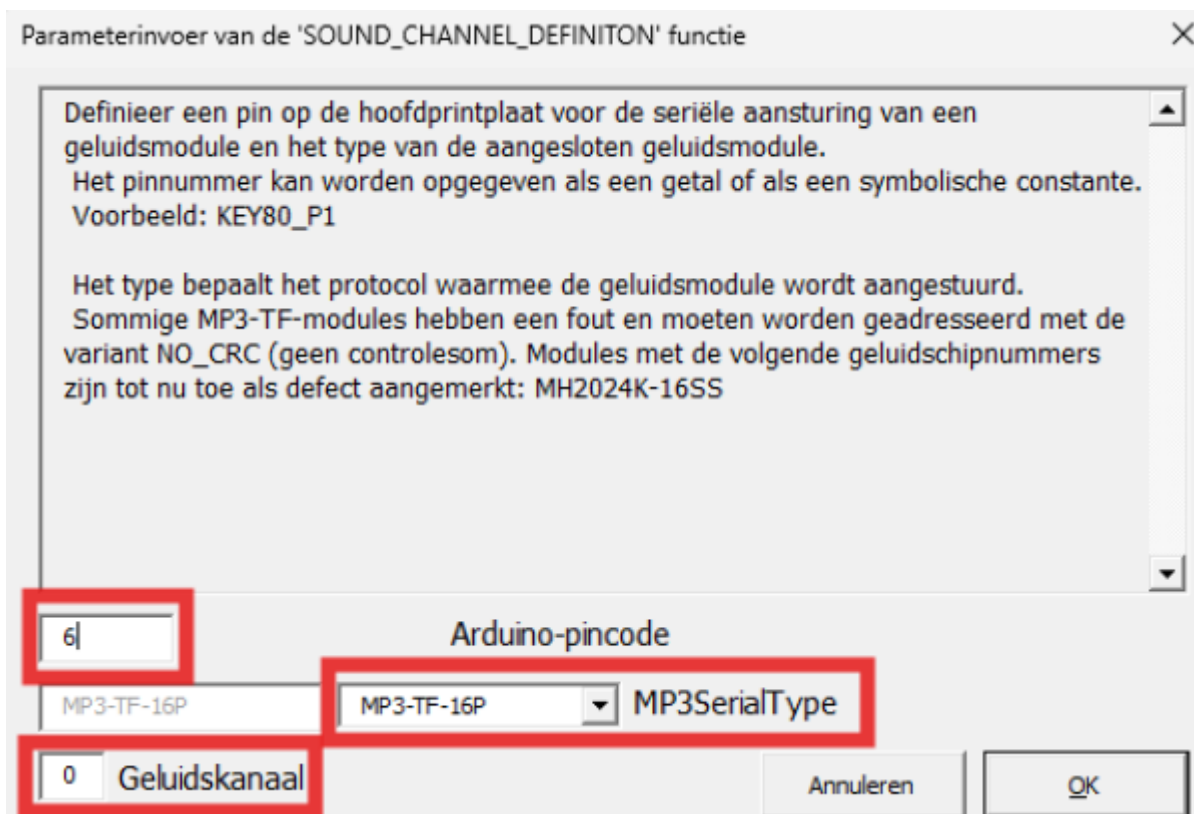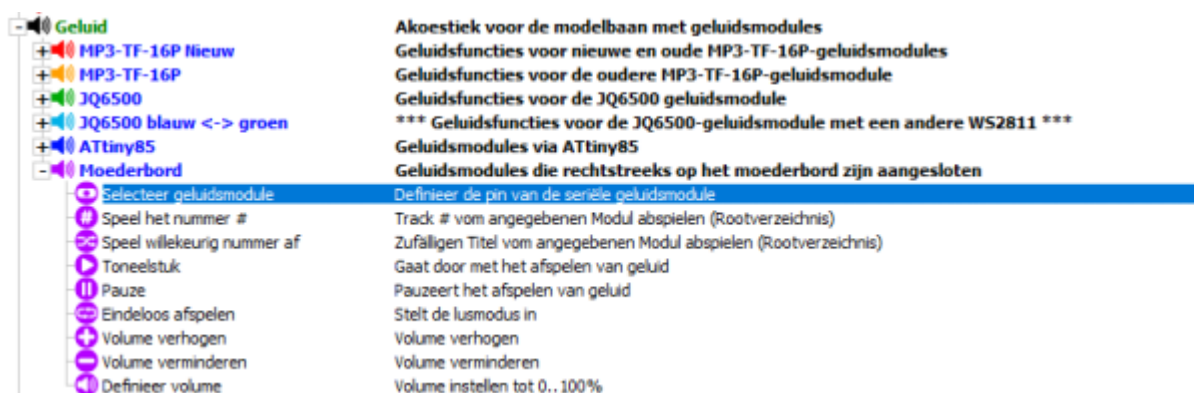

Sehen Sie sich auch das DEMO-Programm an, um zu sehen, wie es verwendet wird.

LDR oder Analoge Tasten



Light **D**ependent **R**esistor - Lichtempfindlicher Widerstand.

Die Elektronik ist bereits in die Hardware integriert.

Auf der Platine im Gehäuse befindet sich ein Schalter, mit dem Sie wählen können, ob Sie einen LDR oder analoge Tasten

an den externen Ein-/Ausgang anschließen möchten. Standardmäßig ist ein LDR installiert, der Schalter steht auf LDR,

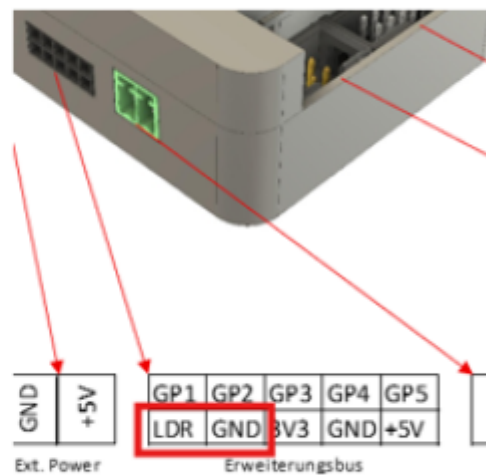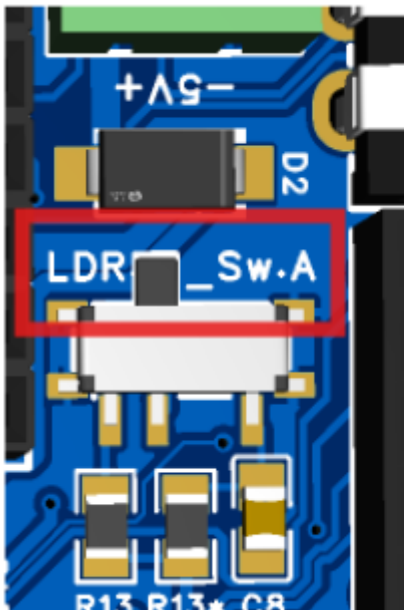
und Sie können mit dem PG eine funktionierende Anwendung erstellen.



Um analoge Tasten an den externen Eingang anzuschließen, stellen Sie den Schalter auf **Sw.A** und entfernen Sie den installierten LDR. Sie können ihn einfach mit einer Pinzette herausziehen. Ein Saugnapf oder ein Stück Klebeband funktionieren auch.


Der Wiedereinbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge: Setzen Sie den LDR in die Aussparung oben am Gehäuse ein.

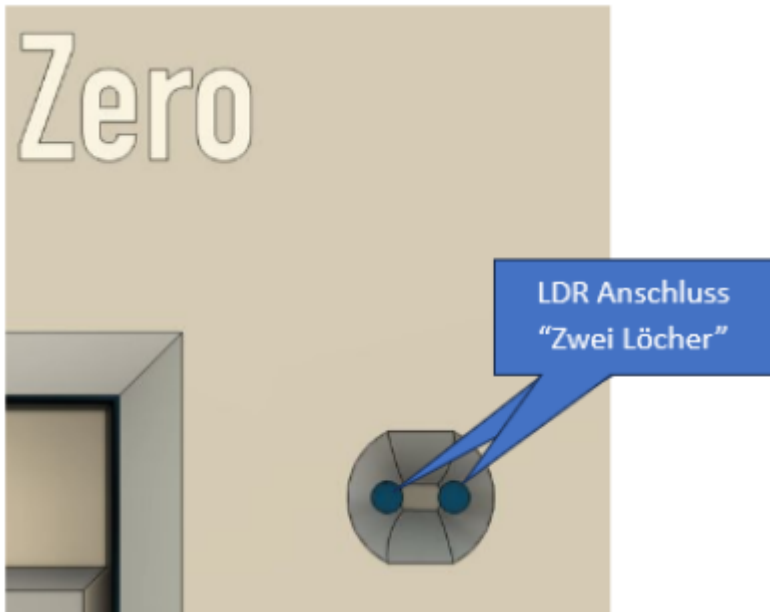(Es gibt zwei Löcher, die die Beine des LDR zum Anschluss führen.)




Ich habe zufällig entdeckt, dass man Anwendungen, die normalerweise mit einem Taster (SwitchAx) bedient werden, steuern kann, wenn man den LDR/Analog-Tastenschalter auf Sw.A stellt und den LDR angeschlossen lässt, indem man sie nun vom eingehenden Licht am LDR abhängig macht. Dann müssen keine externen Tasten mehr angeschlossen werden! Die Lichtintensität wird in einen entsprechenden Tastendruck übersetzt, wodurch Sie eine Anwendung starten können. So können Sie beispielsweise das Licht bei Dunkelheit automatisch einschalten, indem Sie eine Aktion mit der entsprechenden Taste verknüpfen – SwitchAx. (Die Taste „x“ hängt dann von der Lichtmenge ab.)

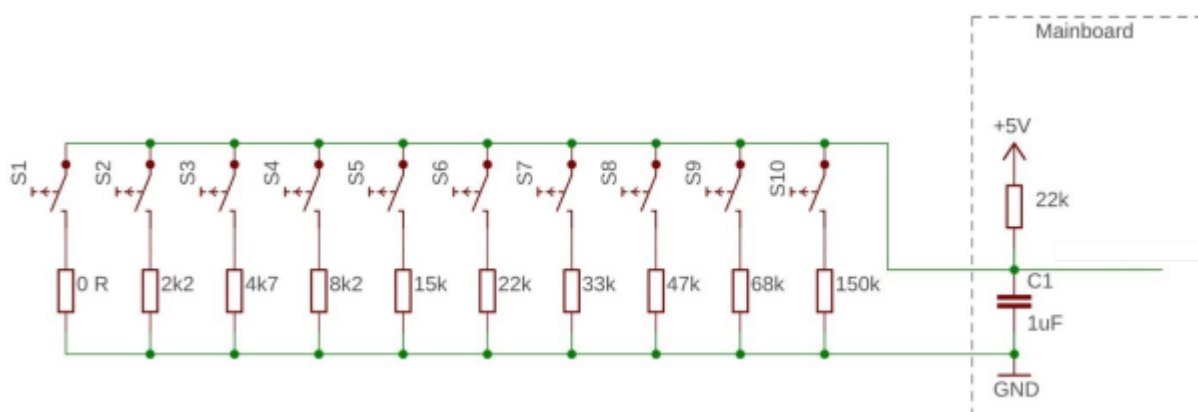Hinweis: Verwenden Sie für die analogen Tasten denselben Standardsatz von 1 %-Widerständen wie bei anderen MLL-LichtMaschinen.
(Der 22K-Widerstand und der 1uF-Kondensator sind bereits auf dem Mainboard installiert und müssen daher nicht mehr installiert werden)




Programmierung

Programmierung der MLL-Anwendung vom Program-Generator (PG) auf die LichtMaschine PICO Zero. Die LichtMaschine PICO Zero wird mit einer vorinstallierten „Demo“-Anwendung geliefert. Wenn Sie die LichtMaschine anschließen und vom PG aus starten, kann eine Anwendung direkt geladen werden. Voraussetzung ist, dass Sie im PG über den Reiter „DCC“ eine Anwendung schreiben und von dort an den Arduino senden.

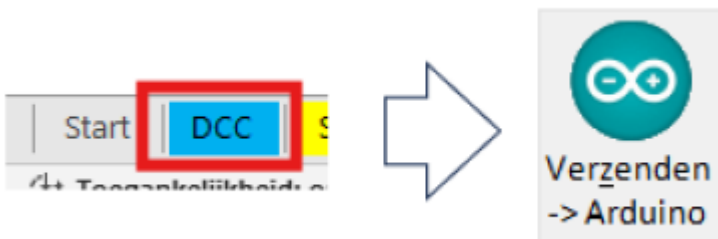

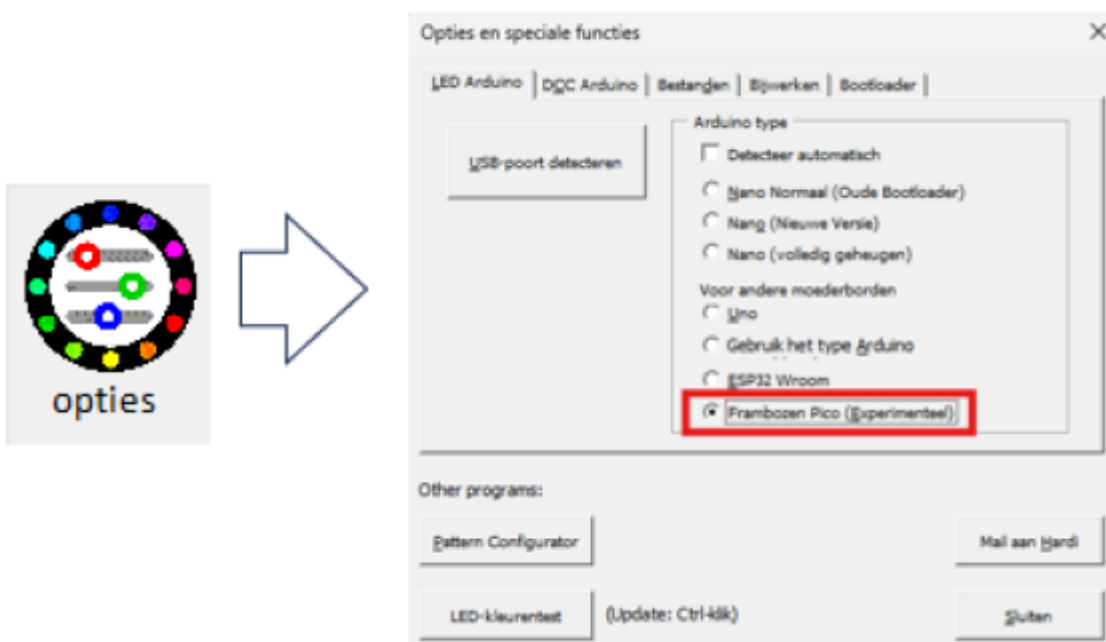Außerdem müssen Sie bei der ersten Verwendung dieses Reiters angeben, dass es sich bei der verwendeten LichtMaschine um einen Raspberry handelt.



Das Skript für diese Anleitung wurde uns von Theo zur Verfügung gestellt. Gestaltung und Umsetzung hier von fromue

From:

<https://wiki.mobaledlib.de/> - **MobaLedLib Wiki**

Permanent link:

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/ml010/lichtmaschine_pico-zero?rev=1756030839

Last update: **2025/08/24 10:20**

