# Alternative MLL Hauptplatine mit zwei ATmega328P - v3.3

## Einfaches Layout ...


- Kompakte Bauform
- Standardgehäuse (Littfinski LDT-01)
- LNet-Schnittstelle (RJ12)
- DCC-Schnittstelle - optisch isoliert
- Status-DCC/LNet-Anzeige – wie bei Original Arduino Nano (LED - L/D13)
- Anschluss für LDR- und Analog-Taster auf der Hauptplatine
- Montagefreundliches Layout
- Jumperlos und ohne Lötbrücken
- Versorgungsspannung
    - **Intern/Extern**
        - Automatische Auswahl – es können sogar beide Eingänge/Spannungen gleichzeitig angeschlossen werden !
            - Extern - 5V MLL-Bus abgesichert mit 2,7A
            - Intern - USB (über die FTDI-Schnittstelle - Max. 400mA)
    - **Extern**
        - 12V (nur verfügbar auf MLL-Bus)
- Serielle USB-FTDI-Schnittstelle ohne Probleme - Beide ATmega328p (LED und DCC/LNet) können nun über ein und dieselbe Schnittstelle programmiert werden, ohne die ATmega328p-ICs von ihren Positionen zu vertauschen!
- Die drei bekannten Taster mit zugehörigen LED's - jetzt besser aufgestellt
- Analoge Verbindung (10-pin male Box-Header - 5V, GND und A0 bis A5)
- Digitaler Verbindung 100 % kompatibel mit MLL_UNO Shield (10-pin male Box-Header - 5V, GND, D2 und D7 bis D12)
- 100 % kompatibel mit der Original-MobaLedLib Software
- Und ... MLL-Bus (D6)


MobaLedLib V3.3
MobaLedLib LNet/DCC
www.stummiforum.de
MobaLedLib LED
www.stummiforum.de
DCC
LNET
Digital
HLL



# Bauanleitung

### **Lage der Komponenten** (v3.3)

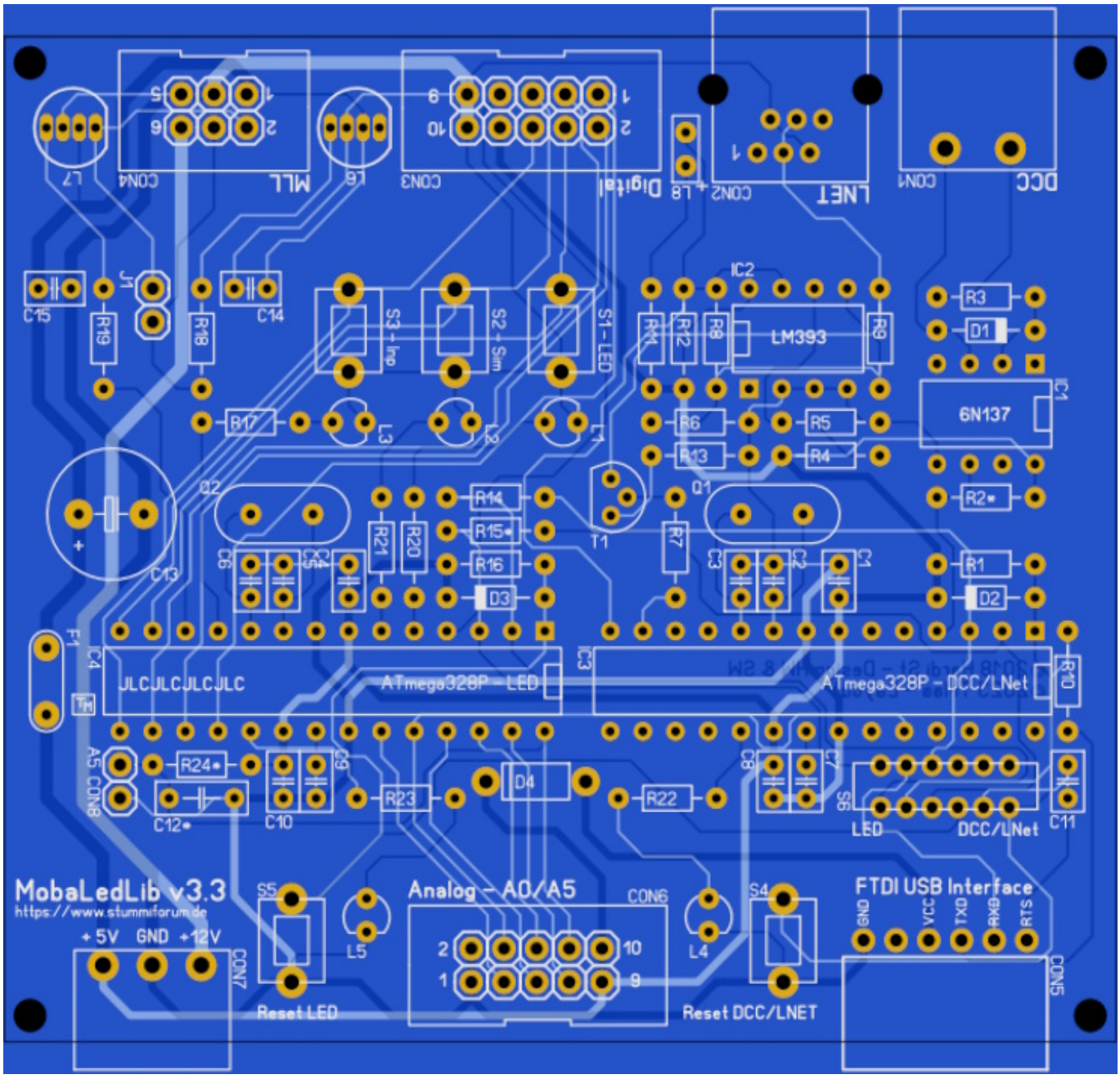


**Um die Teile zu platzieren, ist es ratsam, immer mit den kleinsten (Bauform) Teilen zu beginnen !**
***Widerstände* > *Dioden* > *Kondensatoren* > *LED's,* > *und so weiter …***

---

# Stückliste v3.3

**Platzieren Sie die Komponenten gemäß der Stückliste !** (Montagereihenfolge)

Bevor Sie die mit dem Hinweis „**Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung**“ gekennzeichneten Teile in der Stückliste platzieren, schauen Sie sich den Aufdruck auf der Leiterplatte genau an, wie das betreffende Teil zu platzieren ist.

Sofern nicht anders angegeben, können alle Teile bei reichelt bestellt werden.

| Anzahl | Bezeichnung | Beschreibung | Bestellnummer | Bemerkungen | Montagereihenfolge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Platine | MobaLedLib LDT-01 v3.3 | Theo [1)] | | |
| 9 | C1, C4, C7, C8, C9, C10, C11, C14, C15 | Vielschicht-Kerko 100 nF, 50/100 V, Z5U 20%, RM 2,5 | Z5U-2,5 100N | Aufdruck: **104** oder **100n** | 3 |
| 4 | C2, C3, C5, C6 | Keramik-Kondensator 22 pF, 5 %, NPO, 100 V, RM 2,54 | KERKO 22P | Aufdruck: **22p** oder **22** | 3 |
| 1 | C12* | | | Siehe Absatz: **Tag-Nachtsensor / Analoge Tastern** | |
| 1 | C13 | Elko, radial, 1,0 mF, 16 V, RM 5,0, 85°C, 2000h, 20% | RAD 1.000/16 | Aufdruck: **1000µF/16V** - Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung Plus (+) ist das lange Bein, Minus (-) ist das kurze Bein und auf dem Gehäuse markiert | 15 |
| 1 | CON1 | Wannenstecker für AKL 249, 2-pol, RM5,08 | AKL 230-02 | | 13 |
| 1 | | Anschlussklemmensystem 2-pol, RM5,08 | AKL 249-02 | | |
| 1 | CON2 | RJ12 Buchse | AliExpress | | 14 |
| 2 | CON3, CON6 | Wannenstecker, 10-polig, gerade | WSL 10G | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 10 |
| 1 | CON4 | Wannenstecker, 6-polig, gerade | WSL 6G | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 10 |
| 1 | CON5 | Buchsenleiste einreihig 6-polig, gewinkelt | Conrad | | 12 |
| 1 | | FTDI USB Interface | AliExpress | Jumper auf **5V**-Auswahl stellen! | |
| 1 | CON7 | Wannenstecker für AKL 369, 3-pol, RM3,81 | AKL 382-03 | | 13 |
| 1 | | Anschlussklemmensystem 3-pol, RM3,81 | AKL 369-03 | | |
| 1 | CON8 | Stiftleisten 2,54 mm, 1×02, gerade | MPE 087-1-002 | | 11 |
| 3 | D1, D2, D3 | Schalt-Diode, 100 V, 150 mA, DO-35 | 1N 4148 | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 2 |
| 1 | D4 | Schottkydiode, 40 V, 1 A, DO-41 | 1N 5819 | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 2 |

| Anzahl | Bezeichnung | Beschreibung | Bestellnummer | Bemerkungen | Montagereihenfolge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1 | Rückstellende Sicherungen, max. 40A-30V, 7,3s | PFRA 135 | | 9 |
| 1 | IC1 | OPTOKOPPLER | 6N 137 | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 16 |
| 1 | | IC-Sockel, 8-polig, doppelter Federkontakt | GS 8 | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 5 |
| 1 | IC2 | Komparator, 2-fach, DIP-8 | LM 393 DIP | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 16 |
| 1 | | IC-Sockel, 8-polig, doppelter Federkontakt | GS 8 | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 5 |
| 2 | IC3, IC4 | Arduino - ATmega328 mit Arduino Bootloader | ARD ATMEGA 328 | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 16 |
| 2 | | IC-Sockel, 28-polig, doppelter Federkontakt | GS 28-S | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 5 |
| 1 | J1 | Stiftleisten 2,54 mm, 1×02, gerade | MPE 087-1-002 | **Zu Testzwecken** - Bei Platzierung erfolgt der letzte „Heartbeat“ (L6) unmittelbar nach dem ersten „Heartbeat“ (L7) An CON4 darf keine MLL-Anwendung angeschlossen sein! | 11 |
| 1 | | Jumper 2,54 mm, geschlossen, blau | MPE 149-2-002-F3 | | |
| 1 | L1 | LED 3mm, bedrahtet, gelb, 150 mcd, 60° | 3004Y1D-EHB-A | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 7 |
| 1 | L2 | LED, 3mm, bedrahtet, weiß, 800 mcd, 60° | 3034W2D-EHD-A | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 7 |
| 1 | L3 | LED 3mm, bedrahtet, blau, 600 mcd, 60° | 3034B2D-EHD-A | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 7 |
| 1 | L4, L5 | LED, 3mm, bedrahtet, rot, 350 mcd, 60° | 3004R1D-EHC-B | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 7 |
| 2 | L6, L7 | WS2812D rgb 5mm led Diffuus | WS2812D | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 8 |
| 1 | L8 | 2x5mm LED rechteckig, gelb, 100 mcd, 120° | 2504Y1D-KPC-A | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 7 |
| 2 | Q1, Q2 | Standardquarz, Grundton, 16,000000 MHz | 16,0000-HC49U-S | | 4 |
| 4 | R1, R2, R10, R16 | Widerstand, Kohleschicht, 10 kOhm, 0207, 250 mW, 5% | 1/4W 10K | | 1 |
| 4 | R3, R12, R17, R21 | Widerstand, Kohleschicht, 1,0 kOhm, 0207, 250 mW, 5% | 1/4W 1,0K | | 1 |

| Anzahl | Bezeichnung | Beschreibung | Bestellnummer | Bemerkungen | Montagereihenfolge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R4 | Widerstand, Kohleschicht, 27 kOhm, 0207, 250 mW, 5% | 1/4W 27K | | 1 |
| 1 | R5 | Widerstand, Kohleschicht, 39 kOhm, 0207, 250 mW, 5% | 1/4W 39K | | 1 |
| 1 | R6 | Widerstand, Kohleschicht, 150 kOhm, 0207, 250 mW, 5% | 1/4W 150K | | 1 |
| 1 | R7 | Widerstand, Kohleschicht, 4,7 kOhm, 0207, 250 mW, 5% | 1/4W 4,7K | | 1 |
| 1 | R8 | Widerstand, Kohleschicht, 220 kOhm, 0207, 250 mW, 5% | 1/4W 220K | | 1 |
| 1 | R9 | Widerstand, Kohleschicht, 47 kOhm, 0207, 250 mW, 5% | 1/4W 47K | | 1 |
| 1 | R11 | Widerstand, Kohleschicht, 820 Ohm, 0207, 250 mW, 5% | 1/4W 820 | | 1 |
| 1 | R13 | Widerstand, Kohleschicht, 47 Ohm, 0207, 250 mW, 5% | 1/4W 47 | | 1 |
| 4 | R14, R20, R22, R23 | Widerstand, Kohleschicht, 470 Ohm, 0207, 250 mW, 5% | 1/4W 470 | | 1 |
| 1 | R15* | | | Für zukünftige Anwendungen | 1 |
| 2 | R18, R19 | Widerstand, Kohleschicht, 75 Ohm, 0207, 250 mW, 5% | 1/4W 75 | | 1 |
| 1 | R24* | | | Siehe Absatz: **Tag-Nachtsensor / Analoge Tastern** | 1 |
| 5 | S1, S2, S3, S4, S5 | Taktiler Kurzhubtaster 12 V/DC 50 mA | Conrad | | 6 |
| 1 | S6 | Schalter 4xUm | AliExpress | Siehe Absatz: **Weitere Infos** (3) | 6 |
| 1 | T1 | Bipolartransistor, NPN, 45V, 0,8A, 0,625W, TO-92 | BC 337-25 | Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung | 6 |
| 1 | G1 | Gehäuse LDT-01 | Littfinski | | |

**Welcher Widerstandswert im Vergleich zum Farbcode?** : Widerstandsfarbcode-Rechner

---


# Tag- Nachtsensor / Analoge Tastern

Der Anschluss CON8 kann nicht nur zur Tag-, Nacht- oder automatischen Helligkeitswahl mittels LDR genutzt werden, sondern auch zum Anschluss von 10 analoge Tastern.

- Bei Auswahl Nacht (Night) bleibt CON8 geöffnet

- Bei der Auswahl des Tages (Day) muss eine Jumper gesetzt werden
- Und wenn Sie es abhängig von der Umgebungshelligkeit automatisch steuern möchten, kann hier ein LDR (ein lichtempfindlicher Widerstand) platziert werden. Je nach Typ des LDR muss ein entsprechender Widerstand R24* gewählt werden, siehe hierzu die Tabelle. C12* muss nicht platziert werden und bleibt daher offen. Wir müssen nur noch protokollieren im Program Generator, dass der LDR mit dem Befehl **Set_LDR_Pin_Number(A5)** an Port A5 angeschlossen ist.

- Auf Wunsch können aber auch 10 Taster an CON8 angeschlossen werden. Sehen Sie sich das Anschlussdiagramm unten mit den entsprechenden Widerstandswerten für jeden Druckknopf an. Dazu müssen auch der Kondensator C12* (1µF - Z5U-5 1,0µ) und der Widerstand R24* (22KΩ - METALL 22,0K) platziert werden. Dass diese analogen Taster an Port A5 angeschlossen werden, muss über den Programmgenerator mit dem Befehl **Set_SwitchA_InpLst(A5)** eingestellt werden.
- Weitere Informationen zur Verwendung von Schaltern finden Sie auf Hardis GitHub-Seite Schalter und Taster einlesen mit der MobaLedLib.pdf

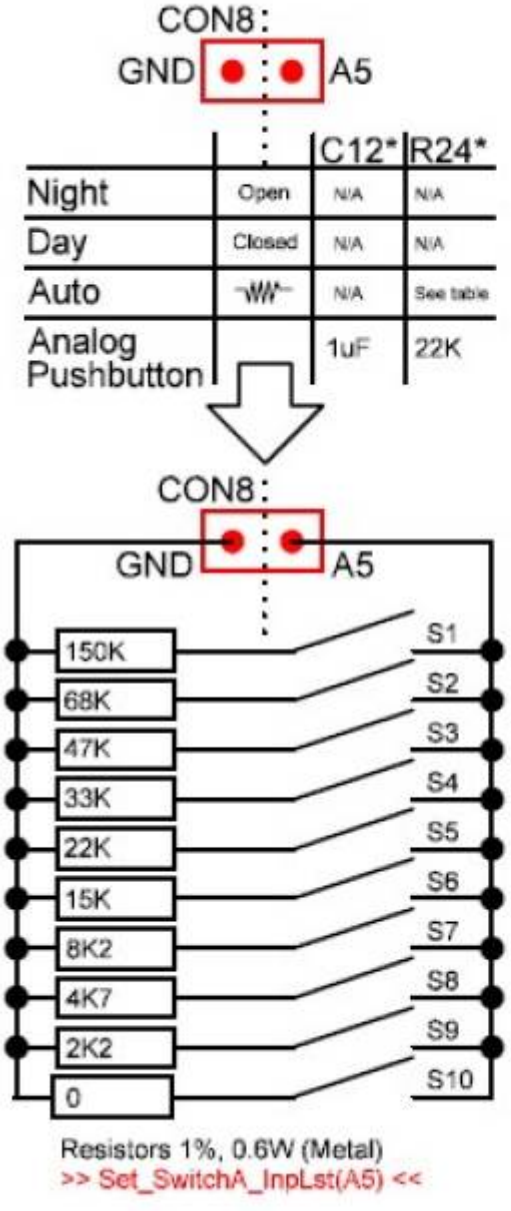


Day / Night Sensor

| LDR | R24* (C12* = NA) |
|---|---|
| 5506 | 1%, 0.25W, 4K7 (Metal) |
| 5516 | 1%, 0.25W, 8K2 (Metal) |
| 5526 | 1%, 0.25W, 15K (Metal) |
| 5528 | 1%, 0.25W, 15K (Metal) |
| 5537 | 1%, 0.25W, 33K (Metal) |

| Wert | Bezeichnung | Bestellnummer (reichelt) | Farbcode |
|---|---|---|---|
| 2K2 | Widerstand, Metallschicht, 2,20 kOhm, 0207, 0,6 W, 1% | METALL 2,20K | Rot-Rot-Schwarz-Braun-Braun |
| 4K7 | Widerstand, Metallschicht, 4,70 kOhm, 0207, 0,6 W, 1% | METALL 4,70K | Gelb-Violett-Schwarz-Braun-Braun |
| 8K2 | Widerstand, Metallschicht, 8,20 kOhm, 0207, 0,6 W, 1% | METALL 8,20K | Grau-Rot-Schwarz-Braun-Braun |
| 15K | Widerstand, Metallschicht, 15,0 kOhm, 0207, 0,6 W, 1% | METALL 15,0K | Braun-Grün-Schwarz-Rot-Braun |
| 22K | Widerstand, Metallschicht, 22,0 kOhm, 0207, 0,6 W, 1% | METALL 22,0K | Rot-Rot-Schwarz-Rot-Braun |
| 33K | Widerstand, Metallschicht, 33,0 kOhm, 0207, 0,6 W, 1% | METALL 33,0K | Orange-Orange-Schwarz-Rot-Braun |
| 47K | Widerstand, Metallschicht, 47,0 kOhm, 0207, 0,6 W, 1% | METALL 47,0K | Gelb-Violett-Schwarz-Rot-Braun |
| 68K | Widerstand, Metallschicht, 68,0 kOhm, 0207, 0,6 W, 1% | METALL 68,0K | Blau-Grau-Schwarz-Rot-Braun |
| 150K | Widerstand, Metallschicht, 150 kOhm, 0207, 0,6 W, 1% | METALL 150K | Braun-Grün-Schwarz-Orange-Braun |
| 1,0µF | Vielschicht-Keramikkondensator 1,0µ, 20% | Z5U-5 1,0µ | Aufdruck: **105** oder **1M** |
| LDR | LDR (5506, 5516, 5528, 5537) | AliExpress | **5506** oder **5516** werden bevorzugt |

## Gerber-Dateien

- Zur Eigenfertigung der Leiterplatten, z. B. bei JLCPCB, stehen die Gerber-Dateien zur Verfügung:


MobaLedLib_LDT-01_v33.zip


## Weitere Infos

1. Wer keinen ATmega328p (IC3, IC4) mit Bootloader hat oder € 2,- pro IC sparen möchte, kann den Bootloader auch selbst in den ATmega328p laden.
   Schauen Sie sich dazu diese Seite an. (FLASHING ARDUINO BOOTLOADER ON ATMEGA328P MICROCONTROLLER)
   Die Stückliste zeigt die Version mit Bootloader.

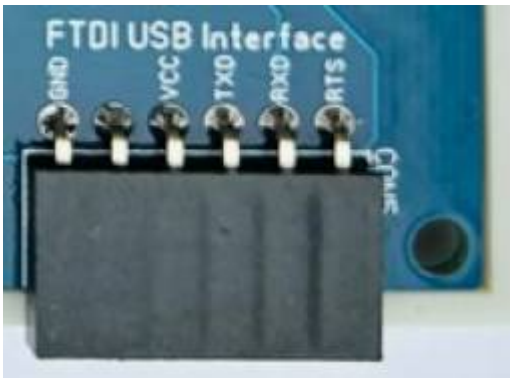2. Um die Daten aus der Exel Anwendung **Program Generator** in den ATMega328p (**IC3** - DCC/LNet oder **IC4** - LED) laden zu können, wurde eine „separate“ serielle USB-FTDI-Schnittstelle verwendet.
   Der ATmega328p verfügt standardmäßig nicht über eine integrierte USB-Schnittstelle.

**Achten Sie also auf die Ausrichtung!**
Die Pinbelegung ist auf der Hauptplatine am Anschluss CON5 und auf der FTDI-Platine angegeben.



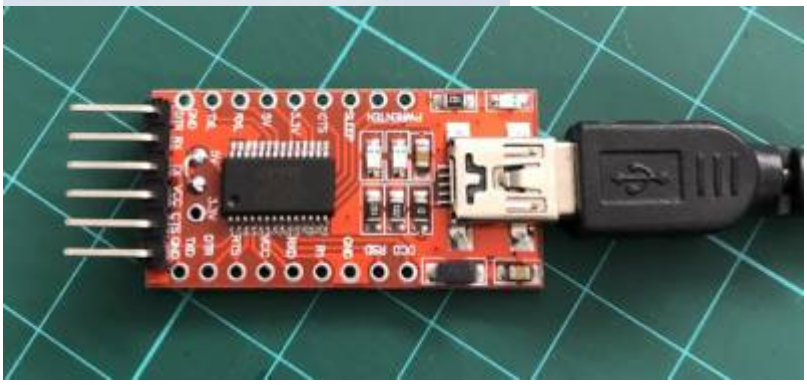3. Um die **LED** ATmega328p (**IC4**) vom Program_Generator über die FTDI-Schnittstelle zu programmieren, muss Schalter **S6** in die LED-Position gebracht werden
Für den **DCC/LNet** ATmega328p (**IC3**) muss **S6** auf DCC/LNet eingestellt werden.




**S6 darf nur verschoben werden, wenn die FTDI-Schnittstelle von der MLL-Anwendung getrennt ist!**



### Wissenswert ...

Wenn diese FTDI-Schnittstelle mit einem „schwarzen“ Kondensator ausgestattet ist, unten rechts direkt neben den Löchern, ist es möglich, die Schnittstelle mit Ihren persönliche Einstellungen zu programmieren. (dies ist mit einem braun/gelben Kondensator Ausführung nicht möglich!) Hierfür können Sie das Tool verwenden, das von der FTDI-Site (FT_Prog) heruntergeladen werden kann. Die Schnittstelle darf dann nicht mit der MobaLedLib-Anwendung verbunden werden.

---

# Problemanalyse

#### Keine Interaktion der am MLL-Bus angeschlossenen Anwendungen ?

- Überprüfen Sie die Status-LED (L4) des DCC/LNet ATmega328p
  - 1x blitzen (50ms, 450ms Pause):
    Keine DCC/LNet Telegramme erkannt
  - 2x blitzen (50ms, 1000ms Pause):
    LNet Kabel abgesteckt - nur bei LNet
  - 3x blitzen (50ms, 800ms Pause):
    keine RS232 Verbindung zum LED Arduino
  - Langsames Blinken (1500ms):
    DCC/LNet OK und RS232 Verbindung zum LED Arduino OK
- Alle Stecker richtig in ihren Positionen platziert ?
- Überprüfen Sie die Versorgungsspannung, USB (Siehe auch Beitrag #11839 im Stummi-Forum) oder Extern = 5V ?
- Leuchtet die „Heartbeat“-LED (L7) ?
  - Ja → *RGB_Heartbeat(#LED)* - Erster vom Programmgenerator generierter Befehl
    - Verbindung von externen Anwendungen zum MLL-Bus (CON4) entfernen
    - Stecke den Jumper **J1** ein
    - Als zweite Zeile *RGB_Heartbeat(#LED)* im Programmgenerator hinzufügen und zum Arduino-Nano-LED schreiben
    - Leuchtet die „Heartbeat“-LED (L7) und 'zweite' Heartbeat-LED (L6) ?
      - Ja → Problem wahrscheinlich in einer der angeschlossenen externen MLL-Anwendungen
      - Nein → Sicherung F1 ausgelöst? > Entfernen Sie die Versorgungsspannung, warten Sie 10 Minuten (zurücksetzen) und schließen Sie die Versorgungsspannung wieder an
        - Leuchtet die „Heartbeat“-LED (L7) und 'zweite' Heartbeat-LED (L6) ?
          - Ja → Problem wahrscheinlich in einer der angeschlossenen externen MLL-Anwendungen
          - Nein → Der richtige „Code“, der mit dem Programmgenerator eingestellt wurde?
  - Nein → Der richtige „Code“, der mit dem Programmgenerator eingestellt wurde?
    - MLL Hauptplatine mechanisch beschädigt, Überprüfen Sie die Lötstellen und ist das richtige Bauteil an der richtigen Stelle ?

—-

# Gibt es Fragen oder Anmerkungen?

Klicken Sie einfach auf den Link und Sie werden auf die entsprechende Seite weitergeleitet, auf der Sie diese Fragen und Kommentare melden können.


Zum Forum - MLL Hauptplatine

Geben Sie im Problemfall bitte möglichst viele Informationen an: Worin besteht das Problem, wie wurde es bemerkt und wann ist es aufgetreten. Fotos (bei Hardwareproblemen Fotos von der Ober- und Unterseite der Leiterplatte) sind hilfreich und bei Steuerungsproblemen stellen Sie bitte einen Screenshot des betreffenden Problems aus dem Program_Generator zur Verfügung.

**Aber wenn Sie einen Tipp für uns haben, würden wir uns auch darüber freuen.**

---

# Schaltplan

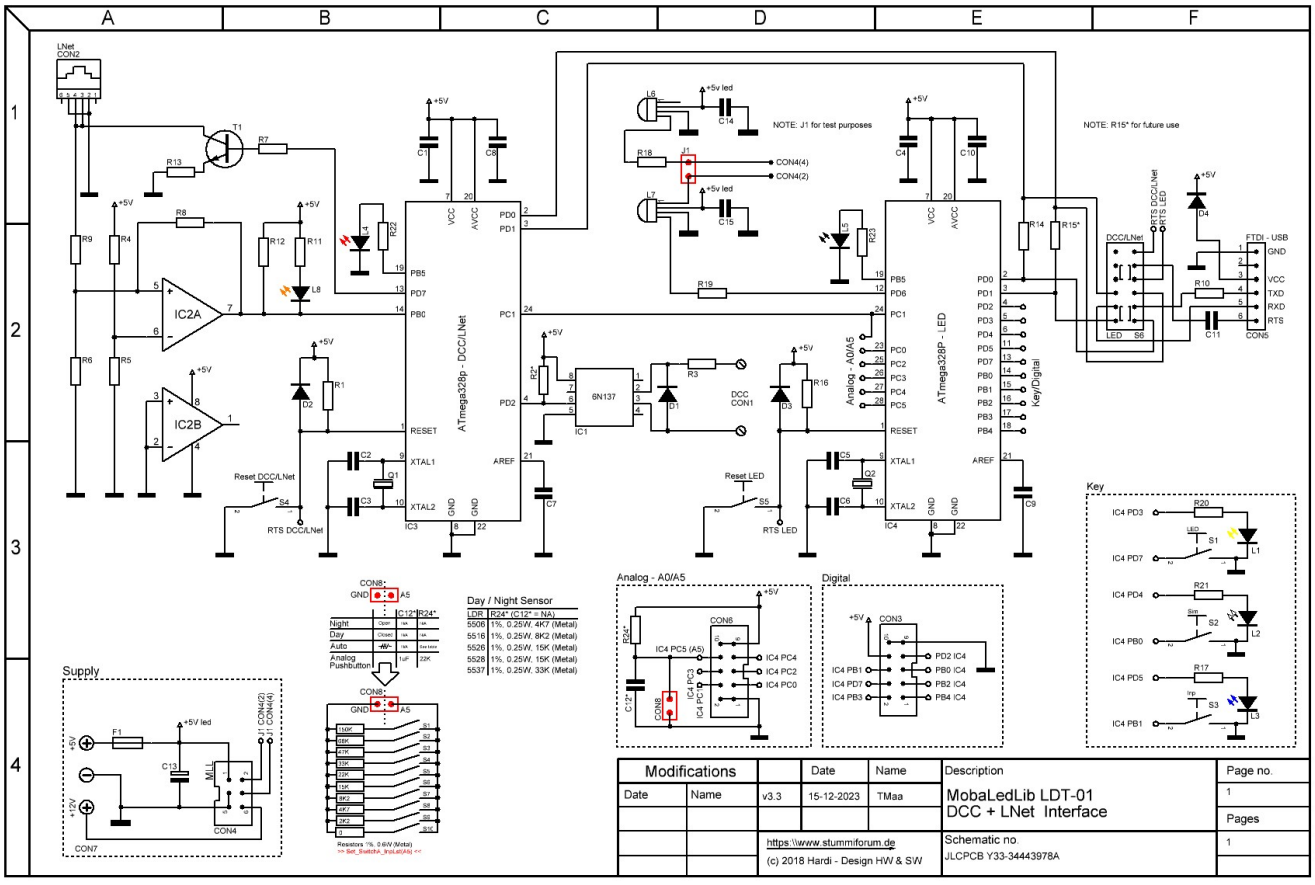

# Archiv, frühere Versionen

- Alternative MLL Hauptplatine mit zwei ATmega328P - v3.1 - alternative_mll_hauptplatine_mit_zwei_atmega328p.pdf

[1)]

Anfrage für eine Platine kann per PN an Theo gesendet werden (stummi: **TMaa**)

From:
https://wiki.mobaledlib.de/ - **MobaLedLib Wiki**

Permanent link:
**https://wiki.mobaledlib.de/spezial/user/theo/hauptplatine_tmaa?rev=1745398742**

Last update: **2025/04/23 08:59**